

**Министерство образования Республики Беларусь**

**Учреждение образования  
«Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины»**

**Г. А. БАЕВИЧ, М. Т. БАРАНОВ, И. В. СЕМЧЕНКО**

# **ОБЩАЯ ФИЗИКА**

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
по электричеству и магнетизму  
для студентов  
физических специальностей**

**Гомель  
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»  
2010**

УДК 537(075.8)  
ББК 22.33я73  
Б 158

**Рецензенты:**

Г. С. Митюрин, проректор по научной работе УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», доктор физ.-мат. наук, профессор;  
кафедра общей физики учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

**Баевич, Г. А.**

Б 158      **Общая физика : практическое пособие по электричеству и магнетизму для студентов физических специальностей университета / Г. А. Баевич, М. Т. Баранов, И. В. Семченко; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 148 с.**  
ISBN 978–985–439–440–4

Практическое пособие ставит целью оказание помощи студентам физических специальностей в изучении основных явлений электромагнетизма и методов проведения физического эксперимента в ходе лабораторного практикума.

**УДК 537(075.8)  
ББК 22.33я73**

**ISBN 978–985–439–440–4**

- © Баевич Г. А., Баранов М. Т., Семченко И. В., 2010
- © УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2010

## Содержание

Введение .....	4
Тема 1 Изучение электроизмерительных приборов .....	5
Тема 2 Изучение сегнетоэлектриков.....	23
Тема 3 Определение удельного заряда электрона.....	33
Тема 4 Изучение распределения магнитного поля внутри соленоида...	41
Тема 5 Изучение явлений взаимной индукции.....	50
Тема 6 Изучение вакуумного диода.....	56
Тема 7 Изучение явления магнитного гистерезиса.....	69
Тема 8 Изучение работы конденсатора.....	79
Тема 9 Изучение работы простых цепей.....	86
Тема 10 Изучение затухающих колебаний.....	96
Тема 11 Изучение вынужденных колебаний.....	104
Тема 12 Изучение релаксационных колебаний.....	112
Тема 13 Исследование связанных колебательных контуров.....	118
Тема 14 Изучение электростатических полей.....	125
Тема 15 Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли .....	131
Тема 16 Изучение работы биполярного транзистора.....	137
Литература .....	146

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

# Введение

В соответствии с учебным планом специальностей 1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)», 1-31 04 01-03 «Физика (научно-педагогическая деятельность)» и 1-31 04 01-04 «Физика (управленческая деятельность)» изучение курса «Электричество и магнетизм» сопровождается лабораторными работами. Для проведения работ в практикуме используется типовое оборудование, разработанное ВНПО «Союзвузприбор», а также разработанное в лаборатории нашего вуза.

Описание и методика проведения этих работ даны в настоящем практическом пособии. Каждая работа содержит краткое изложение сущности изучаемых явлений, сведения об экспериментальной методике, положенной в основу лабораторной работы, подробное описание проведения измерений, дается описание используемых приборов.

Выполнение каждой лабораторной работы связано с необходимостью предварительного изучения определенной теоретической части курса. Необходимо помимо данного пособия ознакомиться с соответствующим разделом учебника и конспектом лекций, т. е. разобраться в том, какое явление изучается, какие величины измеряются.

С первых задач практикума студент изучает современные измерительные приборы: цифровые комбинированные вольтметры, низкочастотные генераторы синусоидального и прямоугольного сигналов, двухканальные осциллографы.

Работа в лаборатории является одним из основных элементов процесса изучения физики, поскольку учит самостоятельно воспроизводить и анализировать важнейшие физические явления, получать правильные числовые значения измеряемых величин, сопоставлять их с имеющимися теоретическими соотношениями.

Каждая лабораторная работа рассчитана на одно занятие продолжительностью четыре академических часа, а первая работа «Изучение электроизмерительных приборов» – на два занятия такой же продолжительности.

Данное практическое пособие написано авторами на основании многолетнего опыта проведения лабораторных работ по курсу «Электричество и магнетизм».

# Тема 1

## Изучение электроизмерительных приборов

- 1 Классификация и принцип действия электроизмерительных приборов
- 2 Устройство и принцип работы приборов комбинированного типа
- 3 Устройство и принцип работы электронного осциллографа
- 4 Устройство низкочастотного генератора

### Основные понятия по теме

Электроизмерительным прибором называется устройство, предназначенное для измерения электрических величин: тока, напряжения, сопротивления и т. п. Электроизмерительные приборы подразделяются на приборы непосредственной оценки и приборы сравнения. В приборах первого типа измеряемая величина отсчитывается по показаниям предварительно проградуированных приборов, в приборах второго типа в процессе измерения производится прямое сравнение с эталонной мерой.

Электроизмерительные приборы классифицируются по следующим основным признакам:







- по роду измеряемой величины: амперметры, вольтметры, омметры, счетчики, ваттметры и др.;
- по роду тока: приборы постоянного тока, переменного тока, приборы постоянного и переменного тока;
- по принципу действия: магнитоэлектрические, электромагнитные, индукционные, тепловые, электростатические, электродинамические и др. (таблица 1.1);
- по степени точности: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 классов. Приборы класса точности 0,1; 0,2; 0,5 применяются для точных лабораторных измерений и называются прецизионными.

В соответствии с классификацией и принципом действия на шкалах приборов наносятся следующие обозначения:

- символ, указывающий род измеряемой величины:  $A$  – амперметр,  $V$  – вольтметр,  $W$  – ваттметр и т. д.;
- символ рода тока: постоянный (—) или переменный ( $\sim$ );
- символ способа установки прибора:  $\perp$  – вертикально,  $\parallel$  – горизонтально;
- пробивное напряжение изоляции;

– класс точности 0,1; ...; 4,0.

Таблица 1.1 – Принцип действия электроизмерительных приборов

      Система прибора	Условное обозначение прибора	Знак на шкале прибора
Электромагнитная		Ток: – постоянный 
Магнитоэлектрическая		– переменный  – трехфазный 
Электродинамическая		Зажим: – общий 
Индукционная		– соединенный с корпусом  – для заземления 
Вибрационная		Установка прибора:
Выпрямительная		– вертикальная  – горизонтальная 
Термоэлектрическая	 	– под углом 
Ферродинамическая		Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2кВ
Электростатическая		

Из основных технических требований, предъявляемых к электроизмерительным приборам, следует указать на следующее: необходимо, чтобы прибор потреблял малую мощность и не вносил заметных изменений в электрическую цепь.

Электроизмерительные приборы состоят из неподвижной и подвижной частей. При измерениях вращающий момент подвижной части уравновешивается противодействующим моментом пружины или какого-либо другого устройства. При таком равновесии показатель прибора фиксирует определенный угол поворота. Устанавливая однозначную зависимость между углом поворота указателя прибора и численным значением измеряемой величины, можно построить шкалу, по которой производится отсчет измеряемой величины. Трение в опорах деталей влияет на показания прибора, т. е. вносит погрешность. Поправки к показанию прибора могут быть заранее определены путем соответствующей проверки данного прибора.

Величина, численно равная отношению приращения угла поворота подвижной части прибора к приращению измеряемой величины, называется чувствительностью прибора.

Чем больше приращение угла отклонения при одном и том же приращении измеряемой величины, тем меньшие величины можно измерять прибором и тем выше чувствительность. Если, например, приращение угла  $d\varphi$  вызвано приращением тока  $dI$ , то чувствительность определяется как

$$S = \frac{d\varphi}{dI}.$$

Величина  $S$  называется ценой деления прибора. Она определяет значение электрической величины, вызывающей отклонение на одно деление. Например, имеем прибор, который может измерять напряжение 0... 250 В, шкала этого прибора разделена на 50 мелких делений. Чувствительность этого прибора

$$S = \frac{50}{250} = 0,2 \frac{\text{В}}{\text{дел}}.$$

Цена деления

$$C = \frac{1}{S} = \frac{250}{50} = 5 \frac{\text{В}}{\text{дел}}.$$

Шкала прибора служит для проведения отсчета измеряемой величины. Цифры возле делений обозначают либо число делений от

нуля шкалы, либо непосредственное значение измеряемой величины. В первом случае для получения значения измеряемой величины в практических единицах нужно определить цену деления шкалы прибора (иногда называемой постоянной прибора) и умножить ее на число отсчитанных делений. При отсчете луч зрения должен быть перпендикулярен шкале, иначе возможна погрешность от параллакса. При отсчете по зеркальной шкале глаз наблюдателя должен быть расположен так, чтобы конец стрелки покрывал свое изображение в зеркале. Зеркальные шкалы позволяют избежать параллакса. В целях сокращения промежутка времени, необходимого для успокоения подвижной части прибора (после включения), имеются специальные тормозящие устройства (демпферы).

### Приборы магнитоэлектрической системы

Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с током, протекающим по обмотке легкой подвижной катушки (рамки).

 


Рисунок 1.1. Схема прибора магнитоэлектрической системы

На рисунке 1.1 показана схема устройства приборов этой системы. Неподвижный подковообразный магнит *A* имеет выполненные из мягкого железа полюса *B*, которые охватывают сплошной железный сердечник *C*. Между сердечником и полюсами магнита имеется кольцевой зазор. На одной оси с сердечником находится подвижная легкая прямоугольная рамка, имеющая обмотку из тонкого изолированного провода. Эта рамка может свободно вращаться в воздушном зазоре между сердечником и полюсами магнита. Рамка представляет собой основную часть подвижной системы, которая включает и указатель-стрелку *S*. Подвижная система с основным механическим приспособлением состоит из спиральных пружин, выполненных из

немагнитного материала, которые и служат для подвода тока к концам обмотки на рамке и для оказания противодействия вращению рамки.

В результате взаимодействия магнитного поля магнита с током возникает вращающий момент, под действием которого подвижная часть приборов поворачивается вокруг оси. Противодействующий момент создается пружинами, через которые подводится ток к обмотке.

В приборах магнитоэлектрической системы вращающий момент пропорционален величине проходящего тока  $M_1 = k_1 I$ .

Так как противодействующий момент  $M_2$ , создаваемый спиральными пружинами, пропорционален углу закручивания  $M_2 = k_2 \alpha$ , то угол отклонения катушки, а следовательно, и скрепленной с нею стрелки, будет пропорционален величине протекающего по обмотке тока

$$\alpha = kI,$$

где  $k = \frac{k_1}{k_2}$  – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора.

Линейная зависимость между током и углом отклонения обеспечивает равномерность шкалы. Корректор позволяет изменить положение закрепленного конца одной из спиральных пружин и тем самым производить установку стрелки прибора на нуль. В силу того, что каркас подвижной катушки сделан из алюминия, то возникающие в нем при движении в магнитном поле индуктивные токи создают тормозящий момент, что обуславливает быстрое успокоение.

Достоинствами магнитоэлектрических приборов являются: высокая чувствительность, точность показаний, чувствительность к внешним магнитным полям, малое потребление энергии, равномерность шкалы, апериодичность (стрелка быстро устанавливается на соответствующее деление почти без колебаний). К недостаткам приборов этой системы относятся: возможность измерения только в цепи постоянного тока, чувствительность к перегрузкам.

Область применения магнитоэлектрических приборов весьма обширна. Они применяются в качестве амперметров, вольтметров постоянного тока, как при технических измерениях, так и при контрольных лабораторных измерениях. При непосредственном включении миллиамперметры и амперметры магнитоэлектрической системы позволяют измерять токи от 1 до 1000 А, а с применением шунта – до нескольких тысяч ампер. Вольтметры этой системы при непосредственном включении дают возможность измерять напряжение от 0,1 до 600 В, а с применением дополнительного сопротивления – до 10 000 В и более.

## Приборы электромагнитной системы

Принцип работы приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля тока, протекающего по обмотке неподвижной катушки с подвижным железным сердечником, помещенным в это магнитное поле. На рисунке 1.2 показана схема устройства прибора электромагнитной системы.

Прибор состоит из прямоугольной катушки  $a$  с узкой щелью. Сердечник  $B$  изготовлен из мягкого железа и укреплен эксцентрично на оси. С осью сердечника скреплены: стрелка  $S$ , поршень воздушного успокоителя  $d$  и спиральная пружина  $f$ , создающая противодействующий момент.

 


Рисунок 1.2 – Схема прибора электромагнитной системы

Ток, протекающий по катушке  $a$ , образует внутри нее магнитное поле, под действием которого железный сердечник, поворачиваясь вокруг оси, втягивается в щель катушки, и увеличивается намагничивание железного сердечника.

При повороте сердечника поршень встречает сопротивление воздуха, вследствие чего колебания подвижной части быстро затухают. Магнитное поле катушки и намагничивание железного сердечника пропорциональны току. Поэтому можно приближенно считать, что вращающий момент пропорционален квадрату тока  $M_1 = k_1 I^2$ , где  $k_1$  – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора.

Противодействующий момент  $M_2$ , создаваемый пружиной, пропорционален углу поворота подвижной части прибора:  $M_2 = k_2 \alpha$ , где  $k_2$  – коэффициент пропорциональности, зависящий от упругих свойств пружины.

Равновесие подвижной части прибора определяется равенством моментов, действующих на нее в противоположных направлениях, т. е.

$$M_1 = M_2, \text{ откуда } \alpha = k_1 I^2, \text{ где } k = \frac{k_1}{k_2}.$$

Следовательно, шкала прибора неравномерная.

С изменением направления тока меняется одновременно как направление магнитного поля, так и полярность намагничивания сердечника, поэтому приборы электромагнитной системы применяются для измерения как на постоянном, так и на переменном токе низкой частоты.

Достоинствами приборов электромагнитной системы являются: возможность измерения переменного и постоянного тока, простота конструкции, выносливость в отношении перегрузок.

К недостаткам приборов этой системы относятся: неравномерность шкалы, меньшая точность, чем в магнитоэлектрических приборах, зависимость показаний от внешних магнитных полей. Электромагнитные амперметры и вольтметры получили широкое применение как щитовые приборы для переменного тока. Пределы измерения у амперметров от 6 до 200А, у вольтметров от 3 до 600 В.

### Приборы электродинамической системы

Принцип действия электродинамических приборов основан на взаимодействии токов, протекающих по двум рамкам (катушкам 1), из которых одна подвижная, другая неподвижная. На рисунке 1.3 показана схема устройства прибора электродинамической системы.

 


Рисунок 1.3 – Схема прибора электродинамической системы

Неподвижная катушка 1 состоит из двух разделенных небольшим зазором одинаковых частей, обмотки которых соединены последовательно между собой. Внутри неподвижно закрепленной катушки 1

может вращаться на оси подвижная катушка 2, с которой жестко связана стрелка 3, перемещающаяся над шкалой. Противодействующий момент создается спиральными пружинами 4. Измеряемый ток проходит через обе катушки. В результате взаимодействия магнитного поля неподвижной катушки и тока в подвижной создается вращающий момент  $M_1$ , под влиянием которого подвижная катушка будет стремиться повернуться так, чтобы плоскость ее витков стала параллельна плоскости витков неподвижной катушки, а их магнитные поля совпадали бы по направлению.

Этому противодействуют пружины, вследствие чего подвижная катушка устанавливается в положение, когда вращающий момент становится равным противодействующему. Вращающий момент  $M_1$ , обусловленный взаимодействием магнитных потоков, равен:

$$M_1 = k_1 I_1 I_2,$$

где:  $I_1$  – величина тока, протекающего по неподвижной катушке;  
 $I_2$  – величина тока, протекающего по подвижной катушке;  
 $k_1$  – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора.

Под действием  $M_1$  подвижная рамка повернется на угол  $\alpha$ , тогда создаваемый пружиной противодействующий момент удовлетворяет соотношению

$$M_2 = k_2 \alpha.$$

Из условия равенства моментов получаем, что  $\alpha = k I_1 I_2$ , где  $k = \frac{k_1}{k_2}$ .

Из формулы видно, что шкала электродинамического прибора неравномерная. Однако подбором конструкции катушек можно улучшить шкалу, т. е. приблизить к равномерной.

В зависимости от назначения приборов рамки соединяют или параллельно, или последовательно. Если катушки прибора соединены параллельно, то он может быть использован как амперметр. Если же катушки соединить последовательно и присоединить к ним добавочное сопротивление, то прибор может быть использован как вольтметр.

Электродинамические приборы применяют для измерения постоянного и переменного токов (амперметры, вольтметры, ваттметры).

Пригодность этих приборов для переменного тока обусловлена тем, что при одновременном изменении направления тока в обеих рамках направление вращения подвижной части остается неизменным.

Достоинствами приборов электродинамической системы являются: возможность измерения как на постоянном, так и на переменном токе,

достаточная точность. К недостаткам приборов этой системы относятся: неравномерность шкалы амперметров и вольтметров, чувствительность к перегрузкам.

### **Приборы других систем**

Тепловая система – принцип действия приборов основан на изменении длины проводника при его нагревании. Приборы могут измерять и постоянные, и переменные токи.

Индукционная система – принцип действия приборов основан на взаимодействии токов, индуцируемых в подвижной части прибора магнитным потоком неподвижных электромагнитов. К индукционной системе принадлежат электрические счетчики переменного тока.

Вибрационная система основана на резонансе при совпадении частот собственных колебаний подвижной части прибора с частотой переменного тока. Приборы этой системы применяются для измерения частоты тока.

### **Амперметры, вольтметры, гальванометры**

*Амперметрами* называются приборы, служащие для измерения величины тока. При измерении амперметр включают в цепь последовательно, т. е. так, что весь измеряемый ток проходит через амперметр. Амперметры должны иметь малое сопротивление, чтобы включение их не изменяло заметно величины тока в цепи.

Слабые токи измеряют обычно амперметрами магнитоэлектрической системы, которые имеют высокую чувствительность. Такие приборы называют миллиамперметрами (токи до  $10^{-3}$  А) и микроамперметрами (токи до  $10^{-6}$  А).

*Вольтметрами* называются приборы, служащие для измерения напряжения. При измерениях вольтметр включают параллельно к тому участку цепи, на концах которого хотят измерить напряжение.

Для того, чтобы включение вольтметра не изменяло заметно режима цепи, сопротивление вольтметра должно быть очень велико по сравнению с сопротивлением участка цепи. Для расширения пределов измерения амперметров и вольтметров применяют шунты и добавочные сопротивления, а в случае измерения на переменном токе – измерительные трансформаторы тока.

*Гальванометрами* называют чувствительные приборы, служащие для измерения весьма малых токов, напряжений и количеств электричества (соответственно меньше  $10^{-6}$  ампера, вольта или кулона).

По принципу действия и устройства гальванометры бывают магнитоэлектрическими с подвижной катушкой, магнитоэлектрическими с подвижным магнитом.

По роду измеряемого тока гальванометры разделяются на магнитоэлектрические и вибрационные (резонансные). Первые применяются для измерения тока и напряжения в цепи постоянного тока, вторые употребляются преимущественно в качестве указателей отсутствия тока при измерениях в цепях переменного тока по так называемому нулевому методу.

### Приборы комбинированного типа

**Стрелочные комбинированные приборы** (рисунок 1.4). Действие данных приборов основано на том, что при пропускании тока через катушку, механически соединенную со стрелкой и помещенную в постоянное магнитное поле, создается вращающий момент, который поворачивает катушку на угол, прямо пропорциональный значению тока. При подключении к прибору соответствующим образом резисторов можно измерять напряжения и сопротивления.



Рисунок 1.4 Общий вид стрелочного комбинированного прибора

С помощью приборов данного типа можно измерить:

- силу постоянного и переменного тока с пределами измерений 0,1; 1; 10; 100; 500 мА;
- напряжение постоянного и переменного тока с пределами измерений 0,5; 2,5; 5; 25; 50; 250; 500 В;
- сопротивление постоянному току с пределами измерений 0,1; 10; 100; 1 000; 10 000 кОм.

**Универсальные цифровые вольтметры и мультиметры** (рисунок 1.5). Принцип действия вольтметра состоит в преобразовании измеряемой величины (переменного напряжения, постоянного тока,

переменного тока и сопротивления) в постоянное напряжение с последующим его измерением аналого-цифровым преобразователем (АЦП) интегрирующего типа (рисунок 1.6).



Рисунок 1.5 – Общий вид универсального цифрового вольтметра и мультиметра

 


Рисунок 1.6 – Блок-схема АЦП

Электронный переключатель вначале находится в положении 1, подключая источник измеряемого напряжения  $U_x$  к интегратору (обычно это операционный усилитель с емкостной обратной связью). На выходе интегратора формируется линейно изменяющееся напряжение, скорость нарастания которого пропорциональна  $U_x$ . Как только сигнал на выходе интегратора составит несколько милливольт, включается компаратор напряжения. При этом на выходе логической схемы И возникает последовательность тактовых импульсов, число которых считается двойным счетчиком. Счет ведется до момента времени  $t_1$

(рисунок 1.7), в который логический детектор счетчика переключает электронный ключ в положение 2.

 


Рисунок 1.7 – Работа АЦП

При этом опорное напряжение  $U_{0n}$ , имеющее полярность, противоположную  $U_x$ , подается на интегратор, на выходе которого формируется линейно падающее напряжение. В момент времени  $t_2$  напряжение упадет до нуля, и компаратор остановит счетчик. Если измеряемое напряжение за прошедшее время изменило свое значение, счетчик выполняет новый отсчет.

Современные цифровые вольтметры обеспечивают точность измерений 0,01–0,001 %.

Технические данные вольтметров отличаются в зависимости от реализации конкретной модели.

**Генераторы сигналов** (рисунок 1.8). Генератор сигналов низкочастотный представляет собой источник синусоидального (основной режим) и прямоугольного (дополнительный режим) сигналов и предназначен для исследований, настройки и испытания различных систем и приборов.



Рисунок 1.8 – Общий вид генератора сигналов

Генератор состоит из задающего генератора (ЗГ), формирователя прямоугольного сигнала (ФП), плавного регулятора напряжения (РН), усилителя мощности (УМ), аттенюатора (А) и стабилизированного источника питания (СИП).

Задающий генератор представляет собой перестраиваемый по частоте  $RC$ -генератор с автоматической стабилизацией амплитуды выходного сигнала. Через гнездо «синхр» генератор синхронизируется синусоидальным сигналом от внешнего источника.

**Осциллографы** (рисунок 1.9). Осциллограф предназначен для визуальных наблюдений и исследований электрических сигналов во времени. С его помощью можно производить измерения напряжений, сдвига фаз, частоты, параметров импульсов и т. д.



Рисунок 1.9 – Общий вид осциллографа

Осциллограф состоит из трех основных узлов: осциллографической трубки совместно со схемой её питания, а также канала вертикального отклонения  $Y$ , канала горизонтального отклонения  $X$  и канала управления яркостью  $Z$  (рисунок 1.10).

Отклонение луча по вертикали происходит при воздействии исследуемого сигнала на вертикально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. Канал вертикального отклонения включает входной делитель напряжения (аттенюатор), позволяющий уменьшить амплитуду исследуемого сигнала, и широкополосный усилитель  $Y$ , имеющий плавную регулировку усиления. Отклонение луча по горизонтали происходит при воздействии на горизонтально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки пилообразного напряжения развертки от внутреннего генератора развертки или любого внешнего напряжения, поданного на вход  $X$ . Канал горизонтального отклонения

включает усилитель  $X$  и генератор развертки. Плавная регулировка усиления («Усиление» или «Ампл. синхр.») позволяет изменить уровень синхронизирующего напряжения. Генератор развертки имеет ступенчатую и плавную регулировки частоты. Для получения неподвижного изображения следует отрегулировать частоту развертки так, чтобы она стала равной частоте исследуемого сигнала или в  $n$  раз меньше ее (где  $n = 1, 2, 3$  и т. д.). Частота развертки может самопроизвольно меняться, и фигура перестает быть неподвижной. Для сохранения неподвижности фигуры на генератор развертки подают синхронизирующее напряжение: используют исследуемый сигнал («Внутр»), напряжение внешнего источника («Внешн») или сеть («От сети»).

 


Рисунок 1.10 – Структурная схема осциллографа

Ждущий режим генератора развертки применяют для наблюдения кратковременных импульсов, которые при непрерывной развертке четко не наблюдаются. Исследуемый импульсный сигнал вызывает отклонение луча по вертикали и одновременно запускает генератор развертки. Подключая период ждущей развертки, можно менять скорость движения луча по горизонтали и наблюдать импульс в разном масштабе времени.

## **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Приведите классификацию и объясните принцип действия электроизмерительных приборов.
- 2 Опишите принцип действия приборов комбинированного типа.
- 3 Объясните принцип работы электронно-лучевой трубки.
- 4 В чем заключается назначение генератора развертки?
- 5 Как получить устойчивое изображение сигнала на экране осциллографа.

## **Лабораторная работа 1**

### **Изучение принципа работы электроизмерительных приборов**

**Цель работы:** изучить электроизмерительный прибор комбинированного типа (авометр), цифровой вольтметр, низкочастотный генератор, осциллограф, получить навыки практической работы с этими приборами.

**Приборы и принадлежности:** источник питания, авометр 43208, вольтметр цифровой В7-40, вольтметр цифровой В7-35, низкочастотные генераторы ГЗ-112/1 и ГЗ-123, осциллограф С1-117.

#### *Ход работы*

- 1 Ознакомьтесь с авометром типа 43208. Запишите его технические характеристики.

#### *Общие рекомендации при измерениях.*

*Перед измерением переключатель диапазонов установить в положение, соответствующее ожидаемому значению или максимальному значению измеряемой величины, затем кнопочным переключателем установить род измеряемого тока (« – » или « ~ »). После этого прибор можно подключать к исследуемой схеме. При измерении сопротивлений следует ручкой переменного резистора при разомкнутых входных зажимах установить стрелку прибора на отметку «∞» шкалы «Ω» и на отметку «0» шкалы «кΩ», «МΩ» при замкнутых входных зажимах. Особенно будьте внимательны при измерении тока, чтобы вместо тока не подать напряжение в измерительную цепь. Это может привести прибор в негодность, несмотря на наличие*

автоматической защиты. Никогда не измеряйте сопротивление резистора в схеме, находящейся под напряжением.

2 Ознакомьтесь с вольтметром цифровым В7-40. Запишите его технические характеристики.

3 Ознакомьтесь с вольтметром цифровым В7-35. Запишите его технические характеристики.

*Общие рекомендации при измерениях цифровыми вольтметрами.*

- Не допускать попадания на вход «I», «0» напряжения более 0,6В!
- При измерении сопротивлений не допускать попадания напряжения на гнезда «U,R» и «0».
- При измерении постоянного и переменного напряжений вольтметр выдерживает нагрузку в течение одной минуты.
- Если вольтметр показывает перегрузку (мигающее показание «0000» на индикаторном табло), отсоедините вольтметр от объекта измерений.
- Для проведения измерений нажать клавишу «род работы» и клавишу «пределы» – «АВП».

4 Ознакомьтесь с генераторами сигналов ГЗ-112/1 и ГЗ-123. Запишите их технические характеристики.

*Рекомендации при измерениях.*

1 Для подсоединения генератора к исследуемой цепи следует «Выход» генератора соединить с исследуемой цепью. Будьте внимательны! Проводник генератора «земля» (« $\perp$ ») необходимо соединить только с «землей» исследуемой цепи, а другой проводник выхода генератора (обычно красного цвета) соединяется с входом исследуемой схемы.

2 При необходимости получить малые выходные напряжения (<1,25В) ручкой «Ослабление, dB» установите одно из положений «10,20,30,40,50,60,70».

5 Ознакомьтесь с осциллографом С1-117. Запишите его технические характеристики.

*Проведение измерений осциллографом С1-117.*

- 1 Подайте на вход канала А (Б) исследуемый сигнал.
- 2 Переключатель СИНХР РЕЖИМ установите в положение А (Б).
- 3 Переключатель РЕЖИМ РАЗВЕРТКИ установите в положение АВТ.

4 Переключатель режима синхронизации установите в положение *ВНУТР.*

5 Переключатель *U/дел* канала *A(B)* и ручку « $\updownarrow$ » установите в положение, обеспечивающее получение удобного для наблюдения размера изображения на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).

6 Ручкой *УРОВ* установите неподвижное изображение на экране ЭЛТ, а ручкой *ВРЕМЯ/дел* – удобный для наблюдения период сигнала.

7 Определите визуально линейные размеры последующего сигнала и путем умножения на соответствующий коэффициент получите амплитуду сигнала.

8 Аналогично измеряются и временные интервалы.

9 При измерении временных интервалов менее 1 мкс ручку «*X10*» установите в отжатое положение (коэффициент развертки при этом уменьшается в 10 раз).

*Цифровые измерения амплитуды сигнала.*

1 Исследуемый сигнал подайте на вход канала *B*.

2 Переключатель *СИНХР РЕЖИМ* установите в положение *B*.

3 Переключатель режима развертки установите в положение *ABT*.

4 Переключатель режима синхронизации установите в положение *ВНУТР.*

5 Ручку «*TU*» установите в положение «*U*».

6 Ручкой « $\updownarrow$ » совместите одну из точек измеряемого по амплитуде участка сигнала с горизонтальной линией шкалы ЭЛТ.

7 Ручкой «*УСТ 0*» установите нуль (с точностью единицы последнего разряда) на цифровом индикаторе.

8 Ручкой « $\updownarrow$ » совместите вторую точку измеряемого по амплитуде участка изображения сигнала с той же горизонтальной линией шкалы ЭЛТ.

9 Прочтите на цифровом индикаторе значение измеряемого параметра амплитуды сигнала.

*Рекомендации при измерениях*

С помощью осциллографа можно измерять сдвиг фаз между двумя синусоидальными напряжениями  $U_1$  и  $U_2$ . Изображение двух сигналов можно получить в двухлучевом осциллографе или поочередным подключением на вход *Y* сигналов  $U_1$  и  $U_2$  в однолучевом осциллографе. Но чаще всего однолучевой осциллограф (например С1-117) снабжается коммутатором, и он поочередно подключает сигналы  $U_1$  и  $U_2$  ко входу осциллографа. Если частота коммутации превышает частоту напряжений  $U_1$  и  $U_2$ , то на экране видны изображения

исследуемых напряжений (рисунок 1.11).

 


Рисунок 1.11 – Измерение сдвига фаз осциллографом

Угол сдвига фаз между напряжением  $U_1$  и  $U_2$  вычисляется по формуле:

$$\varphi = \frac{ab}{ac} 360^\circ$$

Отметим, что измерение угла сдвига фаз методом эллипса приводит к большей погрешности.

6 Измерьте напряжение источника питания авометром, осциллографом и цифровым вольтметром.

7 Измерьте амплитуду и частоту калиброванного напряжения осциллографа, для чего с выхода калибратора подайте на вход  $Y$  сигнал.

8 Включите низкочастотный генератор и подайте с выхода генератора на вход  $Y$  осциллографа напряжение синусоидальной формы. Измерьте амплитуду и частоту этого сигнала с помощью осциллографа. Сравните показания генератора сигналов и осциллографа.

9 Измерьте цифровым вольтметром и осциллографом напряжение источника питания  $\sim 6,3$  В и сделайте вывод относительно действующего и амплитудного значения напряжения.

10 С выхода генератора подайте прямоугольные импульсы на вход осциллографа. Измерьте амплитуду импульсов, частоту, период длительности импульса.

## Тема 2

### Изучение сегнетоэлектриков

- 1 Понятие о сегнетоэлектриках
- 2 Основные свойства сегнетоэлектриков
- 3 Точка Кюри
- 4 Связь вектора индукции с вектором поляризации

#### Основные понятия по теме

Сегнетоэлектрики – класс диэлектриков, которые обладают поляризованностью даже в отсутствии поля (спонтанная поляризованность). Диэлектрическая проницаемость ( $\epsilon$ ) зависит от напряженности  $E$  электрического поля, и при некоторых значениях напряженности относительная диэлектрическая проницаемость  $\epsilon_r$  принимает очень большие значения ( $\epsilon_r \sim 10^4$ ). Характерными примерами сегнетоэлектриков являются такие химические соединения, как сегнетова соль  $NaKC_4H_9O_6 \cdot 4H_2O$ , титанат бария  $BaTiO_3$  и другие.

Сегнетоэлектрики представляют собой разновидность полярных диэлектриков, молекулы которых вследствие асимметрии их строения обладают дипольными моментами даже в отсутствие внешнего электрического поля. В обычных полярных диэлектриках дипольные моменты различных молекул в отсутствие внешнего электрического поля ориентированы хаотически из-за теплового движения молекул. Поэтому суммарный дипольный момент молекул в любом физически бесконечно малом объеме равен нулю. В сегнетоэлектриках имеет место сильное взаимодействие между дипольными моментами молекул, характерная энергия которого превышает энергию хаотического теплового движения молекул. Вследствие этого взаимодействия, дипольные моменты близких молекул ориентируются в одном направлении, то есть происходит самопроизвольная поляризация сегнетоэлектрика в отсутствие внешнего электрического поля. Область сегнетоэлектрика, в пределах которой все дипольные моменты ориентированы в одном направлении, называется сегнетоэлектрическим доменом. Сильная спонтанная поляризация такого домена приводит к возникновению в окружающем пространстве электрического поля. Минимизация энергии внешнего электрического поля достигается благодаря поляризации доменов в различных направлениях. В этом случае суммарный дипольный момент всего сегнетоэлектрика и

напряженность электрического поля в окружающем пространстве близки к нулю. Принимая во внимание доменную структуру сегнетоэлектриков, можно качественно объяснить их диэлектрические свойства. При помещении сегнетоэлектрика во внешнее электрическое поле возникает взаимодействие с этим полем. Поскольку потенциальная энергия дипольного момента  $\vec{p}$  в электрическом поле с напряженностью  $\vec{E}$  равна  $W = -\vec{p}\vec{E}$  и имеет минимум при параллельной ориентации векторов  $\vec{p}$  и  $\vec{E}$ , то по мере возрастания напряженности поля будет происходить постепенная поляризация доменов в направлении внешнего электрического поля. Приблизительный график зависимости электрического поля показан на рисунке 2.1.

 


Рисунок 2.1 – График зависимости поляризации сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля

На рисунке 2.1  $P$  – поляризация сегнетоэлектрика,  $P_{нас}$  – насыщенное значение поляризации сегнетоэлектрика,  $\epsilon_0$  – электрическая постоянная,  $E$  – напряженность электрического поля,  $E_{кр}$  – критическое значение напряженности электрического поля, физический смысл которого будет выяснен ниже (рисунок 2.3). Рисунок 2.1 показывает, что в точке, соответствующей критическому значению напряженности электрического поля, касательная к кривой  $P(\epsilon_0 E)$  проходит через начало координат.

Кривая имеет горизонтальный участок, соответствующий состоянию насыщения поляризации  $P = P_{нас}$ . В этом состоянии весь объем сегнетоэлектрика поляризован в направлении внешнего электрического поля, и при возрастании напряженности не может происходить дальнейшее увеличение поляризации. Что касается электрической индукции

$$D = \epsilon_0 E + P, \quad (2.1)$$

то состоянию насыщения поляризации сегнетоэлектрика ( $P = const$ ) соответствует линейная зависимость между величинами  $D$  и  $E$ . Значение  $P_{нас}$  можно определить путем экстраполяции линейного участка кривой  $D(\varepsilon_0 E)$ , образующего с осью абсцисс угол  $\pi/4$ , до пересечения с осью ординат. При этом длина отрезка, отсекаемого прямой на оси ординат, равна  $P_{нас}$  (рисунок 2.2).

 


Рисунок 2.2 – График зависимости электрической индукции от напряженности поля

Поскольку в общем случае имеет место нелинейная зависимость электрической индукции  $D$  от напряженности поля  $E$ , то относительная диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon_r$  является функцией  $E$ . Из (2.1) следует зависимость

$$\varepsilon_r = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = 1 + \frac{P}{\varepsilon_0 E}, \quad (2.2)$$

график которой представлен на рисунке 2.3.

 


Рисунок 2.3 – График зависимости относительной диэлектрической проницаемости от напряженности поля

В соответствии с рисунком 2.1, при малых значениях  $E$  поляризация быстро растет, а относительная диэлектрическая проницаемость увеличивается. При больших напряженностях рост поляризации замедляется, и  $\varepsilon_r$ , достигнув максимального значения, начинает монотонно убывать. После перехода сегнетоэлектрика в состояние насыщения поляризации относительная диэлектрическая проницаемость стремится к единице по гиперболическому закону

$$\varepsilon_r = 1 + \frac{const}{E}.$$

Таким образом, эффективное использование больших значений  $\varepsilon_r$  возможно только при определенных напряженностях электрического поля, когда сегнетоэлектрик еще не находится в состоянии насыщения поляризации. Напряженность  $E_{кр}$ , при которой относительная диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon_r$  имеет максимальное значение, можно определить из условия  $\frac{d\varepsilon_r}{d(\varepsilon_0 E)} = 0$ . Используя выражение (2.1), (2.2), получаем соотношения:

$$\frac{P}{\varepsilon_0 E} = \frac{dP}{d(\varepsilon_0 E)}, \quad \frac{D}{\varepsilon_0 E} = \frac{dD}{d(\varepsilon_0 E)},$$

означающие, что в точке, соответствующей критическому значению напряженности электрического поля, касательные к кривым  $P(\varepsilon_0 E)$  и  $D(\varepsilon_0 E)$  проходят через начало координат. При уменьшении напряженности значения электрической индукции поляризованного сегнетоэлектрика изменяются медленнее, чем это происходило при первоначальной поляризации образца (рисунок 2.4).

Это связано со свойством доменов частично сохранять прежнее направление поляризации. Значение  $P_r$  характеризует остаточную поляризацию сегнетоэлектрика при полном выключении электрического поля. Для того, чтобы ликвидировать остаточную поляризацию образца, необходимо приложить электрическое поле в противоположном направлении.

Длина отрезка  $OE_c$  пропорциональна напряженности поля, необходимого для полной деполяризации сегнетоэлектрика. При дальнейшем увеличении  $E$  происходит поляризация образца в противоположном направлении, и в случае гармонического изменения напряженности поля зависимость  $P(E)$  имеет вид замкнутой кривой, изображенной на рисунке 2.4. Эта кривая называется петлей гистерезиса.

Как следует из рисунка 2.4, зависимость индукции и относительной

диэлектрической проницаемости  $\epsilon_r$ , от напряженности поля является неоднозначной, и на состояние сегнетоэлектрика при некотором значении напряженности влияют предшествующие значения  $E$ . Явление гистерезиса можно наблюдать с помощью установки, принципиальная схема которой представлена на рисунке 2.5.

 


Рисунок 2.4 Петля гистерезиса

 


Рисунок 2.5 – Принципиальная схема установки

Переменное напряжение  $\sim 110$  В подводится от источника питания на делитель, состоящий из сопротивлений  $R_1$  и  $R_2$ . Параллельно делителю включены две последовательно соединённые ёмкости: исследуемый конденсатор  $C_1$ , заполненный сегнетоэлектриком, и эталонный  $C_2$ .

Величина подаваемого переменного напряжения регулируется переменным резистором (ручка на лицевой панели кассеты). При подаче напряжения в электрическую цепь обеспечивается поляризуемость сегнетокерамического конденсатора  $C_1$  – диэлектрический гистерезис.

Напряжение на сопротивлении  $R_2$ , подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа (вход  $X$ ),  $U_x$  является пропорциональным полному напряжению  $U$

$$U_x = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U.$$

На вертикально отклоняющие пластины осциллографа (вход  $Y$ ) напряжение  $U_2$  подается непосредственно с эталонного конденсатора  $C_2$  ( $U_y$ ).

При синусоидальном изменении внешнего напряжения электронный луч прочертит на экране осциллографа кривую, абсцисса и ордината точек которой пропорциональны соответственно величинам  $E$  и  $P$ .

Используя определение емкости конденсатора

$$C = \frac{q}{U}$$

и учитывая, что при последовательном соединении конденсаторов их заряды одинаковы, получаем

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{C_1}{C_2}.$$

Поскольку емкость эталонного конденсатора  $C_2$  значительно превышает емкость конденсатора  $C_1$ , заполненного сегнетоэлектриком, то выполняются соотношения

$$U_1 \gg U_2,$$

$$U_1 = U - U_2 \approx U.$$

Используя формулу для определения напряженности электрического поля, получим

$$E = \frac{U_1}{d} \approx \frac{U}{d}, \quad (2.3)$$

или

$$E = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{U_x}{d}, \quad (2.3.1)$$

где  $d$  – толщина сегнетоэлектрика.

Индукция  $D$  электрического поля определяется по формуле

$$D = \frac{C_2}{S} U_y, \quad (2.4)$$

где  $S$  – площадь пластины сегнетоэлектрика.

Учитывая формулы (2.3) и (2.4), диэлектрическую проницаемость  $\varepsilon_r$  находим по формуле

$$\varepsilon_r = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = \frac{C_2 d U_y}{\varepsilon_0 S U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{C_2 d U_y}{\varepsilon_0 S U_x}, \quad (2.5)$$

Рассмотренные свойства сегнетоэлектриков проявляются лишь при определенных температурах. При нагревании образца взаимодействие дипольных моментов молекул ослабляется, и при некоторой температуре  $T_0$ , называемой температурой Кюри, происходит разрушение доменов. Спонтанная поляризация образца исчезает, и он из сегнетоэлектрика превращается в обычный диэлектрик. При температурах, незначительно превышающих температуру Кюри, диэлектрическая проницаемость образца быстро убывает в соответствии с законом Кюри-Вейсса

$$\varepsilon = 1 + \frac{A}{T - T_0},$$

где  $A$  – постоянная.

Некоторые образцы имеют также нижнюю точку Кюри  $T_0'$ , и их сегнетоэлектрические свойства проявляются только в интервале температур  $T_0' < T < T_0$ . В этом случае зависимость диэлектрической проницаемости от температуры при  $T < T_0'$  имеет следующий вид:

$$\varepsilon = 1 + \frac{A}{T_0' - T}.$$

Магнитные свойства ферромагнетиков – веществ, способных сильно намагничиваться, полностью аналогичны рассмотренным электрическим свойствам сегнетоэлектриков. Все результаты и выводы, полученные в данном разделе, остаются справедливыми также и для ферромагнетиков после формальной замены во всех соотношениях  $\varepsilon_0 \rightarrow \mu_0$ ,  $\varepsilon_r \rightarrow \mu_r$ ,  $\vec{E} \rightarrow \vec{H}$ ,  $\vec{P} \rightarrow \vec{M}$ ,  $\vec{D} \rightarrow \vec{B}$ , где  $\mu_0$  – магнитная постоянная,  $\mu_r$  – относительная магнитная проницаемость вещества,  $\vec{M}$  – вектор намагниченности,  $\vec{H}$  и  $\vec{B}$  – векторы напряженности и индукции магнитного поля.

## Вопросы для самоконтроля

1 Поясните механизм поляризуемости диэлектриков при наложении внешнего электрического поля.

2 Назовите свойства сегнетоэлектриков. Что такое домены?

3 Объясните диэлектрический гистерезис. Приведите определение диэлектрической проницаемости и других параметров сегнетоэлектриков.

4 Приведите зависимость поляризации, электрической индукции и относительной диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля.

## Лабораторная работа 2

### Определение электрических параметров сегнетоэлектриков

**Цель работы:** определить диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрика, остаточную индукцию, коэрцитивную силу и тангенс угла диэлектрических потерь.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-02/07, источник питания, вольтметр цифровой В7-27А, осциллограф С1-72.

#### Описание установки

Кассета ФПЭ-02/07 содержит исследуемый диэлектрик – сегнетокристалл ТТСе (конденсатор  $C_1$ , схема на рисунке 2.5).

Принцип работы установки основан на поляризации сегнетоэлектрика в зависимости от напряженности электрического поля, подаваемого на образец.

Кассета соединяется кабелем с источником питания, к гнездам  $PV$  подключается вольтметр, а к гнездам  $Y$  и  $X$  – осциллограф. Потенциометром  $R_3$  на лицевой панели ФПЭ-02/07 можно изменять напряжение, а, следовательно, и напряженность поля  $\vec{E}$ . При этом напряженность внешнего поля  $\vec{E}$  в обоих конденсаторах будет пропорциональна общему напряжению  $U$ . В свою очередь, заряд  $Q$  пропорционален вектору электрической индукции  $\vec{D}$  в исследуемом образце ( $D \sim P$ ).

Итак, на горизонтальный вход  $X$  осциллографа подается общее напряжение, т. е. величина, пропорциональная  $\vec{E}$ , а на вертикальный  $Y$

– напряжение, пропорциональное заряду  $Q$  и, следовательно, вектору электрической индукции  $\vec{D}$ .

### Ход работы

1 Включив осциллограф, выключите генератор развертки. На экране отыщите луч в виде точки и поместите его в центре экрана осциллографа. Прокалибруйте X-вход осциллографа. Для этого на X-вход от этого же осциллографа подайте калибровочное напряжение (разъемы на левой панели) и сопоставьте калибровочное напряжение с масштабной сеткой осциллографа.

2 Подключите через кабель к кассете ФПЭ-02/07 источник питания, предварительно выведя все потенциометры источника питания в крайнее левое положение. При этом ручка потенциометра «*Рег U*» на кассете устанавливается в среднем положении. К соответствующим гнездам кассеты подключите вольтметр и осциллограф.

3 Получите на экране осциллографа петлю гистерезиса. Добейтесь путем изменения сопротивления потенциометра  $R_3$ , чтобы петля гистерезиса занимала весь экран. Перерисуйте её на миллиметровку в осях  $D$  и  $E$ , используя формулы 2.3, 2.4. Уменьшая напряжение на сегнетоэлектрике потенциометром «*Рег U*», зарисуйте на этом же рисунке еще две других петли гистерезиса.

4 Используя рисунок на миллиметровке и формулу 2.5, рассчитайте относительную диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрика для различных напряженностей электрического поля  $E$  и сделайте соответствующие выводы.

5 Определите для всех петель гистерезиса величину полной поляризации  $P$  и соответствующую ей напряженность  $E$ , а также остаточную индукцию  $D_{ост}$  и коэрцитивную силу  $E$  (отрезки  $OP_r$  и  $OE_C$ , рисунок 2.4).

6 Определите величину максимального напряжения, подаваемого на сегнетоэлектрик, при котором еще не наблюдается петля гистерезиса, т. е. когда  $P \sim E$ , и соответствующую ему напряженность поля  $E$ .

7 Определите тангенс угла диэлектрических потерь по формуле (2.6)

$$\operatorname{tg} \delta = 2 \frac{S_n}{x_1 y_1}, \quad (2.6)$$

где  $S_n$  – площадь петли гистерезиса, выраженная в единицах деления шкалы осциллографа,  $x_1$ ,  $y_1$  – координаты вершины петли гистерезиса на экране осциллографа.

*Примечание – Для получения симметричной петли гистерезиса в исследуемую электрическую цепь можно подавать через разъём постоянную составляющую напряжения, которая регулируется потенциометром «12-120 В» на лицевой панели источника питания. Помните, что это напряжение должно быть не более 40 В.*

Используемые данные:

$R_1 = 1 \text{ МОм}$ ,  $R_2 = 56 \text{ кОм}$ ,  $R_3 = 4,7 \text{ кОм}$ ,  $C_2 = 156 \text{ нФ}$ . Значения  $d$  и  $S$  уточните у преподавателя.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

## Тема 3

### Определение удельного заряда электрона

- 1 Движение заряженных частиц в однородном электрическом и магнитном поле
- 2 Устройство и принцип работы магнетрона
- 3 Сущность метода магнетрона
- 4 Вывод формулы для удельного заряда

#### Основные понятия по теме

В настоящей работе удельный заряд электрона или отношение  $e/m$  для электрона определяется с помощью «метода магнетрона». Это название связано с тем, что применяемая в работе конфигурация электрического и магнитного полей подобна конфигурации полей в магнетронах-генераторах электромагнитных колебаний СВЧ.

Установка содержит электронную лампу с коаксиальными цилиндрическими электродами, помещённую внутри соленоида. При пропускании через соленоид электрического тока внутри лампы возникает магнитное поле, вектор индукции которого параллелен оси электрода. Термоэлектроны, испускаемые катодом, движутся под действием двух взаимно перпендикулярных полей: электрического поля анода, силовые линии которого направлены радиально, и магнитного поля, создаваемого соленоидом. Проанализируем движение электронов в лампе, когда радиус катода пренебрежимо мал по сравнению с радиусом анода. При этом электрическое поле в лампе является сильно неоднородным, плотность силовых линий и, следовательно, напряжённость поля быстро убывает по мере удаления от катода. Движение электронов в лампе можно разбить на два этапа: сначала быстрое ускорение электрическим полем в области, прилегающей к катоду, где в основном происходит падение анодного напряжения, затем движение в магнитном поле с практически постоянной по модулю скоростью по траектории, близкой к окружности. Пренебрегая начальной скоростью испускаемых термоэлектронов, скорость их движения по окружности можно найти из закона сохранения энергии

$$\frac{mv^2}{2} = eU_a, \quad (3.1)$$

где  $U_a$  – анодное напряжение. Центростремительное ускорение при движении по окружности сообщается электрону силой Лоренца  $\vec{F} = q[\vec{v}\vec{B}]$ . Используя уравнение движения электрона  $\frac{mv^2}{r} = qvB$  и формулу (3.1), находим радиус траектории электрона

$$r = \frac{1}{B} \sqrt{2U_a \frac{m}{e}}. \quad (3.2)$$

Из выражения (3.2) следует, что по мере возрастания индукции магнитного поля происходит всё более сильное искривление траектории электронов. При некотором, так называемом критическом значении индукции  $B_{кр}$ , траектории электронов будут касаться поверхности анода, то есть будет выполняться соотношение  $r = R_a/2$ , где  $R_a$  – радиус анода (рисунок 3.1).

 


Рисунок 3.1 – Траектория движения электронов при различных значениях индукции в соленоиде

Если при значениях индукции магнитного поля  $B < B_{кр}$  все испускаемые катодом термоэлектроны достигают анода, то при значениях индукции  $B > B_{кр}$  все электроны вследствие сильного искривления их траектории возвращаются к катоду. Поэтому ток должен резко исчезать при критическом значении индукции магнитного поля (штриховая линия на рисунке 3.2).

Однако вследствие того, что испускаемые катодом термоэлектроны имеют различные начальные скорости, уменьшение анодного тока при

росте индукции магнитного поля происходит более плавно (сплошная линия на рисунке 3.2). При этом наиболее быстрое уменьшение анодного тока по-прежнему соответствует критическому значению индукции магнитного поля.

 


Рисунок 3.2 – Зависимость силы анодного тока от индукции магнитного поля

Из формулы (3.2) следует соотношение

$$\frac{e}{m} = \frac{8B_a}{K_a B_{кр}^2}, \quad (3.3)$$

позволяющее определить удельный заряд электрона методом магнетрона. Связь между индукцией магнитного поля внутри лампы и силой тока соленоида можно найти с помощью закона Био-Савара-Лапласа

$$d\vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{i_0 [d\vec{l} \vec{r}]}{r^3},$$

здесь  $d\vec{B}_0$  – вектор индукции магнитного поля, создаваемого элементом  $i_0 d\vec{l}$  кругового тока,  $i_0$  – сила тока,  $d\vec{l}$  – физически бесконечно малый вектор, касательный к окружности, направление которого совпадает с направлением тока,  $\vec{r}$  – радиус-вектор, проведённый от данного элемента тока в точку наблюдения (рисунок 3.3), квадратные скобки обозначают векторное произведение,  $\mu_0$  – магнитная постоянная.

Векторы  $d\vec{B}_0$ , соответствующие различным элементам кругового тока, образуют коническую поверхность с вершиной в точке наблюдения, и суммарный вектор индукции магнитного поля кругового тока направлен вдоль оси Z. Вычисляя проекцию вектора  $d\vec{B}_0$  на ось Z  $dB_{0z} = dB_0 \sin \alpha$ , учитывая, что векторы  $d\vec{l}$  и  $\vec{r}$  взаимно ортогональны и интегрируя по окружности, получаем

$$B_{0z} = \frac{\mu_0 i_0 R_0^2}{2(z^2 + R_0^2)^{3/2}}, \quad (3.4)$$

где  $z$  – координата центра витка тока,  $R_0$  – радиус витка.

 


Рисунок 3.3 – Определение индукции на оси соленоида

Небольшой отрезок соленоида длиной  $dz$  (рисунок 3.4) эквивалентен круговому току  $i_0 = IdN$ , где  $I$  – сила тока в соленоиде,  $dN = ndz$  – количество витков на выбранном участке соленоида,  $n$  – линейная плотность витков. Производя замену переменной  $z = R_0 \operatorname{ctg} \alpha$  и интегрируя соотношение (3.4) по всему соленоиду, находим индукцию магнитного поля в произвольной точке  $O$  на оси соленоида:

$$B = \frac{\mu_0 In}{2} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2). \quad (3.5)$$

Здесь  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  – углы относительно положительного направления оси  $z$ , под которыми из точки наблюдения видны радиусы соленоида у его концов.

Для точки, находящейся в центре соленоида, выражение (3.5) примет следующий вид:

$$B = \frac{\mu_0 IN}{\sqrt{D^2 + L^2}}, \quad (3.6)$$

где  $\mu_0$  – магнитная постоянная,  $D$  – диаметр соленоида,  $L$  – его длина,  $N = nL$  – полное число витков.

 


Рисунок 3.4 – Соленоид в разрезе

Используя формулы (3.3), (3.6), получаем окончательное соотношение для удельного заряда электрона

$$\frac{e}{m} = \frac{8(D^2 + L^2)}{K_a^2 \mu_0^2 N^2} \cdot \frac{U_a}{I_{кр}^2}, \quad (3.7)$$

где  $I_{кр}$  – критическая сила тока соленоида, которой соответствует значение индукции магнитного поля  $B_{кр}$ , то есть наиболее быстрое уменьшение анодного тока.

### **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Каков характер движения заряженных частиц в электрических и магнитных полях?
- 2 В чем заключается сущность метода магнетрона?
- 3 Как определить критическое значение тока соленоида?
- 4 Что такое сбросовые характеристики?
- 5 Как повлияет на результат изменение тока в соленоиде?
- 6 Объясните взаимодействие элементов электрической цепи, используемой в работе.

## Лабораторная работа 3

### Определение удельного заряда электрона методом магнетрона

**Цель работы:** изучить движение заряженных частиц в магнитном поле и измерить удельный заряд методом магнетрона.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-03, источник питания (амперметр), цифровой вольтметр (миллиамперметр).

#### Описание установки

Кассета ФПЭ-03 состоит из соленоида, в центре которого расположена лампа 6Ф6С. Анодная цепь лампы имеет следующие характеристики:

- напряжение питания постоянного тока  $U = 120\text{В};$
- допустимая нагрузка  $I = 34\text{мА};$
- радиус анода усреднённый  $R_a = 4,2\text{мм}.$

Параметры цепи соленоида:

- напряжение питания постоянного тока  $U < 24\text{В};$
- допустимая нагрузка по току  $I = 0-2,5\text{А};$
- число витков соленоида  $N = 2500;$
- длина намотки  $L = 171\text{ мм};$
- диаметр намотки  $D = 79,89\text{ мм};$
- индуктивность  $L = 170\text{ мГн}.$

Питание анодной цепи и соленоида осуществляется через разъём блока питания. Принципиальная схема установки для определения удельного заряда электрона методом магнетрона приведена на рисунке 3.5.

#### *Ход работы*

1 Подключите к кассете ФПЭ-03 источник питания через специальный разъём, к клеммам  $PA$  кассеты подключите цифровой вольтметр в режиме миллиамперметра.

2 Потенциометрами на передней панели блока питания установите напряжение накала в пределах  $(3 \div 5)\text{В}$ , а напряжение анода в пределах  $(40 \div 90)\text{В}$ .

 


Рисунок 3.5 – Принципиальная схема устройства

3 Реостатом блока питания постепенно увеличьте силу тока соленоида  $I_c$  (через 0,1А), отсчитывая по амперметру на панели блока питания; одновременно следите за уменьшением величины анодного тока  $I_a$  по миллиамперметру в цепи анода. Показания занесите в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Данные измерений

$I_c, A$	0,05	0,1	0,2	0,3	...	1,5
$I_a, mA$						
$\Delta I_a, mA$						

В третью строку таблицы 3.1 запишите разность  $\Delta I_a$  двух соседних отсчётов анодного тока  $I_a$ , соответствующих двум соседним значениям тока соленоиды.

Величина  $\Delta I_a$  характеризует крутизну уменьшения анодного тока под действием магнитного поля, создаваемого током соленоиды. Наибольшая величина уменьшения анодного тока  $\Delta I_a$  соответствует критическому току  $I_{кр.с}$ , значение которого берётся из первой строки таблицы 3.1

4 Не изменяя напряжения накала, для двух других значений напряжения анода повторите п. 3 и результаты занесите в соответствующие таблицы.

5 Измените напряжение накала и повторите измерения при трёх различных постоянных напряжениях  $U_a$ . Результаты занесите в таблицу.

6 В формулу 3.7 подставьте значения  $U_a$  и  $I_{кр}$ , а также другие постоянные и определите удельный заряд электрона  $e/m$  для трех опытов. Определите среднее значение удельного заряда электрона  $\overline{e/m}$ , оцените погрешность измерения и сделайте соответствующие выводы.

7 По результатам измерений каждого опыта постройте сбросовые характеристики лампы – зависимости анодного тока  $I_a$  от тока  $I_c$  соленоида при  $U = const$ . Для нахождения критического значения силы тока  $I_{кр.с}$  в соленоиде проведите до взаимного пересечения касательную к точке перегиба сбросовой характеристики (на участке ее спада) и прямую, соответствующую изменению минимальных значений силы анодного тока (рисунок 3.6). Сравните полученные значения с расчетными.

 


Рисунок 3.6 – Определение  $I_{кр.с}$

## Тема 4

# Изучение распределения магнитного поля внутри соленоида

- 1 Магнитное поле соленоида
- 2 Закон Био–Савара–Лапласа
- 3 Эффект Холла

### Основные понятия по теме

Соленоидом называется длинная катушка с большим числом витков в обмотке. На рисунке 4.1 показана катушка в разрезе плоскости чертежа. Ток в верхних сечениях витков катушки направлен к читателю, а в нижних – от читателя.

 


Рисунок 4.1 – Катушка соленоида в разрезе

Магнитная стрелка, помещённая внутри катушки, показывает своим северным полюсом направление магнитного поля внутри катушки. Полярность магнитного поля определяется по правилу правой руки: если ладонь правой руки наложить на витки катушки так, чтобы четыре пальца указывали направление тока в витках катушки, то отставленный на  $90^\circ$  (по отношению к указательному) большой палец укажет северный магнитный полюс катушки. В центре соленоида магнитные поля складываются, и возникает почти однородное поле.

Соленоид, витки которого расположены вплотную друг к другу, эквивалентен системе круговых токов, одинаковых по радиусу и имеющих общую ось. На основании закона Био–Савара–Лапласа и

принципа суперпозиции индукция магнитного поля на оси кругового тока  $i$  радиуса  $r$  равна:

$$B = \frac{\mu_0 i r^2}{2(r^2 + m^2)^{3/2}}, \quad (4.1)$$

где  $m$  – расстояние от центра кругового тока до точки, в которой определяется индукция.

Для нахождения индукции магнитного поля всего соленоида его делят на такие элементы, каждый из которых можно считать круговым витком, а затем применяют принцип суперпозиции. Такой элемент толщины  $dx$  показан на рисунке 4.2 и содержит  $dN = \left(\frac{N}{L}\right) dx$  витков.

Сила тока в нём:

$$dI = IdN = \left(\frac{IN}{L}\right) dx. \quad (4.2)$$

В соответствии с формулами (4.1) и (4.2) индукция магнитного поля, созданного таким элементом, равна:

$$dB = \frac{\mu_0 i r^2 IN dx}{2(r^2 + m^2)^{3/2} L}. \quad (4.3)$$

Поскольку все элементарные векторы  $d\vec{B}$  коллинеарные, индукция результирующего поля находится интегрированием выражения (4.3) по всей длине соленоида. Магнитная индукция зависит от диаметра соленоида  $D = 2r$ , его длины  $L$  и расстояния  $X_C$ . Как будет показано ниже, в центре соленоида магнитная индукция для бесконечно длинного соленоида определяется по приближённой формуле

$$B_{\text{приб}} = \frac{\mu \mu_0 IN}{L}, \quad (4.4)$$

где  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$  – магнитная постоянная вакуума,  $\mu$  – относительная магнитная проницаемость сердечника соленоида (для ферромагнитных материалов, таких как воздух, дерево, медь, алюминий  $\mu \approx 1$ ),  $I$  – ток соленоида,  $N$  – количество витков соленоида,  $L$  – длина соленоида.

Найдём индукцию магнитного поля соленоида в точке  $C$ , лежащей на оси соленоида на расстоянии  $m = X_c - X$  от его середины.

Для проведения расчёта введём координатную ось  $OX$ . Начало

координат поместим в середину соленоида (рисунок 4.2), тогда  $X_c$  – координата точки  $C$ . Произвольный элементарный виток толщины  $dx$  с координатой  $X$  находится от точки  $C$  на расстоянии  $m = X_c - X$ .

Подставим это выражение в формулу (4.3):

$$dB = \frac{\mu_0 INr^2 dx}{2L[r^2 + (x_c - x)^2]^{3/2}}. \quad (4.5)$$

 


Рисунок 4.2 – элемент расчета индукции соленоида

При суммировании индукции полей, созданных всеми элементами, координата  $X$  изменится от  $-\frac{L}{2}$  до  $+\frac{L}{2}$ .

Для упрощения интегрирования введём в качестве переменной интегрирования угол  $\varphi$ , умножив предварительно числитель и знаменатель выражения (4.5) на  $r$ . При подстановке учтём, что

$$\frac{r^3}{[r^2 + (x_c - x)^2]^{3/2}} = \sin^3 \varphi; x = -r \operatorname{ctg} \varphi, dx = \frac{r d\varphi}{\sin^2 \varphi},$$

тогда выражение (4.5) примет вид:

$$dB = \frac{\mu_0 IN \sin \varphi \cdot d\varphi}{2L}.$$

Поскольку на рисунке 4.2 вектор  $d\vec{B}$ , а значит и вектор  $\vec{B}$  направлен

по оси  $OX$ , введём окончательно в качестве переменной интегрирования угол  $\alpha = \pi - \varphi$ , тогда  $d\varphi = -d\alpha$ , причём угол изменяется для точки  $C$  от  $\alpha_1$  до  $\alpha_2$  (рисунок 4.3).

 


Рисунок 4.3 – Элемент расчета индукции соленоида

Окончательно получаем:  $B_c = -\frac{\mu_0 IN}{2L} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha \cdot d\alpha$ ,

$$B = \frac{\mu_0 IN (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)}{2L}. \quad (4.6)$$

Как видно:

$$\cos \alpha_2 = \frac{\frac{L}{2} - x_c}{\sqrt{\frac{D^2}{4} + (\frac{L}{2} - x_c)^2}}, \quad \cos \alpha_1 = -\frac{\frac{L}{2} + x_c}{\sqrt{\frac{D^2}{4} + (\frac{L}{2} + x_c)^2}}.$$

В середине соленоида  $x_c = 0$ ,  $\cos \alpha_1 = -\cos \alpha_2$  и выражение (4.6.) принимает вид

$$B = \frac{\mu_0 IN}{\sqrt{D^2 + L^2}}. \quad (4.7)$$

Если длина соленоида значительно превышает его диаметр ( $D \ll L$ ), то из формулы (4.7) следует приближённое выражение (4.4) для магнитной индукции на оси бесконечно длинного соленоида.

При использовании формулы (4.4) относительная погрешность равна:

$$\delta B = \frac{|B - B_{\text{проб}}|}{B_{\text{проб}}} = 1 - \frac{L}{\sqrt{D^2 + L^2}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{D^2}{L^2}}}.$$

Разложив  $\left(1 + \frac{D^2}{L^2}\right)^{1/2}$  в степенной ряд по переменной  $\frac{D}{L}$  и, отбрасывая члены, содержащие  $\frac{D}{L}$  в степени больше двух, получим:

$$\delta B = \frac{D^2}{2L^2}. \quad (4.8)$$

Задавая относительную погрешность измерения магнитной индукции  $\delta B$ , можно найти соотношение между длиной и диаметром соленоида:

$$\frac{L}{D} \geq \sqrt{\frac{1}{2\delta B}}. \quad (4.9)$$

Принимая поле внутри катушки однородным, а линии магнитного поля параллельными её оси, находим магнитный поток  $\Phi$  внутри катушки:

$$\Phi = \mu_0 HS = BS,$$

где  $H$  – напряжённость поля,  $S = \frac{\pi D^2}{4}$ .

Итак, используя формулы (4.4), (4.6), (4.7), можно определить магнитную индукцию поля в зависимости от координаты вдоль оси соленоида расчётным путём. В данной работе для определения магнитной индукции поля внутри соленоида опытным путём используется датчик Холла, работа которого основана на эффекте Холла.

Эффектом Холла называется явление возникновения Э.Д.С. между боковыми гранями пластинки с током, помещённой в поперечное магнитное поле.

Эффект Холла объясняется действием силы Лоренца на движущиеся в пластине заряженные частицы. Величина этой силы определяется формулой:

$$\vec{F} = e \left[ \vec{V} \cdot \vec{B} \right],$$

где  $e$  – заряд частицы,  $\vec{V}$  – скорость ее движения;  $\vec{B}$  – вектор магнитной индукции поля, квадратные скобки означают векторное произведение.

Если к граням 1 и 2 полупроводника, имеющего форму пластины, приложить постоянное напряжение (рисунок 4.4), то в цепи возникает ток.

 


Рисунок 4.4 – Датчик Холла (полупроводник  $n$ -типа)

При этом движущиеся носители зарядов полупроводника под действием силы Лоренца будут отклоняться в перпендикулярном направлении, и между точками 3 и 4 возникнет разность потенциалов,  $\varepsilon_x$ , называемая Э.Д.С. Холла.

Действие силы Лоренца можно рассматривать как действие эффективной электростатической силы с напряжённостью

$$E_{эфф} = \frac{F}{e} = VB.$$

Тогда разность потенциалов, возникающая между точками 3 и 4, равна  $\varepsilon_x = VBd$ ,

где  $d$  – расстояние между поверхностями 3 и 4.

Введём в рассмотрение плотность тока

$$j = \frac{I}{S_c} = nVe,$$

где  $n$  – концентрация носителей заряда,  $S_c = dh$  – площадь грани 1 (или 2),  $h$  – толщина пластинки. Теперь Э.Д.С. Холла можно записать в виде

$$\varepsilon_x = \frac{j}{ne} B d = \frac{R_x I_D B}{h}, \quad (4.10)$$

где  $R_x = \frac{1}{ne}$  – постоянная Холла,  $I_D = 0,09\text{А}$  – рабочий ток датчика.

Из уравнения (4.10) следует, что если  $I = \text{const}$ , то  $\varepsilon_x = f(B)$ .

Основными параметрами преобразователя Холла являются следующие параметры:

- номинальное значение управляющего тока  $I_{\text{макс}}$  (рабочий ток);
- входное сопротивление  $R_{10}$ . Измеряется между управляющими электродами преобразователя Холла. При  $B = 0$  значение  $R_{10}$  указывается в паспорте;
- выходное сопротивление  $R_{20}$ . В паспорте указывается значение  $R_{20}$  между холловскими электродами при разомкнутой цепи и отсутствии магнитного потока;
- чувствительность к магнитной индукции определяется выражением

$$S = \frac{\varepsilon_x}{IB} \left[ \frac{B}{A \cdot T_A} \right] \quad (4.11)$$

### Вопросы для самоконтроля

- 1 Поясните зависимость магнитной индукции от координаты вдоль оси соленоида. Приведите расчётные формулы.
- 2 Как определить полярность магнитного поля соленоида?
- 3 Сформулируйте закон Био–Савара–Лапласа.
- 4 Объясните сущность метода измерения индукции магнитного поля при помощи датчика Холла.
- 5 Приведите примеры практического применения явления Холла.

## Лабораторная работа 4

### Изучение зависимости магнитного поля от координаты вдоль оси соленоида с помощью датчика Холла

**Цель работы:** измерение магнитной индукции внутри соленоида на его оси.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-04, источники питания, цифровой вольтметр (милливольтметр).

## Описание установки

Установка состоит из рабочего устройства – кассеты ФПЭ-04. Кассета содержит соленоид, представляющий собой катушку, на которой намотано  $N = 2500$  витков провода диаметром 1,06 мм. Длина намотки  $L = 167$  мм, диаметр намотки  $D = 78,6$  мм. Вдоль оси катушки перемещается шток. В штоке находится датчик Холла. На штоке через 10 мм нанесены деления, с помощью которых ведётся отсчёт перемещения датчика Холла от начала катушки. На передней панели установлены 2 гнезда, к которым подключается милливольтметр для измерения Э.Д.С. Холла  $\varepsilon_x$  (рисунок 4.5).

 


Рисунок 4.5 – Принципиальная схема установки

В нижней части передней панели расположен разъём, через который подаётся питание постоянного тока 90 мА на датчик Холла и на катушку постоянного напряжения  $\pm 24$  В.

Данные датчика Холла типа Х501.

Размеры, мм	1×1,5×0,2
Входное сопротивление $R_{10}$ , Ом	2,1
Выходное сопротивление $R_{20}$ , Ом	1,9
Рабочий ток, не более, А	0,09
Чувствительность $S$ , В/(А·Тл)	0,56

### Ход работы

1 К разъёму кассеты ФПЭ-04 подключите кабель (если не подключён) источника питания. Подключите к выходным гнездам кассеты

милливольтметр.

2 Установите с помощью источника питания в соленоиде силу тока 0,4 А и измерьте Э.Д.С. Холла в центре соленоида. Увеличивая силу тока соленоида через 0,1А до 1,6 А проведите аналогичные измерения Э.Д.С. Холла.

3 Повторите пункт 2, уменьшая силу тока соленоида от 1,6 А до 0,4 А.

4 Вычислите значение индукции для токов, перечисленных в пункте 2, по формуле (4.4), и результаты занесите в таблицу.

5 Постройте графики зависимостей  $B = f(I_c)$ ,  $\varepsilon_x = f(I_c)$ , градуировочный график  $\varepsilon_x = f(B)$ .

6 Используя выражение (4.10), определите концентрацию носителей заряда  $n$  и постоянную Холла  $R_x$ .

7 Установите ток в соленоиде 0,6 А.

8 Поместите датчик в конец соленоида ( $L = 100$  мм). Вынимая датчик, через каждые 10 мм измерьте  $\varepsilon_x$ , определяя значения магнитной индукции  $B$  в зависимости от координаты вдоль оси соленоида из градуировочного графика  $\varepsilon_x = f(B)$ . Сравните полученные результаты со значениями, вычисленными по формуле (4.10). Результаты занесите в таблицу.

9 Используя данные пункта 8, постройте график зависимости магнитной индукции  $B$  от расстояния относительно центра катушки  $B = f(x)$ .

Учитывая, что относительная погрешность измерения магнитной индукции равна  $\delta\beta = 2$  %, определите соотношение между длиной и диаметром  $D$  соленоида.

11 Определите магнитный поток  $\Phi$  внутри катушки соленоида.

12 Повторите все измерения по пункту 8 для нескольких значений токов соленоида (1 А, 1,4 А).

## Тема 5

### Изучение явлений взаимной индукции

- 1 Взаимная индуктивность катушек
- 2 Способы взаимного включения катушек
- 3 Коэффициент связи двух индуктивно связанных катушек

#### Основные понятия по теме

Каждый из контуров, по которому течет переменный ток, создает в окружающем пространстве переменное магнитное поле. В соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея, в других контурах, находящихся в магнитном поле, индуцируются электродвижущие силы, которые влияют на силу тока в этих контурах.

Следовательно, контуры оказываются взаимосвязанными посредством электромагнитной индукции.

Полный магнитный поток, пронизывающий  $k$ -й контур, можно записать в виде

$$\Phi_k = \sum_{i=1}^N L_{ki} I_i, \quad (5.1)$$

где  $L_{ki}$  – индуктивность  $k$ -го контура,  $L_{ki}$  при  $k \neq i$  – взаимная индуктивность  $k$ -го контура, и  $i$ -го контура, общее число проводников равно  $N$ ,  $I_i$  – сила тока в  $i$ -ом контуре. Для силы тока в  $k$ -ом контуре из закона Кирхгофа следует уравнение

$$I_k R_k = \varepsilon_k - \frac{d\Phi_k}{dt}, \quad (5.2)$$

где  $R_k$  – активное сопротивление  $k$ -го контура,  $\varepsilon_k$  – сторонняя Э.Д.С. в этом контуре.

Подставляя выражение (5.1) в (5.2), получаем систему уравнений

$$I_k R_k = \varepsilon_k - \sum_{i=1}^N L_{ki} \frac{dI_i}{dt}. \quad (5.3)$$

Чтобы решить данную систему уравнений относительно токов  $I_k$ , необходимо знать собственные индуктивности  $L_{kk}$  и  $L_{ki}$ , которые играют роль постоянных коэффициентов в системе уравнений (5.3). Эти индуктивности зависят от формы, взаимного расположения и

геометрических параметров контуров. Определение индуктивностей представляет собой самостоятельную задачу.

В случае двух катушек, когда одна из них одета на другую, причем обе катушки имеют общую ось, система (5.3) принимает вид

$$\left. \begin{aligned} I_1 R_1 &= \varepsilon_1 - L_{11} \frac{dI_1}{dt} - L_{12} \frac{dI_2}{dt} \\ I_2 R_2 &= \varepsilon_2 - L_{22} \frac{dI_2}{dt} - L_{21} \frac{dI_1}{dt} \end{aligned} \right\}, \quad (5.4)$$

Одна катушка подключена через активное сопротивление  $R_1$  к внешнему источнику напряжения

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 e^{-i\omega t}, \quad (5.5)$$

где  $\varepsilon_0$  – амплитуда входного напряжения,  $\omega$  – его частота. Другая катушка подключена к измерительному прибору. Пренебрегая влиянием вторичной обмотки на ток в первичной обмотке, а также самоиндукцией контуров и учитывая, что во вторичной обмотке действует только Э.Д.С. индукции, из системы (5.4) получаем

$$\left. \begin{aligned} I_1 R_1 &= \varepsilon_1 \\ I_2 R_2 &= -L_{21} \frac{dI_1}{dt} \end{aligned} \right\}. \quad (5.6)$$

Решая систему уравнений (5.6), находим силу тока в первичной обмотке

$$I_1 = \frac{\varepsilon_0}{R_1} e^{-i\omega t},$$

и напряжение во вторичной обмотке

$$U_2 = I_2 R_2 = i\omega L_{21} \frac{\varepsilon_0}{R_1} e^{-i\omega t}.$$

В свою очередь, напряжение в первичной обмотке равно  $U_1 = I_1 R_1$ . Это позволяет выразить коэффициент взаимной индуктивности катушек следующим образом:

$$M_{21} = L_{21} = \frac{R_1}{\omega} \left| \frac{U_2}{U_1} \right| = \frac{R_1}{2\pi f} \left| \frac{U_2}{U_1} \right| = \frac{R_1}{2\pi f} \left| \frac{\varepsilon_2}{U_1} \right|. \quad (5.7)$$

Если поменять местами катушки  $L_1$  и  $L_2$ , то коэффициент взаимной индуктивности катушек, соответственно, будет равен

$$M_{12} = L_{12} = \frac{R_1}{2\pi f} \left| \frac{U_1}{U_2} \right|, \quad (5.8)$$

где  $f$  – частота генератора,  $|U_1|$  и  $|U_2|$  – амплитуды напряжения на первой и второй катушках, измеренные осциллографом,  $M_{21}$  – коэффициент взаимной индуктивности катушки 2 по отношению к катушке 1, который равен коэффициенту взаимной индуктивности катушки 1 по отношению к катушке 2 –  $M_{12}$ , т. е.  $M = M_{21} = M_{12}$ .

Взаимная индуктивность – коэффициент пропорциональности между током, протекающим по одной катушке, и магнитным потоком сквозь витки другой катушки.

Направление магнитных полей зависит от направления намотки катушки, поэтому на схемах начала обмотки обозначают звездочкой (\*) или (.). Если токи в обеих обмотках направлены относительно помеченных зажимов, то такое включение катушки называется согласным, при этом магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции складываются, коэффициент взаимной индукции  $M$  является величиной положительной. Если катушки включены так, что потоки самоиндукции и взаимной индукции имеют различные знаки, то такое включение называется встречным.  $M$  при этом является величиной отрицательной.

Пусть длинный тонкий соленоид длиной  $l$  с площадью поперечного сечения  $S$  содержит  $N_1$  витков плотной намотки. Поверх него изолированным проводом плотно намотана катушка с  $N_2$  витками. Вычислим взаимную индуктивность  $M$ .

Индукция магнитного поля внутри соленоида  $B = \mu_0 \frac{\mu N_1 I_1}{l}$ . Магнитный поток через каждый виток катушки 2 равен:

$$\Phi_{21} = BS = \mu_0 \mu \frac{N_1}{l} I_1 S.$$

Теперь получаем:

$$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 \mu N_1 N_2 S}{l}, \quad (5.9)$$

Здесь  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\Gamma_H}{м}$  – магнитная постоянная,  $\mu$  – относительная магнитная проницаемость сердечника.

Выясним соотношение между индуктивностями двух индуктивно

связанных катушек одинаковой длины, размещённых на тороидальном сердечнике, и их взаимной индуктивностью  $M$ . Первичная катушка имеет индуктивность

$$L_1 = \frac{\mu_0 \mu N_1^2 S}{l}, \quad (5.10)$$

индуктивность второй катушки равна

$$L_2 = \frac{\mu_0 \mu N_2^2 S}{l}. \quad (5.11)$$

Перемножив равенства (5.10) и (5.11) и извлекая корень квадратный из полученного выражения, находим

$$M = \sqrt{L_1 L_2} = \frac{N_1 N_2 \mu S}{l}. \quad (5.12)$$

В общем случае, при наличии магнитного рассеяния,

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}, \quad (5.13)$$

где  $K$  – коэффициент связи двух индуктивно связанных катушек.

Найдём  $K$  опытным путём. Задан произвольное напряжение на входе  $U_1$ , измеряем напряжения на выходе  $U_2$  и берём их отношение

$K_1 = \frac{U_2}{U_1}$ . Аналогичным образом находим коэффициент передачи

$K_2 = \frac{U_1'}{U_2'}$ . Затем коэффициент связи  $K$  находим из выражения

$$K = \sqrt{K_1 K_2}. \quad (5.14)$$

### **Вопросы для самоконтроля**

1 Напишите и объясните формулу закона Фарадея для соленоида, помещённого в изменяющееся магнитное поле.

2 Объясните понятия «магнитный поток», «магнитный поток через площадь, ограниченную витком», «взаимная индуктивность катушек».

3 Отчего зависит взаимная индуктивность катушек?

4 Какое из соединений катушек называется согласным, а какое встречным?

5 Приведите примеры определения коэффициента связи в различных цепях.

## Лабораторная работа 5

### Определение коэффициента связи двух индуктивно связанных катушек

**Цель работы:** определить коэффициенты взаимной индуктивности двух, расположенных на общей оси, катушек для различных частот.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-05/06, генератор ГЗ-102, осциллограф С1-71.

#### Описание установки

Кассета ФПЭ-05/06 содержит две катушки. Короткая катушка одета на длинную, имеет с ней общую ось и может свободно перемещаться вдоль последней при помощи штока, выведенного на переднюю панель. На передней панели кассеты установлены две пары гнезд: «PQ» – для подключения питающего генератора и «PO» – для подключения осциллографа; два переключателя  $S_1$  и  $S_2$  для попеременного подключения катушек к входным и выходным гнездам (рисунок 5.1).

 


Рисунок 5.1 – Принципиальная схема установки

#### Ход работы

1 Установите с помощью осциллографа выходное амплитудное значение напряжения генератора  $U_1 = 4$  В,  $f = 10\text{--}100$  кГц.

2 Подключите генератор сигналов низкочастотный к входным гнездам  $X1, X2$  («PQ»), а осциллограф к выходным гнездам  $X3, X4$  («PO»).

3 Переключатель  $S_1$  поставьте в положение «PQ», а  $S_2$  в это время должен находиться в положении «PO». При этом катушка  $L_1$  через активное сопротивление  $R_1 = 10$  кОм подключается к входным гнёздам  $X1, X2$ , а катушка  $L_2$  подключается к выходным гнёздам  $X3, X4$ .

4 Запишите в таблицу измеренное с помощью осциллографа амплитудное значение Э.Д.С. взаимной индукции при всех положениях штока (от 0 до 100 мм). По формуле (5.7) рассчитайте  $M_{21}$  и по формулам (5.14)  $K_1$ .

5 Переключатель  $S_1$  поставьте в положение «PO», а переключатель  $S_2$  – в положении «PQ». Повторите измерения по п. 4 при напряжении генератора, равном 4 В и другом значении частоты из интервала  $f = 10\text{--}100$  кГц. По формуле (5.8) рассчитайте  $M_{12}$  и по формулам (5.14)  $K_2$ .

6 Постройте графики зависимости  $M_{21}$  и  $M_{12}$  как функции координаты  $x$  ( $x$  – расстояние между центрами катушек).

7 Поставьте катушку  $L_1$  в среднее положение относительно катушки  $L_2$ .

8 Установите частоту звукового сигнала по указанию преподавателя (например,  $10^4$  Гц).

9 Изменяя напряжение  $U$  в цепи катушки  $L_1$ , снимите зависимость амплитуды Э.Д.С. магнитной индукции от  $U$  в интервале  $0 \div 5$  В через 0,5 В. По формуле (5.7) рассчитайте  $M_{21}$ .

10 Поставьте катушку  $L_1$  в среднее положение относительно катушки  $L_2$ .

11 Установите амплитуду напряжения звукового генератора по указанию преподавателя (например, 2В).

12 Изменяя частоту генератора от 5 до 20 кГц (не менее 10 точек), снимите зависимость амплитуды Э.Д.С. индукции от частоты подаваемого напряжения. По формуле (5.7) рассчитайте  $M_{21}$ .

13 По полученным результатам сделайте соответствующие выводы (пункты 4–6, 9, 12).

## Тема 6

### Изучение вакуумного диода

- 1 Устройство и принцип работы вакуумного диода
- 2 Явление термоэлектронной эмиссии
- 3 Вольтамперные характеристики вакуумного диода

#### Основные понятия по теме

Как свидетельствуют экспериментальные данные, электроны в металле могут иметь только некоторые, вполне определённые значения энергии. При этом состояние электрона в металле можно описать с помощью системы энергетических уровней или дискретного энергетического спектра (рисунок 6.1).

 


Рисунок 6.1 – Энергетический спектр

Каждому возможному состоянию электрона, характеризуемому определённой энергией  $E_i$ , соответствует некоторый энергетический уровень и наоборот. Распределение электронов по возможным квантовым состояниям описывается статистикой Ферми–Дирака, согласно которой вероятность заполнения состояния с энергией  $E$  определяется функцией

$$f = \frac{1}{1 + a^{-(E-F)/\kappa T}} \quad (6.1)$$

где  $k$  – постоянная Больцмана,  $T$  – абсолютная температура,  $F$  – некоторое характерное значение энергии, называемое электродифференциальным потенциалом или уровнем Ферми. С целью выяснения физического смысла постоянной  $F$  рассмотрим поведение функции Ферми–Дирака при абсолютном нуле температур. Полагая  $T = 0$  в выражении (6.1), получаем  $f = 1$  при  $E < F$  и  $f = 0$  при  $E > F$ . Зависимость  $f(E)$  (6.1) при  $T = 0$  имеет вид разрывной ступенчатой функции и представлена на рисунке 6.2 кривой 1.

Таким образом, при абсолютном нуле температур все без исключения энергетические уровни, лежащие ниже уровня Ферми, заняты электронами. В то же время все квантовые состояния, энергии которых больше энергии Ферми, полностью свободны. Наличие такой резкой границы между занятыми и свободными энергетическими уровнями объясняется тем, что при  $T = 0$  реализуется основное состояние твердого тела, т. е. состояние с наименьшей возможной энергией.

 


Рисунок 6.2 – Зависимость функции распределения при  $T = 0$  и  $T \neq 0$

При этом количество заполненных квантовых состояний равно количеству электронов в металле, поскольку в соответствии с принципом запрета Паули в каждом квантовом состоянии может находиться не более одного электрона.

Если температура металла отлична от нуля, то электроны вследствие хаотического теплового движения могут заполнять энергетические уровни, лежащие выше уровня Ферми. Функция распределения (6.1) становится непрерывной. График зависимости  $f(E)$  представлен на рисунке (6.2) кривой 2. При достаточно больших  $E$ , удовлетво-

ряющих условию  $E - F \gg \kappa T$ , функция (6.1) принимает вид

$$f \cong e^{\frac{F-E}{\kappa T}} = C e^{\frac{-E}{\kappa T}}, \quad (6.2)$$

т. е. распределение Ферми–Дирака переходит в классическое распределение Больцмана.

Выражение (6.2) справедливо также для электронов, покинувших металл и находящихся в термодинамическом равновесии с электронным газом, существующим внутри металла. Пусть электрон, покоящийся за пределами металла вблизи его поверхности, имеет энергию  $E_0$ . Тогда с помощью функции (6.2) можно найти вероятность выхода электрона за поверхность

$$f \cong e^{-\frac{E_0-F}{\kappa T}}. \quad (6.3)$$

Как свидетельствует выражение (6.3), вероятность эмиссии электронов отлична от нуля и быстро увеличивается с ростом температуры. Образование электронного облака вблизи поверхности металла вследствие теплового движения электронов называется термоэлектронной эмиссией. Основной величиной, характеризующей интенсивность термоэлектронной эмиссии, является так называемая работа выхода  $A_0 = E_0 - F$ . Это энергия, необходимая для перевода электрона с уровня Ферми за пределы металла. Для чистых металлов термоэлектронная работа выхода имеет порядок нескольких эВ. При возрастании работы выхода интенсивность термоэлектронной эмиссии и плотность электронного облака вблизи поверхности металла резко уменьшается в соответствии с выражением (6.3).

Электрическое поле, существующее внутри вакуумного диода, в соответствии с принципом суперпозиции обусловлено, с одной стороны, разностью потенциалов между электронами, а с другой – наличием пространственного заряда в объеме электронной лампы. Распределение электрического потенциала  $\phi$  между анодом и катодом можно описать с помощью уравнения Пуассона

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{ne}{\epsilon_0}, \quad (6.4)$$

где  $\rho = -ne$  – объемная плотность пространственного заряда,  $n$  – концентрация электронов,  $e$  – элементарный электрический заряд. С целью упрощения задачи рассматриваются плоские электроды, ось  $X$

направлена перпендикулярно их поверхности, начало координат совмещено с катодом. В этом случае зависимостью всех величин от координат  $Y$  и  $Z$  можно пренебречь, и поэтому уравнение (6.4) записано в одномерной форме. Объемная плотность электрического тока в любой точке внутри диода определяется выражением

$$j = n e v_g, \quad (6.5)$$

где  $v_g$  – скорость упорядоченного движения электрона от катода к аноду (скорость дрейфа). Эта скорость может быть найдена из закона сохранения энергии

$$\frac{m v_g^2}{2} = e \phi, \quad (6.6)$$

согласно которому кинетическая энергия упорядоченного движения электронов обусловлена их ускорением в электрическом поле, существующем в пространстве между электродами. В результате использования соотношений (6.5), (6.6) уравнение Пуассона (6.4) можно переписать в виде

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = \frac{\alpha}{\sqrt{\phi}}, \quad (6.7)$$

где  $\alpha = \frac{j \sqrt{m}}{\varepsilon_0 \sqrt{2e}}$ . После умножения обеих частей уравнения (6.7) на  $\frac{d\phi}{dx}$  получаем

$$\phi'' \phi' = \frac{\alpha \phi'}{\sqrt{\phi}}, \quad (6.8)$$

где штрихами обозначено дифференцирование по  $x$ . Учитывая, что

$$\phi'' \phi' = \frac{1}{2} (\phi'^2), \quad \frac{\phi'}{\sqrt{\phi}} = 2(\sqrt{\phi})',$$

запишем уравнение (6.8) в виде

$$(\phi'^2)' = 4\alpha (\sqrt{\phi})'. \quad (6.9)$$

При интегрировании уравнения (6.9) будем использовать граничные условия

$$\phi(0) = 0, \phi'(0) = 0. \quad (6.10)$$

Электростатический потенциал определён с точностью до произвольной постоянной, и ему можно приписать некоторое значение в любой точке пространства. Поэтому первое условие из (6.10) является фактически нормировкой потенциала. Что касается второго граничного условия, то оно означает равенство нулю напряжённости электрического поля  $E = \phi'$  на поверхности катода. Справедливость этого условия можно обосновать исходя из физических соображений. В противном случае, при наличии электрического поля вблизи поверхности катода, все излучаемые термоэлектроны увлекались бы этим полем к аноду, и электрический ток достигал бы насыщения при любых напряжениях на лампе. Последовательно интегрируя уравнение (6.9) с учетом граничных условий (6.10), получаем

$$j = \beta U^{3/2}, \quad (6.11)$$

где  $\beta = \frac{4\varepsilon_0 \sqrt{2}e}{9d^2 \sqrt{m}}$ ,  $U = \phi(d)$  – анодное напряжение,  $d$  – расстояние между электродами. Такая зависимость (6.11) между объемной плотностью анодного тока и анодным напряжением называется законом Богуславского–Ленгмюра, или законом трёх вторых.

Сила анодного тока может быть найдена путём умножения плотности тока (6.11) на площадь анода  $S$ . Если электроды имеют форму коаксиальных цилиндров, то зависимость между током и напряжением также подчиняется закону трёх вторых

$$I = \beta U^{3/2}, \quad (6.12)$$

где  $\beta = \frac{8\pi\varepsilon_0 \sqrt{2}el}{9R^2 \sqrt{m}}$  и  $l$  – радиус и высота цилиндрического анода,  $\gamma$  – некоторая функция отношения радиусов анода и катода  $R/r$  (например, при  $R/r = 10$ ,  $\gamma = 0,98$ ). В случае большего отношения  $R/r$  формулу (6.12) можно получить из (6.11) в результате умножения на площадь анода  $S = 2\pi Rl$  и использования приближенных соотношений  $d = R$ ,  $\gamma = 1$ .

В соответствии с законом Богуславского–Ленгмюра график зависимости  $I = f(U^{3/2})$ , построенный на основании экспериментальных данных, должен иметь вид прямой линии (рисунок 6.3). Измеряя тангенс угла наклона прямой относительно оси абсцисс, можно определить удельный заряд электрона.

$$\frac{e}{m} = \left( \frac{9R^2}{8\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 l} \operatorname{tg} \delta \right)^2. \quad (6.13)$$

 


Рисунок 6.3 – Зависимость  $I = f(U^{3/2})$

Как свидетельствуют экспериментальные данные, закон трёх вторых справедлив только при относительно небольших значениях анодного напряжения. На рисунке 6.4 приведено семейство кривых, характеризующих наблюдаемую на эксперименте зависимость  $j$  от  $U$  при различных температурах катода ( $T_1 < T_2 < T_3$ ).

 


Рисунок 6.4 – Зависимость плотности тока от напряжения при различных температурах

Закон трёх вторых выполняется только при значениях анодного напряжения, которым соответствует монотонное возрастание плотности анодного тока. При этом имеет место нелинейная зависимость потенциала от координаты (кривая  $I$  на рисунке 6.5).

Такое распределение потенциала в пространстве между электродами обусловлено действием отрицательного объёмного заряда, сосредоточенного возле катода. Этот пространственный заряд, согласно принципу суперпозиции, ослабляет электрическое поле возле катода и

усиливает это поле в области, прилегающей к аноду (рисунок 6.6, где  $E_0$  – напряжённость электрического поля, создаваемого разностью потенциалов между катодом и анодом,  $E'$  – напряжённость электрического поля объёмного заряда). В соответствии с таким изменением напряжённости электрического поля изменяется угол наклона кривой  $\phi(x)$  к оси абсцисс (рисунок 6.5).

 


Рисунок 6.5 – Распределение потенциала в пространстве между электродами

 


Рисунок 6.6 – Пространственный заряд в диоде

По мере возрастания анодного напряжения происходит уменьшение объёмной плотности пространственного заряда, и его действие не может больше компенсировать электрическое поле на поверхности катода. Нарушается второе граничное условие из (6.10), при учёте которого выведен закон трёх вторых, и, следовательно, наблюдается отклонение от этого закона. При больших значениях анодного напряжения пространственный заряд полностью исчезает, и электрическое поле внутри анода становится однородным (линия 2 на рисунке 6.4). В этом случае все электроны, испускаемые катодом, достигают анода, и возникает насыщение анодного тока, при котором он практически не

зависит от дальнейшего увеличения анодного напряжения (рисунок 6.4).

Сила анодного тока насыщения определяется испускательной способностью катода и может быть увеличена путём нагревания катода. Зависимость плотности анодного тока насыщения от температуры катода можно найти в результате учёта распределения термоэлектронов по скоростям. Для этого рассмотрим электронное облако, сосредоточенное при отсутствии анодного напряжения вблизи поверхности катода и находящееся в динамическом равновесии с электронным газом внутри катода. В соответствии с выражением (6.2) равновесное распределение термоэлектронов по скоростям описывается функцией:

$$dn = \frac{2}{h^3} e^{-\frac{E_0 - F}{kT}} e^{-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mkT}} dp_x dp_y dp_z$$

где  $dn$  – концентрация электронов, импульсы которых лежат в интервале  $dp_x dp_y dp_z$ , а также учтено, что энергия электрона вблизи поверхности катода  $E = E_0 + E_k$  складывается из потенциальной энергии  $E_0$  и кинетической энергии  $E_k = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}$ .

Из группы электронов,  $x$ -составляющие тепловых скоростей которых лежат в интервале от  $v_x$  до  $v_x + dv_x$ , пересечь поверхность катода в течении промежутка времени  $dt$  могут только те электроны, которые находятся от катода не далее, чем на расстоянии  $v_x dt$ . Через элемент поверхности катода  $dS$  за время  $dt$  указанными электронами будет перенесён электрический заряд

$$dQ = edndV = edndSv_x dt,$$

сосредоточенный в объёме прямого цилиндра  $dV$  с основанием  $dS$  и высотой  $v_x dt$ . Вклад рассмотренной группы электронов в плотность тока определяется выражением

$$dj = \frac{dQ}{dSdt} = ev_x dn = e \frac{p_x}{m} dn. \quad (6.14)$$

Полную плотность тока можно найти в результате интегрирования соотношения (6.14) по всем возможным положительным значениям  $p_x$  (ось  $X$  направлена перпендикулярно поверхности вглубь катода). При этом составляющие импульсов электронов  $p_y$  и  $p_z$

могут принимать любые значения. Интегрируя выражение (6.14) в указанных пределах, находим

$$j = \frac{2e}{h^3 m} e^{-\frac{E_0 - F}{kT}} \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{p_x^2}{2mkT}\right) p_x dp_x \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{p_y^2}{2mkT}\right) dp_y \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{p_z^2}{2mkT}\right) dp_z. \quad (6.15)$$

Каждый из интегралов по  $p_y$  и  $p_z$  в соответствии с формулой

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\alpha x^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}},$$

равен  $(2\pi mkT)^{1/2}$ , а первый интеграл в (6.15) может быть вычислен после внесения  $p_x$  под знак дифференциала и равен  $mkT$ . Учитывая значения интегралов, входящих в (6.15), получаем закон Ричардсона–Дешмена

$$j = AT^2 e^{-\frac{E_0 - F}{kT}} \quad (6.16)$$

где  $A = \frac{4mek^2\pi}{h^3} = 6,02 \times 10^5 \frac{\text{А}}{\text{м}^2 \text{К}^2}$ . Выражение (6.16) определяет полную плотность электрического тока, проходящего из электронного облака через поверхность катода. Поскольку электронное облако находится в динамическом равновесии с электронным газом внутри катода, то такой же электрический заряд пересекает поверхность катода в обратном направлении. Так как при больших значениях анодного напряжения все электроны, испускаемые катодом, достигают анода, то формула (6.16), характеризующая испускательную способность катода, одновременно даёт зависимость тока насыщения от температуры. При этом сила анодного тока связана с плотностью тока насыщения соотношением  $I = jS$ , где  $S$  – площадь катода.

Логарифмируя (6.16), получаем

$$\ln\left(\frac{j}{T^2}\right) = \ln A - \frac{E_0 - F}{kT}. \quad (6.17)$$

Согласно выражению (6.17), зависимость между величинами  $\ln\left(\frac{j}{T^2}\right)$  и  $1/T$  является прямо пропорциональной. Построив график зависимости  $\ln\left(\frac{j}{T^2}\right) = f\left(\frac{1}{T}\right)$ , можно убедиться в справедливости фор-

мулы Ричардсона–Дешмена. Измерение тангенса угла наклона прямой позволяет определить работу выхода электрона из катода (рисунок 6.7):

$$A_0 = E_0 - F = k \operatorname{tg} \psi . \quad (6.18)$$

 


Рисунок 6.7 – График для определения работы выхода электрона из катода

Работу выхода  $A_0$  принято измерять в электрон-вольтах.

### Вопросы для самоконтроля

- 1 Объясните принцип работы вакуумного диода.
- 2 Запишите закон Богуславского–Ленгмюра.
- 3 Как определить удельный заряд электрона с помощью вольтамперной характеристики вакуумного диода?
- 4 Приведите зависимость плотности тока насыщения от температуры.
- 5 Как определить работу выхода электрона с помощью соотношения Ричардсона–Дешмена?
- 6 От чего зависит ток насыщения?
- 7 Какие существуют методы измерения работы выхода электрона из металла?

## Лабораторная работа 6

### Изучение явления термоэлектронной эмиссии с помощью вакуумного диода

**Цель работы:** исследование вольтамперной характеристики вакуумного диода, проверка закона Бугуславского–Ленгмюра и определение удельного заряда электрона. Экспериментальное изучение зависимости плотности тока насыщения от температуры катода и определение работы выхода электрона на основании уравнения Ричардсона–Дешмена.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-06, источник питания, цифровой вольтметр (миллиамперметр).

#### Описание установки

На рисунке 6.8 представлена электрическая схема установки. Принцип работы установки основан на термоэлектронных явлениях, возникающих в электровакуумной лампе ЧЦ14С. Регулировка и контроль необходимых параметров выполняется с помощью источника питания и цифрового вольтметра, подключённых к рабочей кассете согласно схеме.

 


Рисунок 6.8 – Схема установки

Диапазон напряжений накала составляет (2,5–4,5) В, анодное

напряжение равно (12–100) В, ток накала можно изменять в пределах (1,2–1,75) А.

### *Ход работы*

1 Измерьте цифровым прибором сопротивление ( $R_k$ ) нити накала лампы ЧЦ14С при комнатной температуре.

2 Подключите к разъёму кассеты ФПЭ-06 кабель, идущий от источника питания, подключите миллиамперметр к выходным гнездам X1, X2 («РА»).

3 Снимите вольтамперную характеристику диода, изменяя анодное напряжение потенциометром в пределах (12–120) В, для трёх значений тока накала в интервале (1,5–1,75)А. При этом фиксируйте напряжение накала с помощью вольтметра. Анодный ток фиксируйте с шагом 0,01 мА, включая область насыщения.

4 На основе показаний п.3 для каждого значения напряжения накала постройте вольтамперную характеристику и определите силу тока насыщения и  $tg\delta$  (рисунок 6.3).

5 Для всех значений  $U_n$  рассчитайте мощность, выделяемую на катоде  $P_H = I_H U_H$ .

6 Используя формулу 6.13, определите удельный заряд электрона (в формуле (6.13)  $R/l = 0,23$ ).

7 Для трёх значений тока накала рассчитайте  $1/T$  и  $\ln(j/T^2)$ .

Температуру катода можно определить по формуле

$$t_n = \frac{R(t_n)}{R(t_k)} \left( \frac{1}{\alpha} + t_k \right) - \frac{1}{\alpha},$$

где  $t_k$  – комнатная температура,  $R(t_k)$  – сопротивление катода при комнатной температуре,  $\alpha = 4,2 \times 10^{-3}$  град<sup>-1</sup>,  $R(t_n)$  – сопротивление катода при рабочей температуре, равное

$$R(t_n) = \frac{U_n}{I_n},$$

где  $U_n$  – напряжение в цепи накала,  $I_n$  – ток накала.

Плотность анодного тока  $j$  рассчитайте по формуле

$$j = \frac{I_n}{S}, S = 11 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$$

8 Постройте график  $\ln\left(\frac{j}{T^2}\right) = f\left(\frac{1}{T}\right)$ , убедитесь в его линейности.

По формуле 6.18 определите работу выхода электрона из вольфрама.

9 Рассчитайте погрешность измерения, учитывая, что для нити накала (вольфрам)  $A_0 = 4,54$  эВ.

*Примечание – Для лампы ЧЦ14С диаметр нити накала  $d = 3 \times 10^{-3}$  м, длина  $l = 13 \times 10^{-3}$  м.*

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

## Тема 7

### Изучение явления магнитного гистерезиса

- 1 Понятие о ферромагнетиках
- 2 Зависимость намагниченности от напряженности поля
- 3 Закон Кюри–Вейсса

#### Основные понятия по теме

Ферромагнетики – это класс магнетиков, для которых характерны необычные свойства, проявляющиеся только в определенном интервале температур. Магнитная проницаемость ферромагнетиков зависит от напряженности магнитного поля, и при некоторых значениях напряженности относительная магнитная проницаемость принимает очень большие значения ( $\mu_r \sim 10^4$ ). Характерными примерами ферромагнетиков являются такие металлы, как железо, кобальт, никель, а также их сплавы. Ферромагнетики представляют собой разновидность магнетиков, которые обладают самопроизвольной намагниченностью даже в отсутствие магнитного поля. В обычных магнетиках магнитные моменты различных атомов, в отсутствие внешнего магнитного поля, ориентированы хаотически из-за теплового движения молекул. Поэтому суммарный магнитный момент молекул в любом физически бесконечно малом объеме равен нулю. В ферромагнетиках имеет место сильное взаимодействие между собственными магнитными моментами электронов, характерная энергия которого превышает энергию хаотического теплового движения молекул. Вследствие этого взаимодействия магнитные моменты близких молекул ориентируются в одном направлении, то есть происходит самопроизвольное намагничивание образца в отсутствие внешнего магнитного поля. Область ферромагнетика, в пределах которой все магнитные моменты ориентированы в одном направлении, называется ферромагнитным доменом. Сильная спонтанная намагниченность такого домена приводит к возникновению в окружающем пространстве магнитного поля. Минимизация энергии внешнего магнитного поля достигается благодаря намагничиванию доменов в различных направлениях. В этом случае суммарный магнитный момент всего ферромагнетика и напряженность магнитного поля в окружающем пространстве близки к нулю. Принимая во внимание доменную структуру ферромагнетиков, можно качественно объяснить их магнитные свойства.

При помещении ферромагнетика во внешнее магнитное поле возникает взаимодействие доменов с этим полем. Поскольку потенциальная энергия магнитного момента  $\vec{m}$  в магнитном поле с напряженностью  $\vec{H}$  имеет минимум при параллельной ориентации векторов  $\vec{m}$  и  $\vec{H}$ , то по мере возрастания напряженности поля будет происходить постепенное перемагничивание доменов в направлении внешнего магнитного поля. Приблизительный график зависимости намагниченности образца от напряженности магнитного поля показан на рисунке 7.1.

 


Рисунок 7.1 – График зависимости намагниченности образца от напряженности поля

Кривая имеет горизонтальный участок, соответствующий состоянию насыщения намагниченности. В этом состоянии весь объем ферромагнетика намагничен в направлении внешнего магнитного поля, и при возрастании напряженности не может происходить дальнейшее увеличение намагниченности. Что касается магнитной индукции

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}), \quad (7.1)$$

то состоянию насыщения намагниченности ( $M = const$ ) соответствует линейная зависимость между величинами  $B$  и  $H$ . Значение  $M_{нас}$  можно определить путем экстраполяции линейного участка кривой  $B(\mu_0H)$ , образующего с осью абсцисс угол  $\pi/4$ , до пересечения с осью ординат (рисунок 7.2).

 


Рисунок 7.2 – Определение  $M_{нас}$  путем экстраполяции линейного участка кривой

Поскольку в общем случае имеет место нелинейная зависимость магнитной индукции  $B$  от напряженности поля  $H$ , то относительная магнитная проницаемость  $\mu_r$  является функцией  $H$ . Из формулы (7.1) следует зависимость

$$\frac{B}{\mu_0 H} = 1 + \frac{M}{H}, \quad (7.2)$$

график которой представлен на рисунке 7.3. В соответствии с рисунком 7.1 при малых значениях  $H$  намагниченность быстро растет, и относительная магнитная проницаемость увеличивается, при больших напряженностях рост намагниченности замедляется, и  $\mu_r$ , достигнув максимального значения, начинает монотонно убывать. После перехода ферромагнетика в состояние насыщения намагниченности относительная магнитная проницаемость стремится к единице по гиперболическому закону  $\mu_r = 1 + const/H$ . Таким образом, эффективное усиление магнитных полей возможно только при определенных напряженностях магнитного поля, когда ферромагнетик еще не находится в состоянии насыщения намагниченности. Напряженность  $H_{кр}$ , при которой относительная магнитная проницаемость  $\mu_r$  имеет максимальное значение, можно определить из условия  $\frac{d\mu_r}{d(\mu_0 H)} = 0$ . Используя выражения (7.1) и (7.2), получаем:

$$\frac{B}{\mu_0 H} = \frac{dB}{d(\mu_0 H)}; \quad \frac{M}{\mu_0 H} = \frac{dM}{d(\mu_0 H)},$$

означающие, что в точке, соответствующей критическому значению напряженности магнитного поля, касательные к кривым  $B(H)$  и  $M(H)$  проходят через начало координат. При уменьшении напряженности значения магнитной индукции намагниченного ферромагнетика изменяются медленнее, чем это происходит при первоначальной намагниченности образца (рисунок 7.4).

 


Рисунок 7.4 – График зависимости магнитной индукции от напряженности магнитного поля

Это связано со свойством доменов частично сохранять прежнее направление намагниченности. Значение  $B_0$  характеризует остаточную намагниченность ферромагнетика при полном выключении магнитного поля. Для того, чтобы ликвидировать остаточную намагниченность образца, необходимо приложить магнитное поле в противоположном направлении. Длина отрезка  $OC$  пропорциональна напряженности поля, необходимого для полного размагничивания образца. При дальнейшем увеличении  $H$  происходит намагничивание образца в противоположном направлении, и в случае гармонического изменения напряженности поля зависимость  $B(H)$  имеет вид замкнутой кривой, изображенной на рисунке 7.4. Эта кривая называется петлей гистерезиса. Как следует из рисунка 7.4, зависимость индукции

и относительной магнитной проницаемости от напряженности поля является неоднозначной, и на состояние ферромагнетика при некотором значении напряженности влияют также предшествующие значения  $H$ . Рассмотренные свойства ферромагнетиков проявляются лишь при определенных температурах. При нагревании образца взаимодействие магнитных моментов электронов ослабляется, и при некоторой температуре  $T_0$ , называемой температурой Кюри, происходит разрушение доменов. Спонтанная намагниченность образца исчезает, и он из ферромагнетика превращается в обычный парамагнетик. При температурах, незначительно превышающих температуру Кюри, магнитная проницаемость образца быстро убывает в соответствии с законом Кюри–Вейсса:

$$\mu_r = 1 + \frac{A}{T - T_0},$$

где  $A$  – постоянная.

Таким образом, магнитные свойства ферромагнетиков – веществ, способных сильно намагничиваться – полностью аналогичны электрическим свойствам сегнетоэлектриков. Все результаты и выводы, полученные в данном разделе, остаются справедливыми также и для сегнетоэлектриков после формальной замены во всех соотношениях:

$$\mu_0 \rightarrow \varepsilon_0; \mu_r \rightarrow \varepsilon_r; \vec{H} \rightarrow \vec{E}; \vec{M} \rightarrow \vec{P}; \vec{B} \rightarrow \vec{D}.$$

### **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Нарисуйте и объясните кривую намагничивания, график зависимости  $B(H)$  ферромагнетика.
- 2 Вычислите  $H$  в длинном соленоиде.
- 3 Как происходит намагничивание ферромагнетиком?
- 4 Что такое петля гистерезиса? Какие причины ее вызывают?
- 5 Каким образом можно размагнитить образец?
- 6 Что такое потери энергии на гистерезис?

## Лабораторная работа 7

### Изучение магнитного гистерезиса с помощью электронного осциллографа

**Цель работы:** изучить явление магнитного гистерезиса.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-07/02, низкочастотный генератор, осциллограф.

#### Описание установки

Лабораторная работа проводится на установке, состоящей из кассеты ФПЭ-07/02, генератора и осциллографа, собранной по схеме (рисунок 7.5).

 


Рисунок 7.5 – Схема установки

Принцип работы установки основан на явлении гистерезиса, возникающего в ферромагнетиках. Исследуемым образцом является сердечник тороидального трансформатора из марганец–цинкового феррита М2000НМ размерами  $31 \times 18,5 \times 7$  мм, с двумя обмотками (число витков первичной обмотки  $N_1 = 200$ , число витков вторичной обмотки  $N_2 = 50$ ). Первичная обмотка подключается к генератору, вторичная обмотка (измерительная) подключается к осциллографу, на экране которого воспроизводится петля гистерезиса исследуемого образца. В цепи, состоящей из намагничивающей обмотки, генератора сигналов и резистора  $R_1$ , создается переменный ток (напряжение 2–5 В, частота 700–806 Гц, гнезда  $X1$ ,  $X2$ ). Используемый железный образец имеет форму тора, его намагничивание осуществляется с помощью кольцевой обмотки (рисунок 7.6). Если радиус тора  $R_0$  значительно превышает радиус его поперечного сечения  $r_0$  (сердечник имеет форму тонкого кольца), то магнитное поле, существующее в обмотке,

является однородным всюду внутри неё. При этом силовые линии имеют форму окружностей, общий центр которых совпадает с центром тора.

 


Рисунок 7.6 – Исследуемый образец, сердечник трансформатора

Поскольку вектор напряжённости магнитного поля всюду параллелен поверхности образца, то из граничных условий для векторов магнитного поля следует, что значения  $\vec{H}$  внутри и вне образца равны между собой. Это обстоятельство позволяет при выполнении расчётов не делать сложных поправок на геометрическую форму образца и существенно упрощает определение магнитной проницаемости железа. Связь между силой тока в обмотке  $I_0$  и напряженностью создаваемого этим током магнитного поля  $\vec{H}$  можно найти с помощью теоремы о циркуляции вектора  $\vec{H}$ :

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = NI_0, \quad (7.3)$$

где интегрирование приводится по окружности, проходящей внутри тора (вдоль линии вектора  $\vec{H}$ ),  $N$  – число витков обмотки,  $NI_0$  – полный ток проводимости, охватываемый контуром интегрирования. Из выражения (7.3) следует:

$$H = \frac{NI_0}{2\pi R_0} = nI_0, \quad (7.4)$$

где  $n$  – количество витков обмотки, приходящейся на единицу длины тора. Таким образом, напряженность магнитного поля однозначно определяется силой тока в намагничивающей обмотке и линейной плотностью ее витков.

На резисторе  $R_1$  возникает напряжение, пропорциональное току в первичной обмотке и напряженности магнитного поля в образце. Этот сигнал подается на вход «X» осциллографа. Измерительная обмотка трансформатора присоединена к интегрирующей  $R_2C_1$  – цепочке.

При изменении потока внешнего магнитного поля, пронизывающего измерительную катушку, в ней возникает Э.Д.С. индукции

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -SN_2 \frac{dB}{dt}, \text{ где } S \text{ – площадь поперечного сечения тора.}$$

В случае гармонического изменения силы тока зависимость магнитной индукции от времени можно записать в виде  $B = B_0 e^{-i\omega t}$  где  $\omega$  – циклическая частота переменного тока. Следовательно, во вторичной обмотке действует Э.Д.С. индукции  $\varepsilon = i\omega SBN_2$ . При этом напряжение на интегрирующей емкости  $C_1$  пропорционально индукции магнитного поля:

$$U_c = \left| -\frac{i}{\omega C_1} I_1 \right| = \left| -\frac{i}{\omega C_1} \frac{\varepsilon}{Z} \right| = \frac{SN_2}{C_1 \sqrt{R_2^2 + (\omega L_2 - 1/\omega C_1)^2}},$$

где  $I_1 = \frac{\varepsilon}{Z}$  – сила тока во вторичной обмотке,

$Z = R_2 + i(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_1})$  – импеданс вторичной обмотки.

Этот сигнал подается на вход «Y» осциллографа (гнездо X2, X3).

Из выражения  $U_c = U_y = \frac{1}{R_2 C_1} SN_2 B$  находим индукцию магнитного поля

$$B = \frac{U_y R_2 C_1}{SN_2}, \quad (7.5)$$

где  $S$  – площадь поперечного сечения тороидального сердечника,  $N_2$  – число витков вторичной обмотки. При получении формулы (7.5) мы пренебрегаем реактивным сопротивлением вторичной обмотки.

Падение напряжения на сопротивлении  $R_1$  равно  $U_x = I_1 R_1 = \frac{2\pi R_0}{N_1} R_1 H$  и пропорционально отклонению электронного луча по горизонтали. Из этого выражения находим напряженность магнитного поля:

$$H = \frac{N_1 U_x}{2\pi R_0 R_1}, \quad (7.6)$$

где  $N_1$  – число витков в первичной обмотке,  $R_0$  – радиус тора (рисунок 7.6).

### Ход работы

1 Подключите к кассете ФПЭ-07/02 генератор и осциллограф (рисунок 7.5).

2 Запишите в таблицу 7.1 исходные данные схемы, которые указаны на лицевой панели кассеты.

Таблица 7.1 – Исходные и опытные данные

$R_1$	$R_2$	$C_1$	$S$	$N_1$	$N_2$	$U_x$	$U_y$	$H$	$B_H$	$B_0$	$H_k$	$\mu_{\max}$

3 Выполните калибровку осциллографа по оси  $X$  и запишите его чувствительность по оси  $X - U_x$  (В/дел), а также по оси  $Y - U_y$  (В/дел), которую показывает указатель соответствующей ручки.

4 Включите генератор и осциллограф в режиме выключенной развертки. Добейтесь, чтобы петля гистерезиса находилась в центре экрана, была симметричной, имела насыщение и занимала большую часть экрана.

5 Нарисуйте координатную сетку экрана осциллографа (в масштабе одна клетка – 2 см) и на нее нанесите график полной петли гистерезиса.

6 Уменьшая выходное напряжение генератора, получите семейство не менее пяти уменьшающихся до точки петель. Снимите для каждой из них координаты вершин  $U_{x0}$  и  $U_{y0}$ . По полученным точкам постройте кривую намагничивания.

7 Используя масштабы  $U_x$ ,  $U_y$  и формулы (7.5) и (7.6), найдите по графику петли гистерезиса и запишите в таблицу 7.1, значения магнитных параметров  $B_H$ ,  $B_0$ ,  $H_k$  (рисунок 7.4) для пяти петель гистерезиса.

8 Используя кривую намагничивания, по формуле  $\mu = \frac{B}{\mu_0 H}$  вычислите магнитную проницаемость при различных значениях напряженности магнитного поля. Запишите в таблицу 7.1 максимальную магнитную проницаемость ферромагнетика  $\mu_{max}$ .

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

## Тема 8

### Изучение работы конденсатора

- 1 Квазистационарные токи
- 2 Дифференциальные уравнения для  $RC$ -цепи
- 3 Зависимость тока зарядки и разрядки конденсатора от времени

#### Основные понятия по теме

Если подключить конденсатор к источнику постоянного тока (рисунок 8.1), то напряжение на нем  $U_c$  экспоненциально возрастает, асимптотически стремясь к ЭДС источника. При этом сила тока  $I$  (направление тока указано на рисунке 8.1), проходящего через сопротивление  $R$ , убывает по экспоненте, уменьшаясь до нуля.

Процесс зарядки конденсатора можно описать с помощью закона Ома для полной цепи:

$$\varepsilon = IR + U_c \quad (8.1)$$

согласно которому сторонняя ЭДС равна сумме падений напряжения на всех участках цепи (внутренним сопротивлением источника пренебрегаем). В выражении (8.1) учтено, что напряжение  $U_c$  на обкладках конденсатора связано с зарядом  $Q$  соотношением  $U_c = Q/C$ , где  $C$  – емкость конденсатора.

 


Рисунок 8.1 – Принципиальная схема заряда и разряда конденсатора

Дифференцируя (8.1) по времени и принимая во внимание, что сила тока равна скорости изменения заряда на обкладках

$$I = \frac{dQ}{dt},$$

получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными

$$R \frac{dI}{dt} = -\frac{1}{C} I. \quad (8.2)$$

Решение уравнения (8.2) имеет вид:

$$I = I_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right), \quad (8.3)$$

где постоянная интегрирования  $I_0$ , равная силе тока в момент времени  $t = 0$ , может быть определена из начальных условий. Поскольку в начальный момент времени  $Q = 0$ , (заряд на обкладках не успел накопиться), то из (8.1) следует:

$$I_0 = \frac{\varepsilon}{R}. \quad (8.4)$$

При разрядке конденсатора соответственно справедливы соотношения

$$-R \frac{dQ}{dt} = 0, \quad I = -\frac{dQ}{dt}, \quad \frac{Q_0}{C} = \varepsilon$$

(направление тока изменилось на противоположное, происходит уменьшение заряда на обкладках, начальное напряжение на конденсаторе равно ЭДС источника). В результате зависимость силы тока от времени остается неизменной.

Из уравнения (8.3) находим закон изменения напряжения  $U_R$  на сопротивлении  $R$  и напряжения на конденсаторе  $U_C$  (рисунок 8.2):

$$U_R = IR = \varepsilon e^{-\frac{t}{RC}}. \quad (8.5)$$

$$U_C = \varepsilon - IR = \varepsilon - \varepsilon e^{-\frac{t}{RC}} = \varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right). \quad (8.6)$$

 


Рисунок 8.2 – а) зависимость силы тока в цепи от времени; б) изменение напряжения  $U_R$  на сопротивлении  $R$  в зависимости от времени; изменение напряжения на емкости  $U_C$  в зависимости от времени (осциллограммы).

Для характеристики средней скорости изменения силы тока в цепи при зарядке и разрядке конденсатора вводится в рассмотрение время релаксации системы:

$$\tau = RC, \quad (8.7)$$

в течение которого сила тока уменьшается в  $e$  раз, т. е. сила тока при  $t = \tau$  составляет 0,368 от максимального значения  $I_{\max} = \frac{\varepsilon}{R}$ .

Формула зависимости силы тока  $I$  и напряжений  $U_R$  и  $U_C$  от времени при разрядке конденсатора через сопротивление  $R$  при отключенном источнике тока находится из уравнения  $U_C = IR$ . Студентам самим предоставляется возможность выполнить решение этой задачи и убедиться в том, что  $U_C$ ,  $I$  и  $U_R$  при разрядке конденсатора изменяются по одному и тому же закону:  $\sim \exp(-t/RC)$ . Если прологарифмировать выражение (8.3), получаем:

$$\ln I = \ln \frac{\varepsilon}{R} - \frac{t}{\tau}, \quad (8.8)$$

то есть изменение логарифма силы тока прямо пропорционально времени. При этом угловой коэффициент прямой, графически выражающей зависимость  $\ln I = f(t)$ , связан со временем релаксации обратной зависимостью  $tg \alpha = 1/\tau$ . Точка пересечения прямой с осью ординат

дает значение логарифма начальной силы тока (рисунок 8.3).

 


Рисунок 8.3 – Определение времени релаксации из графика  $\ln I = f(t)$

На практике часто используется параллельное или последовательное соединение конденсаторов. Емкость нескольких параллельно соединенных конденсаторов равна сумме их емкостей:

$$C = \sum_{i=1}^N C_i.$$

В случае последовательного соединения конденсаторов справедлива такая же формула, как при параллельном соединении резисторов:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i},$$

где  $N$  – количество соединенных конденсаторов.

### **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Что такое квазистационарные токи.
- 2 Запишите дифференциальные уравнения для  $RC$ -цепи.
- 3 Поясните зависимость тока зарядки и разрядки конденсатора от времени.
- 4 Как определить  $\tau$  цепи из осциллограммы.
- 5 Рассчитайте емкости при параллельном и последовательном соединении конденсаторов.
- 6 Поясните осциллограммы зарядки-разрядки конденсатора, приведенные на рисунке 8.5.

## Лабораторная работа 8

### Изучение процессов зарядки и разрядки конденсатора

**Цель работы:** усвоение понятия об электрической емкости, изучение процессов зарядки и разрядки конденсатора осциллографическим методом, определение времени релаксации процесса и емкости конденсатора.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ–ПИ/09, магазин сопротивлений (2 шт), магазин емкостей, источник питания, генератор низкочастотный, осциллограф С1-117.

#### Описание установки

Работа выполняется по схеме, приведенной на рисунке 8.4.

 


Рисунок 8.4 – Блок-схема установки

С низкочастотного генератора синусоидальный сигнал подается на кассету ПИ, с выхода которой прямоугольные импульсы через два магазина сопротивлений подаются на магазин емкостей. Для того, чтобы получить осциллограммы зарядки и разрядки конденсатора, необходимо через постоянные промежутки времени подключать конденсатор к цепи и сразу же его отключать. Причем частота переключения должна быть такой, при которой незаметно было бы мерцание изображения на экране. Роль такого переключателя в данной работе выполняют прямоугольные импульсы, получаемые с помощью кассеты ФПЭ–ПИ/09 или непосредственно с выхода генератора, поскольку большинство генераторов имеют синусоидальный и прямоугольный выходные сигналы.

Синусоидальный сигнал (1–3 В) подается от входных гнезд  $X1$ ,  $X2$  через разделительный конденсатор  $C1$  на компаратор напряжения (микросхема серии К554СА3Б). Выходной сигнал компаратора

управляется усилительным каскадом. С выходных гнезд  $X3$ ,  $X4$  снимается сигнал прямоугольной формы положительной полярности с амплитудой 11,5 В.

### *Ход работы*

1 Используя рисунок 8.4, соберите рабочую схему. Подключите к разъему кассеты ФПЭ-ПИ/09 кабель источника питания.

**Внимание:** без кассеты ПИ/09 можно получить прямоугольный сигнал непосредственно с генератора.

2 Установите следующие значения параметров выходного напряжения генератора: частота 1 кГц, напряжение 2 В.

3 Получите на экране осциллографа последовательность прямоугольных импульсов и убедитесь в соответствии отображаемых параметров установленным на генераторе.

4 Установите на магазинах сопротивлений и емкостей следующие значения:  $R_1 = 100 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = 1 \text{ кОм}$ ,  $C = 1 \cdot 10^{-2} \text{ мкФ}$ .

5 Получите на экране осциллографа изображение импульсов зарядки и разрядки конденсатора. С помощью ручек «Вольт/делен», «синхронизация», и «время/делен» добейтесь устойчивого неподвижного изображения токов зарядки и разрядки конденсатора.

6 Зарисуйте координатную сетку экрана осциллографа в масштабе и кривые импульсов. Определите время релаксации  $\tau$  (рисунок 8.2 б), емкость конденсатора по известному сопротивлению и максимальное напряжение в импульсе. Вычислите время релаксации цепи  $\tau$  расчетным путем и сравните ее со значением, найденным экспериментально. Найдите среднюю арифметическую ошибку измерений.

7 Повторите пункты 5–6 для других параметров  $R$  и  $C$ , причем подберите их так, чтобы осциллограммы зарядки-разрядки конденсатора выглядела как на рисунке 8.5 (пунктирные линии).

 


Рисунок 8.5 – Осциллограмма процесса зарядки-разрядки конденсатора

8 Не изменяя параметров схемы, подключите вход «Y» осциллографа к выходу сопротивления  $R_I$  и зарисуйте осциллограмму напряжения  $U_R$  (рисунок 8.2).

РЕПОЗИТОРИЙ ГТУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

## Тема 9

### Изучение работы простых цепей

- 1 Фазовые соотношения в простых цепях
- 2 Коэффициент передачи
- 3 Амплитудочастотная и фазочастотная характеристики простых цепей

#### Основные понятия по теме

##### Цепь, содержащая два резистора

Схема (рисунок 9.1) представляет собой резистивный делитель, имеющий две пары внешних зажимов. Обозначим входные зажимы  $U_1$ , выходные –  $U_2$ . Коэффициент передачи цепи по напряжению  $K = \frac{U_2}{U_1}$ . Коэффициент передачи  $K$  является важнейшей характеристикой цепи, поскольку дает возможность рассчитать напряжение на выходе по известному напряжению на входе.

 


Рисунок 9.1 – Схема резистивного делителя

Зададим для цепи (рисунок 9.1) напряжение на входе  $U_1$ . Тогда действующее значение тока  $I = \frac{U_1}{R_1 + R_2}$ . Действующее значение напряжения на выходе можно записать в виде

$$U_2 = R_2 I = \frac{U_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (9.1)$$

Коэффициент передачи равен

$$K = \frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad \varphi = 0 \quad (9.2)$$

Если на вход резистивного делителя подавать сигнал различных частот с генератора, то, пренебрегая паразитными емкостями, можно установить, что коэффициент передачи не будет изменяться.

*Запомните, что в цепи с активным сопротивлением ток и напряжение совпадают по фазе. Электрическая мощность в активном сопротивлении преобразуется в тепло.*

### Цепь, содержащая R и C

На рисунке 9.2 показан делитель напряжения, состоящий из конденсатора и резистора.

 


Рисунок 9.2 – Делитель напряжения, состоящий из конденсатора и резистора

Согласно закону Ома для комплексных величин, комплексный входной ток

$$I = \frac{\dot{U}_1}{Z_{\text{ex}}} = \frac{\dot{U}_1}{R - j\left(\frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{\dot{U}_1 \left[ R + \left(\frac{j}{\omega C}\right) \right]}{R^2 + \left(\frac{1}{\omega^2 C^2}\right)}$$

Напряжение на резисторе R равно

$$\dot{U}_2 = iR = \frac{\dot{U}_1 R \left[ R + \left(\frac{j}{\omega C}\right) \right]}{R^2 + \left(\frac{1}{\omega^2 C^2}\right)} \quad (9.3)$$

Здесь точкой сверху обозначены комплексные величины. Сравните полученный результат с выражением для резистивного делителя (9.1).

Для постоянного тока идеальный конденсатор характеризуется бесконечно большим сопротивлением, не позволяющим проходить

постоянному току. Для переменного тока с частотой  $f$  реактивное сопротивление конденсатора с емкостью  $C$ , или емкостное сопротивление, выражается формулой:

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}.$$

Реактивное сопротивление вызывает сдвиг фаз между током и напряжением (ток в цепи с емкостью без активного сопротивления опережает напряжение на  $90^\circ$ ). В цепи, содержащей  $R$  и  $C$ , сдвиг фаз  $\varphi$  между током и напряжением будет меньше  $90^\circ$ :  $\operatorname{tg} \varphi = -1/R\omega C$ .

Возвращаясь к рисунку 9.2, заметим, что входное сопротивление  $\dot{Z}_{ex} = \frac{\dot{U}_1}{I} = Z e^{i\varphi}$ . При изменении частоты сопротивление реактивных элементов цепи изменяется. Зависимость модуля комплексного входного сопротивления цепи от частоты называют входной амплитудно-частотной характеристикой цепи (АЧХ):  $Z_{ex} = Z_{ex}(\omega)$ . Аналогично, входной фазочастотной характеристикой цепи (ФЧХ) называют зависимость аргумента комплексного входного сопротивления от частоты  $\varphi_{Z_{ex}} = \varphi(\omega)$ .

Комплексное входное сопротивление можно представить не только в показательной  $\dot{Z}_{ex} = Z_{ex} e^{i\varphi}$  но и в алгебраической форме  $\dot{Z}_{ex} = R_{ex} + jX_{ex}$ , где  $R_{ex}$  и  $X_{ex}$  — резистивная и реактивная составляющая комплексного входного сопротивления. Частоту  $\omega_{гр}$ , на которой реактивная составляющая входного сопротивления цепи по абсолютному значению равна резистивной составляющей, называют граничной.

График АЧХ для схемы (рисунок 9.2) представлен на рисунке 9.3. Как вы видите, график представляет фильтр высоких частот. На высоких частотах выходное напряжение приблизительно равно входному  $\omega \geq \frac{1}{RC}$ , а на низких частотах выходное напряжение уменьшается до нуля.

 


Рисунок 9.3 – Фильтр высоких частот

Если поменять местами  $R$  и  $C$ , то фильтр будет вести себя противоположным образом в отношении частоты, получим фильтр низких частот (рисунок 9.4).

 


Рисунок 9.4 – Фильтр низких частот

Для схемы (9.2)

$$K(\omega) = \frac{R_2}{\sqrt{\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2 + R_2^2}}, \quad (9.4)$$

а ФЧХ имеет вид

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{1}{R_2 \omega C}. \quad (9.5)$$

Цепь, содержащая  $R$  и  $L$

Очевидно, что для  $RL$ -цепи справедливы формулы:

$$\omega_{zp} = \frac{1}{\tau} = \frac{R}{L}; \quad \left[ f_{zp} = \frac{R}{2\pi L} \right],$$

а для  $RC$ -цепи выполняются соотношения:

$$\omega_{zp} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}; \quad \left[ f_{zp} = \frac{1}{2\pi RC} \right].$$

Для  $RL$ -цепи можно записать

$$Z_{\text{вх}} = R + j\omega L = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} e^{j \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R}} = R \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{zp}}\right)^2} e^{j \operatorname{arctg} \frac{\omega}{\omega_{zp}}}.$$

Итак, входную АЧХ последовательной  $RL$ -цепи вычисляют согласно выражению  $Z_{вх} = R\sqrt{1 + (\omega/\omega_{2p})^2}$ , а входную фазочастотную характеристику

$$\varphi_{Z_{вх}} = \text{arctg}(\omega/\omega_{2p}).$$

При  $\omega = 0$  имеем  $Z_{вх} = R$ ,  $\varphi = 0$ .

При  $\omega = \omega_{2p}$  получаем  $Z_{вх} = R\sqrt{2}$ ,  $\varphi = 45^\circ$ .

При  $\omega = \infty$  находим  $Z_{вх} = \infty$ ,  $\varphi = 90^\circ$ .

Кривые  $Z_{вх} = f(\omega)$  и  $\varphi_{Z_{вх}} = f(\omega)$  для  $RL$ -цепи показаны на рисунке 9.5 а, б.

 


Рисунок 9.5 – Кривые  $Z_{вх} = f(\omega)$  и  $\varphi_{Z_{вх}} = f(\omega)$  для  $RL$ -цепи

Комплексная передаточная функция цепи по напряжению равна

$$\dot{K}(\omega) = \frac{\dot{U}_2(\omega)}{U_1} = K(\omega)e^{j\varphi_k(\omega)}.$$

Коэффициент передачи цепи  $K$  и угол сдвига фазы  $\varphi$  выражается формулами:

$$K = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (\omega L)^2}}, \quad (9.6)$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{\omega L}{R_2}. \quad (9.7)$$

## Вопросы для самоконтроля

- 1 Дайте определение простых линейных цепей.
- 2 Приведите фазовые соотношения между входным и выходным напряжением в простых цепях с реактивными элементами.
- 3 Найдите расчетным путем коэффициенты передачи в простых цепях.
- 4 Поясните АЧХ и ФЧХ простых цепей.

## Лабораторная работа 9

### Изучение электрических процессов в простых цепях

**Цель работы:** научиться измерять коэффициент передачи в простых цепях с помощью осциллографа, исследовать входные и передаточные характеристики простых цепей с одним реактивным элементом, научиться определять диапазон частот, в которых входное сопротивление цепи имеет практически чисто резистивный или чисто реактивный характер.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-09/ПИ, источник питания, генератор, осциллограф.

#### Описание установки

На плате ФПЭ-09 установлены элементы: активные сопротивления  $R_1$  и  $R_2$ , реактивная емкость  $C$  и индуктивность  $L$ , а также плата коммутатора  $A_1$  (рисунок 9.6).

 


Рисунок 9.6 – Принципиальная схема установки

На передней панели установлен кнопочный переключатель  $SB$ , позволяющий исследовать колебания в трех различных цепях: в цепи, содержащей активные сопротивления  $R_1$  и  $R_2$ , активное сопротивление  $R_2$  и емкость  $C$ ; активное сопротивление  $R_2$  и индуктивность  $L$ .

Входной сигнал от генератора, характеризуемый амплитудой до 3 В и частотой в пределах 20–100 кГц подается на гнезда  $X_1, X_2$ . Осциллограф подключается к выходным гнездам  $X_3, X_4, X_5$ .

Для определения сдвига фаз и разности амплитуд сигналов, поступающих на вход цепи и снимаемых с выхода, используется коммутатор  $A_1$ , который позволяет наблюдать на экране осциллографа одновременно входной сигнал и выходной, снимаемый с сопротивления  $R_2$ . Для получения устойчивого изображения на экране осциллографа с гнезда  $X_3$  подается сигнал на вход «синхронизация» осциллографа.

 


Рисунок 9.7 – Определение сдвига фаз осциллографическим способом

Ход работы

Упражнение 1. Изучение электрических процессов в цепи, содержащей два резистора.

1 Согласно рисунку 9.6 к cassette ФПЭ-09 подключите источник питания через разъем, осциллограф и генератор. Переключателем  $S_{11}$  включите сопротивление  $R_1$ , при этом  $C$  и  $L$  выключены. Получите схему, показанную на рисунке 9.1.

2 Зарисуйте колебания, наблюдаемые на экране осциллографа при частоте  $f = 20$  кГц.

3 Рассчитайте коэффициенты передачи, имея в виду, что  $R_1 = 470 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = 51 \text{ Ом}$ . Получите этот же результат опытным путем, сравните. Обратите внимание, что сдвиг фаз между входным  $U_1$  и выходным напряжением  $U_2$  отсутствует.

4 Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 9.1.

Таблица 9.1 – Расчетные и экспериментальные данные

$U_{вх}, \text{ В}$	$U_{вых}, \text{ В}$	$K$

Упражнение 2. Изучение электрических процессов в цепи, содержащей резистор и конденсатор.

1 Выключите сопротивление  $R$  и включите емкость  $C$ . Получите схему, показанную на рисунке 9.2.

2 Зарисуйте колебания, наблюдаемые на экране осциллографа при частоте  $f = 20 \text{ кГц}$ .

3 Определите угол сдвига фаз между силой тока в цепи и входным напряжением. Для этого измерьте в делениях шкалы экрана осциллографа сдвиг по времени между изображениями двух исследуемых сигналов ( $a$ ) и период колебаний ( $b$ ) (рисунок 9.7).

4 Разность фаз рассчитайте по формуле

$$\varphi = \frac{a}{b} 360 [\text{град}]. \quad (9.8)$$

5 Повторите задания пунктов 2 и 3 при частоте генератора  $f = 100 \text{ кГц}$ .

6 Произведите измерения амплитуд напряжений на входе и выходе цепи при различных значениях частоты генератора (от 20 кГц до 100 кГц с шагом 10 кГц).

7 Рассчитайте коэффициент передачи  $K$  цепи по формуле  $K = \frac{U_{вых}}{U_{вх}}$  для всего исследованного диапазона частот.

8 Постройте график зависимости  $K = f(f)$ .

9 С помощью графика  $K = f(f)$  оцените емкость  $C$  конденсатора. Для этого определите угол наклона  $\alpha$  линейного участка графика к оси  $f$ , получите  $tg \alpha = 2\pi R_2 C$ , откуда  $C = \frac{tg \alpha}{2\pi R_2}$ .

10 По формуле (9.5) рассчитайте разность фаз  $\varphi$  при двух значениях частоты генератора: 20 и 100 кГц. Сравните результаты расчета с результатами непосредственного измерения угла  $\varphi$ .

11 Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 9.2.

Таблица 9.2 – Расчетные и экспериментальные данные

$f$ , Гц	$U_{вх}$ , В	$U_{вых}$ , В	$K$	$C$ , Ф	$a$ , дел	$b$ , дел	$\varphi_{изм}$ , град	$\varphi_{расч}$ , град

Упражнение 3. Изучение электрических процессов в цепи, содержащей резистор и катушку индуктивности.

1 Выключите емкость  $C$  и включите индуктивное сопротивление  $L$ .

2 Зарисуйте колебания, наблюдаемые на экране осциллографа при частоте  $f = 20$  кГц.

3 Определите угол сдвига фаз между силой тока в цепи и входным напряжением при частоте  $f = 20$  кГц. Для этого измерьте в делениях шкалы экрана осциллографа сдвиг по времени между изображениями двух исследуемых сигналов (а) и период колебаний (б) (рисунок 9.7). Разность фаз рассчитайте по формуле (9.8).

4 Повторите задания пунктов 2 и 3 при частоте генератора  $f = 100$  кГц.

5 Произведите измерения амплитуд напряжений на входе и выходе цепи при различных значениях частоты генератора (от 20 кГц до 100 кГц с шагом 10 кГц).

6 Рассчитайте коэффициент передачи  $K$  цепи по формуле  $K = \frac{U_{вых}}{U_{вх}}$  для всего исследованного диапазона частот.

7 Постройте график зависимости  $K = f\left(\frac{1}{f}\right)$ .

8 С помощью графика  $K = f\left(\frac{1}{f}\right)$  оцените индуктивность  $L$  катушки. Для этого определите угол наклона  $\alpha$  линейного участка графика к оси  $1/f$ , получите  $tg \alpha = \frac{R_2}{2\pi L}$ , откуда  $L = \frac{R_2}{2\pi tg \alpha}$ .

9 По формуле (9.7) рассчитайте разность фаз  $\varphi$  при двух значениях частоты генератора: 20 и 100 кГц. Сравните результаты расчета с результатами непосредственного измерения угла  $\varphi$ .

10 Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 9.3.

Таблица 9.3 – Расчетные и экспериментальные данные

$f$ , Гц	$1/f$ , с	$U_{вх}$ , В	$U_{вых}$ , В	$K$	$L$ , Гн	$a$ , дел	$b$ , дел	$\varphi_{изм}$ , град	$\varphi_{расч}$ , град

## Тема 10

### Изучение затухающих колебаний

- 1 Дифференциальное уравнение  $RLC$ -контура
- 2 Затухающие колебания
- 3 Параметры затухающих колебаний

#### Основные понятия по теме

На рисунке 10.1 показана электрическая цепь, используемая для изучения свободных электромагнитных колебаний. Ключ  $K$  сначала приводят в положение 1, при этом происходит зарядка конденсатора от источника постоянного напряжения  $\varepsilon_0$ . Затем ключ  $K$  переводят в положение 2, при этом источник  $\varepsilon_0$  отключается от цепи, однако цепь остается замкнутой, и в ней возникают свободные электромагнитные колебания. При таких колебаниях происходит обмен энергией между конденсатором и катушкой, и этот процесс периодически повторяется, сопровождаемый тепловыми потерями. Другими словами, энергия электрического поля преобразуется в энергию магнитного поля и обратно, при этом часть энергии рассеивается в виде тепла.

 


Рисунок 10.1 –  $RLC$ -контур

Для такой цепи, содержащей  $R$ -,  $L$ - и  $C$ -элементы (рисунок 10.1), в которой происходят свободные (в отсутствие внешнего напряжения) электромагнитные колебания, согласно второму закону Кирхгофа, можно записать:

$$RI + U_C = -L \frac{dI}{dt}.$$

Здесь  $U_C$  – напряжение на конденсаторе,

$\varepsilon_{\text{суп}} = -L \frac{dI}{dt}$  – э.д.с. самоиндукции, возникающая в катушке.

Выражая  $U_C$  через заряд  $q$ , получим

$$RI + L \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

Дифференцируя по времени и учитывая, что сила тока равна

$$I = \frac{dq}{dt},$$

получаем:

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} = 0.$$

Вводя собственную частоту колебательной системы  $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$  и коэффициент затухания  $\gamma = R/2L$ , перепишем уравнение в виде

$$\ddot{I} + 2\gamma\dot{I} + \omega_0^2 I = 0.$$

Здесь точки обозначают дифференцирование по времени.

Решая это уравнение, можно показать, что, в зависимости от соотношения между параметрами  $\omega_0$  и  $\gamma$ , возможны следующие типы колебаний в контуре:

а) затухающие колебания, которые имеют место в случае  $\omega_0^2 - \gamma^2 > 0$ . При этом зависимость силы тока от времени имеет вид  $I = I_0 e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega t + \delta)$ , где  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$  – частота,  $\delta$  – начальная фаза колебаний,  $I_0$  – их начальная амплитуда (рисунок 10.2).

 


Рисунок 10.2 – График затухающих колебаний в контуре  $I = f(t)$

Величины  $\delta$  и  $I_0$  могут быть определены из начальных условий. Для характеристики затухающих колебаний вводятся также такие величины, как период колебаний («повторения нулей»)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}},$$

логарифмический декремент затухания, который показывает уменьшение амплитуды за период колебаний

$$d = \ln \frac{I_n}{I_{n+1}} = \gamma T = \frac{\pi R}{\sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{4}}},$$

и добротность контура, физический смысл которой заключается в отношении запасенной в контуре энергии к энергии потерь за период колебаний

$$Q = \frac{\pi}{d}$$

Здесь  $I_n$  и  $I_{n+1}$  – значения силы тока в моменты времени, отстоящие друг от друга на один период колебаний;

б) апериодическое затухание силы тока в контуре, которое наблюдается в случае  $\omega_0^2 - \gamma^2 < 0$ . При этом сила тока монотонно убывает до нуля по закону  $I = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$ , где  $\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$  и  $\alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ ,  $A$  и  $B$  – величины, определяемые из начальных условий (рисунок 10.3).

 


Рисунок 10.3 – Апериодические затухания силы тока в контуре

в) критический режим изменения силы тока, который имеет место при выполнении соотношения  $\omega_0^2 - \gamma^2 = 0$  и представляет собой предельный случай рассмотренных выше затухающих колебаний и апериодического режима. При этом зависимость силы тока от времени можно записать в виде

$$I = (A + Bt)e^{-\gamma t},$$

где значения постоянных  $A$  и  $B$  определяются из начальных условий. График зависимости в случае  $A = 0, B \neq 0$  и  $A \neq 0, B = 0$  представлен на рисунке 10.4.

Сопротивление  $R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ , при котором выполняется соотношение  $\omega_0^2 - \gamma^2 = 0$ , называется критическим сопротивлением.

 


Рисунок 10.4 – График зависимости  $I = (t)$  в случаях  $A \neq 0, B = 0$  и  $A = 0, B \neq 0$  при критическом режиме

Если колебательный процесс изучать в системе координат  $I-U$ , где  $I$  – сила тока в контуре,  $U$  – напряжение на конденсаторе, то плоскость  $I-U$  называют фазовой плоскостью, а кривую, изображающую такую зависимость, называют фазовой кривой (рисунок 10.5).

При затухающих колебаниях амплитуда напряжения и силы тока в контуре убывает, а фазовая кривая превращается в спираль, приближающаяся к фокусу 0. При  $R \geq R_{кр}$  колебательный процесс прекращается, и спираль превращается в окружность.

 


Рисунок 10.5 – Колебательный процесс на фазовой плоскости

### **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Приведите уравнение, описывающее затухающие колебания в контуре, содержащем  $R$ ,  $L$  и  $C$ .
- 2 Охарактеризуйте следующие параметры: коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания, добротность контура.
- 3 Приведите определение критического сопротивления  $R_{кр}$  контура.

## **Лабораторная работа 10**

### **Изучение затухающих колебаний с помощью электронного осциллографа**

**Цель работы:** исследование свободных затухающих колебаний, измерение и расчёт их характеристик.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-10/11, кассета ФПЭ-09/ПИ, магазин сопротивлений, источник питания, генератор, осциллограф.

#### **Описание установки**

Принцип работы кассеты ФПЭ-10 основан на получении затухающих колебаний в колебательном контуре с элементами  $L_1$ ,  $C_1$ , соединённом через гнезда  $X_5$ ,  $X_6$  с магазином сопротивлений (0–1000 Ом),

с помощью подаваемых через гнезда  $X_1, X_2$  прямоугольных импульсов. Вспомогательные элементы  $R_1$  и  $VD1$  ограничивают амплитуду напряжения в момент подачи импульса. Колебания в контуре наблюдаются и изучаются с помощью осциллографа, подключаемого к гнездам  $X_3, X_4, X_7$  (рисунок 10.6), ( $L_1 = 0,1$  Гн,  $C_1 = 0,1 \pm 10\%$  мкФ).

### Ход работы

1 Соберите электрическую схему, представленную на рисунке 10.6. Подайте на её вход (клеммы  $X_1, X_2$ ) прямоугольные импульсы с преобразователя импульсов (кассета ПИ/ФПЭ-09).

 


Рисунок 10.6 – Схема установки

2 Установите значение сопротивления  $R = 100$  Ом, частоту генератора  $\nu = 250$  Гц, выходное напряжение генератора  $U = 3$  В.

3 Изменяя частоту развёртки осциллографа, добейтесь на экране осциллографа устойчивой картины затухающих колебаний (рисунок 10.7).

 


Рисунок 10.7 – Определение добротности контура из осциллограммы затухающих колебаний

4 Убедитесь, что длительность импульсов напряжения, подаваемых на вход схемы, значительно меньше, а промежуток между ними значительно больше периода наблюдаемых колебаний.

5 Измерьте с помощью осциллографа период  $T$  собственных колебаний контура (рисунок 10.7). Период  $T$  находится по формуле  $T = \frac{\tau}{n}$ , где  $\tau$  – время затухания (время, за которое амплитуда колебаний убывает в  $e$  раз), а  $n$  – число колебаний, укладывающихся в интервале времени  $\tau$ .

6 Сравните полученные значения  $T$  с его теоретическим значением, рассчитанным по формуле  $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$ .

7 Определите погрешность измерения  $T$  данным методом, сделайте вывод о том, как согласуются между собой результаты измерения и теоретические значения  $T$ .

8 Постепенно увеличивая  $R$ , добейтесь перехода от колебательной формы разряда к аperiodическому разряду (рисунок 10.8).

 


Рисунок 10.8 – Осциллограмма аperiodического разряда

9 Сравните полученные значения критического сопротивления со значением, рассчитанным по формуле  $R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ .

10 Оцените точность, с которой измеряется  $R_{кр}$ . Сделайте вывод о согласовании теоретического и опытного значения.

11 Зарисуйте осциллограмму при  $R = 0$  (сопротивление контура

равно активному сопротивлению катушки индуктивности) и при полном сопротивлении контура, равном  $R_{кр}$ .

12 Из осциллограммы (рисунок 10.7) найдите добротность контура  $Q$ , используя формулу  $Q = n\pi$  при  $R = 0$ ,  $R = 100$  Ом.

13 Определите по осциллограмме величину амплитуды затухающих колебаний через один или, если затухание невелико, через несколько периодов колебаний. По полученным значениям амплитуды  $A_m$  и  $A_{m+n}$  ( $m, m+n$  – числа периодов колебаний) определите логарифмический декремент затухания  $d$  и добротность контура  $Q$  из соотношений  $d = \frac{1}{n} \ln\left(\frac{A_m}{A_{m+n}}\right)$ ,  $Q = \frac{\pi}{d}$ .

14 Выполните измерения и расчёты (п.4 – п.13) при сопротивлении  $R = 100, 300, 500$  Ом.

15 Установите сопротивление  $R = 100$  Ом, выключите развёртку осциллографа и получите на экране осциллографа фазовую кривую, зарисуйте её.

16 Измерьте по фазовой кривой напряжения и силы токов в делениях сетки осциллографа, разделенные периодом колебаний, т. е. расстояния от фокуса фазовой кривой до точек пересечения витков спирали с осью напряжений или силы тока. Измерения выполняйте по трем виткам фазовой кривой.

17 Изменяя  $R$  от 100 до 600 Ом, по фазовым кривым определите логарифмический декремент затухания и постройте график  $d = f(R)$ .

18 Сравните полученные значения  $d$  и  $Q$  с их теоретическими значениями, рассчитанными по формулам  $d = \frac{\pi R}{\sqrt{L - \frac{R^2}{4}}}$ ,  $Q = \frac{\pi}{d}$ .

19 Установите значение на магазине сопротивлений  $R > R_{кр}$ , зарисуйте фазовую кривую апериодического процесса.

20 Сделайте вывод о влиянии параметров  $R, C, L$  на частоту собственных колебаний, а также на величину логарифмического декремента и добротность контура.

## Тема 11

### Изучение вынужденных колебаний

- 1 Вынужденные колебания
- 2 Параметры вынужденных колебаний
- 3 Явление резонанса

#### Основные понятия по теме

Рассмотрим электрическую цепь, содержащую активное сопротивление  $R$ , конденсатор  $C$ , катушку индуктивности  $L$  и источник переменного напряжения  $U$  (рисунок 11.1).

 


Рисунок 11.1 – Электрическая цепь, содержащая  $R$ ,  $C$ ,  $L$  и источник переменного напряжения

В соответствии со вторым законом Кирхгофа полная Э.Д.С., действующая в цепи, равна сумме падений напряжения на всех участках цепи

$$U = U_R + U_L + U_C = IR + L \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} \quad (11.1)$$

Здесь  $U_L = L di/dt$  – напряжение на катушке, равное с обратным знаком Э.Д.С. самоиндукции, возникающей в катушке,  $U_R = IR$  – падение напряжения на активном сопротивлении,  $U_C = \frac{q}{C}$  – разность потенциалов обкладок конденсатора. Дифференцируя уравнение (11.1) по времени и учитывая, что  $dq/dt = I$ , получим:

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = \frac{dU}{dt}. \quad (11.2)$$

Наибольший интерес представляет анализ гармонического переменного тока, поскольку с помощью преобразования Фурье произвольный ток может быть представлен в виде совокупности гармонических составляющих. Для удобства дифференцирования силу тока и напряжение в цепи представим в комплексной форме

$$I = I_0 e^{j\omega t}, \quad U = U_0 e^{j\omega t}, \quad (11.3)$$

где  $I_0$  и  $U_0$  – некоторые комплексные числа. При этом необходимо иметь в виду, что ток и напряжение, как реальные физические величины, должны описываться действительной частью выражения (11.3). Поэтому, после выполнения преобразований согласно (11.2), в найденных решениях необходимо выделить действительную часть. Поскольку уравнение (11.2) является линейным, то окончательный результат будет таким же, как и в случае выполнения преобразования только над действительной частью выражения (11.3). Подставляя (11.3) в уравнение (11.2), после дифференцирования получаем:

$$\left( -\omega^2 L + j\omega R + \frac{1}{C} \right) I = j\omega U. \quad (11.4)$$

Разделив обе части уравнения на  $j\omega$ , можно записать (11.4) в виде

$$IZ = U, \quad (11.5)$$

выражающем закон Ома для цепи переменного тока. Комплексная величина

$$\dot{Z} = R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (11.6)$$

называется импедансом, она играет роль сопротивления цепи, зависящего от частоты тока  $\omega$ . Импеданс характеризует соотношение между амплитудами и фазами тока и напряжения в цепи, содержащей активное сопротивление, емкость и индуктивность.

Зависимость между током и напряжением (11.5) можно проиллюстрировать графически, путем представления комплексных величин векторами на комплексной плоскости. При этом гармонически изменяющаяся величина изображается вектором, вращающимся с частотой  $\omega$  вокруг начала координат против часовой стрелки. Длина вектора равна амплитуде колебаний рассматриваемой физической величины, а

угол между вектором и осью  $OX$  равен фазе колебаний. Совместим ось  $OX$  с вектором силы тока  $I$  в произвольный момент времени (рисунок 11.2), тогда вектор падения напряжения на активном сопротивлении  $U_a = IR$  также будет направлен вдоль оси  $OX$ . Падение напряжения на катушке и конденсаторе соответственно равно

$$U_L = j\omega LI, \quad (11.7)$$

$$U_C = -\frac{j}{\omega C} I. \quad (11.8)$$

При определении ориентации векторов  $U_L$  и  $U_C$  необходимо учесть, что, согласно формуле Эйлера,  $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$ . Следовательно, умножение произвольной комплексной величины  $y = |y_0|e^{j\varphi_0}$  на  $\pm j$  эквивалентно повороту вектора на комплексной плоскости на угол  $\pm\frac{\pi}{2}$  без изменения длины этого вектора:

$$\pm jy = |y_0|e^{j(\varphi_0 \pm \frac{\pi}{2})}. \quad (11.9)$$

В соответствии с этим правилом, напряжение на катушке (формула 11.7) всегда опережает по фазе силу тока на  $\frac{\pi}{2}$ , а напряжение на конденсаторе (формула 11.8) отстает по фазе от силы тока на  $-\frac{\pi}{2}$ . Построив на комплексной плоскости векторы  $U_L$  и  $U_C$ , можно графически определить полное напряжение как сумму падений напряжения на всех участках цепи.

 


Рисунок 11.2 – Векторная диаграмма цепи  $R, C, L$ , если индуктивное сопротивление  $X_L$  больше емкостного  $X_C$

Векторная диаграмма цепи (рисунок 11.2) показывает, что полное напряжение  $U$  может как опережать по фазе силу тока, так и отставать от нее. При этом сдвиг фаз между током и напряжением в цепи определяется выражением

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}, \quad (11.10)$$

а амплитуда напряжения и силы тока связаны соотношением:

$$|U| = |I||Z| = |I| \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (11.11)$$

Формула (11.10) показывает, что сдвиг фаз между током и напряжением может принимать как положительные, так и отрицательные значения в зависимости от соотношения параметров цепи и частоты

тока. Для частоты тока  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ , совпадающей с собственной частотой колебательного контура, сдвиг фаз  $\varphi$  равен нулю. В этом случае

напряжение на конденсаторе и катушке взаимно компенсируются (они равны по величине, но противоположны по знаку, поскольку имеют относительно друг друга сдвиг фаз, равный  $\pi$ ). Сила тока такая же, как при отсутствии в цепи реактивных элементов, то есть принимает максимальное значение  $|I| \Rightarrow \frac{|U|}{R}$  (в последовательной цепи имеет место резонанс напряжений).

Сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока можно определить с помощью электронного осциллографа. Допустим, необходимо измерить сдвиг фаз между двумя гармоническими сигналами одинаковой частоты. Подадим эти сигналы на горизонтально и вертикально отклоняющие пластины осциллографа. Тогда смещения электронного луча по горизонтали и вертикали будут изменяться с течением времени следующим образом:

$$x = x_0 \sin \omega t, \quad y = y_0 \sin(\omega t + \varphi), \quad (11.12)$$

здесь  $\omega$  – частота колебания,  $\varphi$  – искомый сдвиг фаз,  $x_0$  и  $y_0$  – максимальные отклонения электронного луча, зависящие от амплитуды исследуемых сигналов и коэффициентов усиления соответствующих каналов осциллографа. Исключая время  $t$ , в результате тригонометрических преобразований из (11.12) можно получить уравнение эллипса,

описываемого электронным лучом на экране осциллографа:

$$\frac{x^2}{x_0^2} + \frac{y^2}{y_0^2} - 2 \frac{xy}{x_0 y_0} \cos \varphi = \sin^2 \varphi, \quad (11.13)$$

Ориентация этого эллипса относительно осей  $OX$  и  $OY$  зависит как от сдвига фаз  $\varphi$ , так и от максимальных смещений луча  $x_0, y_0$ . Перейдем к системе координат  $X'OY'$ , оси которой повернуты на угол  $\pi/4$  относительно осей  $XOY$ . В соответствии с правилом преобразования координат при повороте на угол  $\alpha$ , получаем

$$X = X' \cos \alpha + Y' \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} (X' + Y');$$

$$Y = Y' \cos \alpha - X' \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} (Y' - X')$$

В случае равенства амплитуд  $x_0 = y_0$ , выполнения которого можно добиться регулировкой коэффициентов усиления каналов осциллографа, уравнение эллипса в повернутой системе координат запишется в канонической форме

$$\frac{X'^2}{A^2} + \frac{Y'^2}{B^2} = 1,$$

где  $A = \sqrt{2}x_0 \sin(\varphi/2)$ ,  $B = \sqrt{2}x_0 \cos(\varphi/2)$  – главные полуоси эллипса (рисунок 11.3). Измерив непосредственно на экране осциллографа длину больших полуосей, можно определить сдвиг фаз исследуемых колебаний.

 


Рисунок 11.3 – Определение сдвига фаз с помощью осциллограммы

## Вопросы для самоконтроля

- 1 Проведите аналогию между вынужденными колебаниями механических и электрических колебательных систем. Сделайте вывод о характере колебаний в этих системах, о влиянии параметров систем на явление резонанса.
- 2 Охарактеризуйте режим резонанса в контуре.
- 3 Начертите вид зависимостей  $X_L = f(\omega)$ ,  $X_C = f(\omega)$ ,  $I = f(\omega)$ .
- 4 Выберите  $R$ ,  $L$ ,  $C$  так, чтобы обеспечить  $f_0 = 5$  кГц (резонансная частота),  $Q = 50$  (добротность).
- 5 Постройте векторные диаграммы контура до резонанса, после резонанса.

## Лабораторная работа 11

### Изучение колебаний, возникающих под воздействием внешней Э.Д.

**Цель работы:** получить вынужденные колебания, возникающие в колебательном контуре под воздействием внешней Э.Д.С., изучить явления, наблюдаемые при внешних возбуждениях колебаний с частотами, близкими к резонансной, исследовать зависимость амплитуды и фазы этих колебаний от частоты вынуждающего воздействия.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-11/10, магазин сопротивлений, миллиамперметр, магазин емкостей, генератор, осциллограф С1-117.

### Описание установки

Колебательный контур состоит из индуктивности  $L = 0,1$  Гн, магазина емкостей, магазина сопротивлений и активного сопротивления  $R = 75$  Ом, включенных последовательно с генератором. Наблюдение вынужденных колебаний ведется по экрану осциллографа, подключенного согласно схеме (рисунок 11.4) к кассете ФПЭ-11.

Внешнее возбуждение подается в контур через гнезда  $X_1$ ,  $X_2$  от звукового генератора. Резистор  $R_1$  включен последовательно с элементами контура. С этого резистора подается напряжение на вход  $Y$  осциллографа через гнезда  $X_5$ ,  $X_7$ . Это напряжение пропорционально току в контуре и находится с ним в одной фазе. На вход  $X$  осциллографа (гнезда  $X_6$ ,  $X_7$ ) подается входное напряжение для исследования зависимости амплитуды

и фазы вынужденных колебаний от частоты вынуждающего воздействия. В контур можно подключить миллиамперметр, который при резонансе напряжений, т. е. когда контур будет настроен в резонанс, будет показывать максимальное значение.

 


Рисунок 11.4 – Принципиальная схема установки

### Ход работы

1 Соберите схему измерительной установки (рисунок 11.4). Установите значение емкости в пределах  $C = 3 \text{ нФ}$  и сопротивление  $R = 0$ .

2 Определите по заданным значениям  $L$  и  $C$  резонансную частоту контура  $f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ .

3 Регулятором выходного напряжения генератора установите 1 В, частоту  $\omega = 2$  кГц. Напряжение генератора в процессе всех измерений нужно поддерживать неизменным.

4 Включите развертку осциллографа, получите на экране устойчивое изображение нескольких периодов синусоидального сигнала. Измерьте амплитуду сигнала. Результаты измерений запишите в таблицу 11.1.

Таблица 11.1 – Результаты измерений

$f$ , кГц	
$U_0$ , В	
$I_0$ , мА	

5 Проведите аналогичные измерения амплитуды при других частотах в диапазоне 2–16 кГц с интервалом 2 кГц. Выберите интервал частот вблизи резонанса (там, где  $U_0$  проходит через максимум) и проведите дополнительные измерения в этом интервале через 0,2 кГц. Результаты измерений запишите в таблицу 11.1.

6 Для каждой частоты рассчитайте амплитуду силы тока  $I_0$  в колебательном контуре по формуле  $I_0 = \frac{U_0}{R_1}$ . Значение  $R_1$  указано на каскете. Результаты измерений запишите в таблицу 11.1.

7 Установите сопротивление магазина  $R = 500$  Ом, 3 кОм и произведите измерения и расчеты (п. 4–6). Результаты измерений запишите в таблицу 11.1.

8 Постройте на одном графике кривые  $I_0(f)$ . По графику при  $R = 0$  найдите резонансную частоту  $f_p$  и ширину  $\Delta f_p$  резонансной кривой на высоте  $I_{0m}/\sqrt{2}$ . Рассчитайте добротность колебательного контура по формуле  $Q = \frac{f_p}{\Delta f_p}$

9 Подключите выход  $X$  каскеты к входу  $X$  осциллографа. Установите сопротивление  $R = 0$ , емкость  $C = 1$  нФ. Выключите развертку осциллографа, получите на экране эллипс. Изменяя частоту генератора (выходное напряжение не более 3В), получите прямую линию, расположенную примерно под углом  $45^\circ$  к оси  $X$ . В этом случае частота генератора равна резонансной  $f_p$ . Значения  $f_p$  и  $C$  запишите в таблицу 11.2.

10 Проведите измерения  $f_p$  при других значениях емкости  $C$  от 2 до 10 нФ с интервалом 1 нФ.

11 Постройте график зависимости  $Z$  от  $C$ , где  $Z = \frac{1}{(2\pi f_p)^2}$ , который должен представлять собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Таблица 11.2 – Результаты измерений

$C$ , нФ	
$f_p$ , кГц	
$Z$ , $10^{10}$	

## Тема 12

### Изучение релаксационных колебаний

- 1 Релаксационные колебания
- 2 Параметры релаксационных колебаний
- 3 Принцип работы генератора релаксационных колебаний

#### Основные понятия по теме

Релаксационные колебания можно наблюдать в электрической цепи, схема которой показана на рисунке 12.1.

 


Рисунок 12.1 – Схема цепи для получения релаксационных колебаний

Конденсатор емкости  $C_1$ , параллельно которому подключена неоновая лампа  $HA_1$ , заряжается от источника тока через большое сопротивление  $R_1$ . Процесс зарядки конденсатора можно описать с помощью второго закона Кирхгофа:

$$U = IR_1 + U_c,$$

согласно которому полное напряжение  $U$ , снимаемое с потенциометра, равно сумме падений напряжения на активном сопротивлении и на конденсаторе  $U_c$ . Использование соотношения для силы тока:

$$I = \frac{dq}{dt} = C \frac{dU_c}{dt}$$

приводит к дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными

$$-\frac{dt}{R_1 C_1} = \frac{d(U - U_c)}{U - U_c} \quad (12.1)$$

В отсутствие неоновой лампы решение уравнения (12.1), удовлетворяющее начальному условию  $U_c = 0$ , имеет вид

$$U_c(t) = U(1 - e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}),$$

то есть напряжение на конденсаторе  $U_c$  асимптотически стремится к полному напряжению  $U$ , снимаемому с потенциометра. Эта зависимость представлена на рисунке 12.2 штриховой линией.

 


Рисунок 12.2 – График изменения напряжения на емкости с течением времени

После включения в цепь неоновой лампы характер зависимости напряжения на конденсаторе от времени существенно изменяется. При некотором напряжении  $U_3$ , называемом потенциалом зажигания, в лампе возникает самостоятельный электрический разряд. Объясняется это тем, что инертный газ, которым заполнена лампа, частично ионизирован вследствие хаотического теплового движения молекул. При значении внешнего напряжения, равном потенциалу зажигания, ускоренные внешним электрическим полем электроны проводимости приобретают энергию, достаточную для ионизации нейтральных атомов газа. Вновь образованные электроны проводимости также принимают участие в бомбардировке атомов, и процесс возникновения свободных носителей заряда принимает лавинообразный характер. Энергия, накопленная электронами проводимости, при их взаимодействии с ионами и атомами газа частично выделяется в виде света, чем и объясняется свечение лампы. Во время существования газового разряда в неоновой лампе ее электрическое сопротивление чрезвычайно мало по сравнению с сопротивлением  $R_1$ , и происходит быстрая разрядка конденсатора через лампу. При некотором значении напряжения на конденсаторе  $U_g$ , называемом потенциалом гашения, газовый разряд в

лампе прекращается, и вновь начинается зарядка конденсатора от внешнего источника. С течением времени процесс накопления энергии в конденсаторе, а затем его быстрой разрядки через неоновую лампу будет периодически повторяться. При этом график зависимости напряжения на конденсаторе от времени имеет пилообразную форму (рисунок 12.2). Такие колебания напряжения называются релаксационными, и их период  $T = T_1 + T_2$  равен сумме периодов  $T_1$  – времени заряда, за которое напряжение на конденсаторе изменяется от  $U_3$  до  $U_\Gamma$  и  $T_2$  – времени разряда, за которое напряжение изменяется от  $U_\Gamma$  до  $U_3$ .

Поскольку обычно выполняется неравенство  $T_2 \ll T_1$ , то период релаксации колебаний полностью определяется временем зарядки конденсатора:  $T = T_3$ . Интегрируя уравнение (12.1) от потенциала гашения  $U_\Gamma$  до потенциала затухания  $U_3$ , можно получить следующее выражение для периода релаксационных колебаний

$$T = \tau \ln \left( \frac{U - U_\Gamma}{U - U_3} \right), \quad (12.3)$$

где  $\tau = R_1 C_1$  – время релаксации. Если напряжение  $U$ , снимаемое с потенциометра, намного превышает потенциал зажигания, то из (12.3) следует приближенное соотношение:

$$T \approx \tau \frac{U - U_\Gamma}{U}. \quad (12.4)$$

Следует отметить, что период релаксационных колебаний, наблюдаемых на практике, всегда несколько превышает значения, рассчитанные по формулам (12.3) и (12.4). Это связано с тем, что при выводе соотношения для периода колебаний не учитывались предразрядные токи через неоновую лампу, которые имеют значительную величину при напряжениях на конденсаторе, близких к потенциалу зажигания. Благодаря существованию этих токов сила тока  $I$  через конденсатор перед началом газового разряда существенно уменьшается, и заряд конденсатора замедляется. Соответственно увеличивается и период релаксационных колебаний.

### **Вопросы для самоконтроля**

1 Нарисуйте и объясните вольтамперную характеристику газового разряда.

2 Учитывая величину ограничивающего сопротивления  $R_1$ , нарисуйте вольтамперную характеристику лампы и вычислите её

дифференциальное сопротивление.

3 Нарисуйте схему генератора релаксационных колебаний и объясните принцип его работы.

4 Приведите примеры использования релаксационных колебаний.

## Лабораторная работа 12

### Изучение релаксационных колебаний в схеме с неоновой лампой

**Цель работы:** получение вольтамперной характеристики неоновой лампы, наблюдение и изучение релаксационных колебаний и установление зависимости их периода от параметров электрической цепи.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ 12/13, магазин емкостей, магазин сопротивлений, источник питания, вольтметр, осциллограф, секундомер.

#### Описание установки

Лабораторная работа ФПЭ12 проводится на установке, содержащей рабочее устройство (кассету ФПЭ12/13), магазин емкостей, магазин сопротивлений, источник питания, вольтметр, осциллограф С1-73, собранной по схеме 12.3.

 


Рисунок 12.3 – Схема установки при включенной кнопке  $S1$  на панели кассеты

Принцип работы основан на получении релаксационных колебаний с использованием газоразрядных ламп  $MTX-90$ , выполняющих роль автоматического выключателя при различных параметрах контура.

Для ограничения тока последовательно с газоразрядной лампой

подключен резистор  $R_1 = 68 \text{ Ом}$ . Кассета, как видно из рисунка 12.3, позволяет к клеммам  $X3$  и  $X2$  подключить магазин сопротивлений  $R$ , а к клеммам  $X1$  и  $X2$  – магазин емкостей и осциллограф.

Схема, приведенная на рисунке 12.3, получается, если включить кнопку  $SA1$  (находится на лицевой панели кассеты). При снятии вольт-амперной характеристики кнопка должна быть в отключённом состоянии (отжата). Тогда получим схему, изображенную на рисунке 12.4.

 


Рисунок 12.4 – Схема установки при отключении кнопки  $SA1$ , снятие вольтамперной характеристики

#### Ход работы

1 Соберите схему, приведенную на рисунке 12.4. Подключите к источнику питания к гнездам 120 В цифровой вольтметр (для обеспечения более точного измерения), а к гнездам  $X5$ ,  $X4$  цифровой вольтметр в режиме миллиамперметра. Снимите вольтамперную характеристику газоразрядной лампы путем измерения силы тока в зависимости от напряжения (не менее 10 значений  $I(U)$ ), один раз в сторону увеличения напряжения, второй – в сторону уменьшения. Особо точно определите значения напряжения зажигания  $U_3$  (резкое увеличение силы тока) и гашения  $U_г$  (резкое уменьшение силы тока) неоновой лампы. Измерения занесите в таблицу 12.1, постройте график  $I = f(U)$ . Определите дифференциальное сопротивление лампы  $R_i = ctg\alpha$  (рисунок 12.5) или  $R_i = \frac{U-U_0}{I}$ .

Таблица 12.1 – Результаты измерений

$C$ , нФ	
$f_p$ , кГц	
$Z$ , $10^{10}$	

2 Для наблюдения релаксационных колебаний соберите схему (рисунок 12.3), далее, подав на схему напряжение, большее напряжения зажигания неоновой лампы  $U_3$ , подберите такие  $R$  и  $C$ , при которых

будут наблюдаться заметные вспышки лампы. Измерьте время  $t_n$ , необходимое для совершения 20 полных колебаний и найдите период  $T$  с помощью формулы  $T = \frac{t_n}{20}$ . Проведите опыт 5 раз, вычислите среднее значение  $T$ .

3 При постоянных значениях  $U$  и  $C$ , изменяя  $R$  (не менее 10 раз), определите в каждом случае период  $T$  и постройте график зависимости  $T = f(R)$ .

4 Подключите параллельно конденсатору емкости  $C$  осциллограф. Подберите  $R$  и  $C$  так, чтобы на экране получились релаксационные колебания, зарисуйте их и определите по осциллографу период  $T$ . Изменяя напряжение при  $RC = const$ , для каждого значения  $U$  найдите период  $T$  и постройте график зависимости  $T = f(U)$ . Найдите  $U_{max}$ , при котором возникают колебания.

5 Проанализируйте зависимость отношения времени зарядки и разрядки конденсатора от напряжения.

6 Сравните результаты измерений периода релаксационных колебаний  $T$  с расчетными данными, полученными с использованием формулы (12.3).

 


Рисунок 12.5 – Вольтамперная характеристика неоновой лампы

## Тема 13

# Исследование связанных колебательных контуров

1. Одиночные и связанные контуры
2. Виды связей колебательных контуров
3. Принцип работы установки для изучения связанных контуров

### Основные понятия по теме

Два контура называются связанными, если изменение тока в одном из них вызывает изменение тока или напряжения в другом. Связь между контурами может осуществляться через магнитные или электрические поля катушек или конденсаторов. Вид связи определяется элементом, входящим в оба контура. При наличии у контуров общих элементов  $L$  или  $C$  связь называют соответственно индуктивной или емкостной. Связь посредством магнитного потока, охватывающего элементы  $L$  контуров, называют трансформаторной. Взаимное влияние контуров друг на друга характеризуется коэффициентом связи:  $K_{CB} = \sqrt{K_{21} \cdot K_{12}}$ , где  $K_{21}$  – коэффициент передачи по напряжению из первичного контура во вторичный,  $K_{12}$  – коэффициент передачи из вторичного контура в первичный для цепи, состоящей из элементов, однородных с элементом связи, и работающей в режиме холостого хода. Для схемы (рисунок 13.1):  $K_{CB} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ . Если  $L_1 = L_2 = L$ , то  $K_{CB} = \frac{M}{L}$ , где  $M$  – коэффициент взаимной индукции,  $L_1, L_2$  – индуктивности контуров.

 


Рисунок 13.1 – Связанные контуры

Для схемы с емкостной внутренней связью (рисунок 13.2).

$$K_{CB} = \sqrt{\frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_{CB})(C_2 + C_{CB})}}, \text{ где } C_1, C_2 \text{ – емкости контуров.}$$

При  $C_1 = C_2 = C$ ;  $K_{\text{св}} = \frac{C}{C + C_{\text{св}}}$ .

 


Рисунок 13.2 – Емкостная внутренняя связь

Рассмотрим электрические колебания в контурах с емкостной связью (рисунок 13.3).

 


Рисунок 13.3 – Контур с емкостной связью

При  $R = 0$  для мгновенных напряжений и сил токов каждого контура можно записать

$$U_1 + U_{12} = -L \frac{di_1}{dt},$$

$$U_2 + U_{12} = -L \frac{di_2}{dt}.$$

Здесь  $U_1, U_2$  и  $U_{12}$  – напряжения на конденсаторах контуров и емкости  $C_{12}$ . Решая эти уравнения, получим

$$\xi_1 = \xi_{10} \cos(\omega_1 t + \varphi_1),$$

$$\xi_2 = \xi_{20} \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Здесь  $\xi_1 = I_1 + I_2$ ,  $\xi_2 = I_1 - I_2$ , постоянные  $\xi_{10}$ ,  $\xi_{20}$ ,  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  определяются из начальных условий.

Таким образом, в системе двух одинаковых связанных контуров могут совершаться два независимых колебания с разными частотами:

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 + \frac{2C}{C_{12}}} = \omega_2 \sqrt{1 + \frac{2C}{C_{12}}}.$$

Эти колебания называются нормальными колебаниями или модами. Результирующий колебательный процесс представляет собой суперпозицию двух нормальных колебаний с частотами  $\omega_1$  и  $\omega_2$  (рисунок 13.4).

В случае  $\frac{2C}{C_{12}} \ll 1$  связь между контурами слабая, и частоты колебаний  $\omega_1$  и  $\omega_2$  мало отличаются одна от другой. Наличие слабой связи приводит к возникновению биений. Когда амплитуда силы тока в контуре 1 максимальна, в контуре 2 она равна 0, и наоборот.

 


Рисунок 13.4 – Биения,  $R = 0$

При этом происходит обмен энергией между контурами. Время  $t_{обм}$ , необходимое для перехода энергии из контура 1 и обратно  $t_{обм} = \frac{\pi}{\omega_б}$ .

Частота обмена энергией равна  $\omega_{обм} = \frac{2\pi}{t_{обм}} = 2\omega_б = \omega_1 - \omega_2$ , или

$$\omega_{обм} = \frac{1}{\omega LC_{12}},$$

где  $\omega$  – собственная частота колебаний  $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ ,  $\omega_б$  – частота биений.

При наличии в контурах одинаковых сопротивлений  $R$  энергия колебаний превращается в джоулеву теплоту и колебания постепенно затухают (рисунок 13.5).

$$U_1 + U_{12} + I_1 R = -L \frac{dI_1}{dt},$$

$$U_2 + U_{12} + I_2 R = -L \frac{dI_2}{dt}.$$

Решения данных уравнений имеют вид

$$\xi_1 = \xi_{10} e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \varphi_1),$$

$$\xi_2 = \xi_{20} e^{-\beta t} \cos(\omega_2 t + \varphi_2),$$

где  $\beta = \frac{R}{2L}$ .

Частоты нормальных колебаний в этом случае будут другими

$$\omega_2^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2},$$

$$\omega_1^2 = \frac{1}{LC} \left( 1 + \frac{2C}{C_{12}} \right) - \frac{R^2}{4L^2}$$

 


Рисунок 13.5 – Биения,  $R \neq 0$

Частота обмена останется прежней  $\omega_{\text{обм}} = \frac{1}{\omega LC_{12}}$ .  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ,  
 $t_{\text{обм}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{обм}}}$ , или

$$t_{\text{обм}} = \frac{4\pi LC_{12}}{T}.$$

При малом затухании ( $\frac{1}{LC} \gg \frac{R^2}{4L^2}$ ) и слабой связи ( $\frac{C}{C_{12}} \ll 1$ ) можно принять  $T = 2\pi\sqrt{LC}$ , тогда

$$t_{\text{обм}} = \frac{4\pi LC_{12}}{2\pi\sqrt{LC}} = T \frac{C_{12}}{C}.$$

## Вопросы для самоконтроля

- 1 Какие контуры называются связанными? Чем они отличаются от одиночных контуров?
- 2 Что такое нормальные колебания или моды?
- 3 Почему случай  $C_{12} \gg C$  называется слабой связью?

## Лабораторная работа 13

### Исследование колебательных контуров с внутренней емкостной связью

**Цель работы:** экспериментально исследовать связанные контуры с внутренней емкостной связью и изучить характер колебательного процесса в контуре при изменении частоты следования импульса.

**Приборы и принадлежности:** кассета ФПЭ-13/12, магазин емкостей, источник питания, генератор низкочастотный, осциллограф С1-73.

#### Описание установки

Исследовать электрические колебания в связанных контурах можно с помощью осциллографа, подключённого согласно схеме (рисунок 13.6).

 


Рисунок 13.6 – Схема установки

Принцип работы установки заключается в получении электрических колебаний в связанных контурах, имеющих одинаковые параметры в условиях их балансировки емкостной связью. Кассета ФПЭ-13 содержит два колебательных контура ( $R_1 = R_2 = R = 82 \text{ Ом}$ ,  $L_1 = L_2 = L = 80 \pm 2 \text{ мГн}$ ,  $C_1 = C_2 = C = 10000 \pm 20 \text{ пФ}$ ) и плату преобразователей импульсов (ПИ),

на вход которой подается от генератора синусоидальное напряжение не более 3 В. Амплитуда прямоугольного импульса на входе ПИ не более 11,5 В.

Контуры  $L_1C_1$  и  $L_2C_2$  через  $X_3, X_4$  соединяются внутренней ёмкостной связью. Для отсечки сигнала во время паузы от первичного контура  $L_1C_1$  в цепь питания включён диод  $VD1$ . В промежутках между прямоугольными импульсами возбуждаемые в контуре затухающие колебания через внутреннюю емкостную связь (50-80 пФ) передаются в контур  $L_2C_2$ , где накладываются на собственные колебания. На экране осциллографа, подключённого к гнездам  $X_5, X_6$ , отображается периодическое возрастание и убывание амплитуды затухающих колебаний. Перемычка  $\Pi$  позволяет подать синусоидальные колебания непосредственно в контур ( $X_1, X_2$ ).

### *Ход работы*

#### Упражнение 1. Изучение биений в связанных контурах при различных емкостях связи

1 Установите напряжение генератора сигналов  $U = 2$  В, частоту  $\nu = 200$  Гц, а емкость магазина емкостей  $C = 4 \cdot 10^{-2}$  мкФ.

2 Получите на экране осциллографа устойчивую картину биений в контуре 2.

3 Измерьте число  $N$  полных колебаний, уместящихся между двумя соседними минимумами. Данные занесите в таблицу 13.1.

4 Проведите измерения для других значений емкости от  $4 \cdot 10^{-2}$  до  $0,4$  мкФ. Результаты запишите в таблицу 13.1.

5 По формуле  $C = \frac{C_{12}T}{t_{обм}} = \frac{C_{12}}{N}$  рассчитайте емкость колебательного контура для всех измерений. Найдите среднее значение и сравните его с истинным, указанным на кассете.

#### Упражнение 2. Измерение сопротивления связанных контуров по затуханию биений.

1 Установите напряжение генератора сигналов  $U = 2$  В, а емкость магазина емкостей  $C = 4 \cdot 10^{-2}$  мкФ.

2 Получите на экране осциллографа устойчивую картину биений (рисунок 12.4).

3 Измерьте амплитуды трех соседних максимумов биений и запишите результаты измерений.

4 Измерьте время  $t_{\text{обм}}$ .

5 Вычислите общее сопротивление колебательного контура по формуле  $\ln \frac{A_1}{A_2} = \frac{2\pi^2 RC}{t_{\text{обм}}}$  для каждой пары значений  $A$  (порядок максимума). При расчете используйте значение емкости  $C$ , полученное в упражнении 1. Найдите среднее значение сопротивления.

Таблица 13.1 – Результаты измерений

$C_{12}$ , мкФ	
$N$	
$C$ , мкФ	

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

## Тема 14

### Изучение электростатических полей

- 1 Параметры электростатического поля
- 2 Эквипотенциальные поверхности
- 3 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

#### Основные понятия по теме

##### Характеристики электростатического поля

Всякий неподвижный заряд создает в окружающем пространстве электрическое поле, которое обнаруживается при внесении других, так называемых пробных электрических зарядов в любую точку поля. Электростатическое поле есть особое состояние материи. Силовой характеристикой поля является его напряженность  $\vec{E}$ .

Напряженность численно равна силе, с которой поле действует на единицу положительного заряда, помещенного в данную точку поля:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}.$$

Линия, касательная к которой в каждой точке совпадает по направлению с напряженностью электростатического поля, называется силовой линией. Таким образом, силовая линия определяется в каждой точке, через которую она проходит и характеризует направление напряженности, а, следовательно, и направление силы, действующей на положительный заряд, помещенный в эту точку поля. Графически поле принято изображать в виде силовых линий, причем густота линий характеризует численное значение напряженности.

Энергетической характеристикой поля является потенциал, который измеряется работой, совершаемой силами поля при перемещении единичного заряда из данной точки поля в точку, находящуюся вне поля.

Работа по перемещению заряда  $q_1$  из одной точки поля  $r_1$  в другую  $r_2$  равна:

$$A = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q_1 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = q_1(\varphi_1 - \varphi_2),$$

где  $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_1}$  – потенциал поля в начальной точке,  $\varphi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_2}$  – потенциал поля в конечной точке,  $\epsilon$  – относительная диэлектрическая проницаемость среды.

Потенциал является функцией расстояния от данной точки до заряда. Геометрическое место точек равного потенциала носит название эквипотенциальной поверхности.

Силловые линии всегда перпендикулярны к поверхности равного потенциала. Если перемещается единичный положительный заряд, то элементарная работа, совершаемая полем, равна

$$dA = Edl \cos \alpha ,$$

где  $dl$  – модуль вектора элементарного перемещения,  $\alpha$  – угол между направлением вектора напряженности и касательной к траектории движения частицы.

С другой стороны, работа по перемещению единичного заряда из точки с потенциалом  $\varphi$  в точку с потенциалом  $\varphi + d\varphi$  численно равна

$$dA = \varphi - (\varphi + d\varphi) = -d\varphi .$$

Если перемещение происходит по эквипотенциальной поверхности, то работа, совершаемая полем, будет равна нулю, т. к.  $d\varphi = 0$ . Таким образом,  $\cos \alpha = 0$  или  $\alpha = 90^\circ$ , следовательно, силловые линии всегда перпендикулярны к эквипотенциальной поверхности.

Итак, имея картину линий напряженности поля, можно построить систему эквипотенциальных поверхностей, и, наоборот, зная положение поверхностей равного потенциала, можно построить линии напряженности поля.

Поскольку в однородной проводящей среде при прохождении по ней постоянного тока нет объемных электрических зарядов, поле в пространстве между электродами, к которым приложено постоянное напряжение, имеет ту же конфигурацию, какую оно имело бы в непроводящей среде, если электропроводность проводящей среды много меньше электропроводности электродов. При невыполнении этого условия линии напряженности не будут перпендикулярны поверхностям электродов, т. е. изменится их конфигурация.

Таким образом, электростатическое поле в непроводящей среде (в вакууме или диэлектрике) и поле постоянных токов в однородной слабо проводящей среде практически одинаковы: оба поля потенциальны, а их линии напряженности перпендикулярны поверхностям

заряженных проводников-электродов (вблизи этих поверхностей).

Для измерения электрического потенциала применяются зонды. В качестве зонда используется заостренный металлический стержень. Он принимает в проводящей среде потенциал той точки поля, в которую он помещен.

Имея картину распределения потенциала в изучаемом поле, можно получить линии напряженности поля, используя связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} = - \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} \right) = -grad \varphi$$

где  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – орты декартовой системы координат.

Выражение в круглых скобках в формуле в математике называется градиентом. Градиент – векторная величина, определяющая быстроту изменения скалярной функции по направлению. В данной точке пространства градиент направлен в сторону наиболее быстрого возрастания скалярной функции, а модуль его равен скорости его возрастания. Знак минус показывает, что вектор напряженности электрического поля направлен в сторону убывания потенциала. Под действием сил поля положительные заряды движутся в сторону уменьшения потенциала, отрицательные – в противоположном направлении.

### **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Что называют напряженностью и потенциалом электрического поля? Какова связь между ними?
- 2 Объясните расположение линий напряженности и эквипотенциальных поверхностей для исследуемых полей.
- 3 Каковы условия равновесия зарядов на проводнике?
- 4 Как влияет на электростатическое поле внесение в него металлических и диэлектрических тел?
- 5 Как создается модель электростатического поля в данной задаче?

## Лабораторная работа 14

### Изучение электростатического поля, создаваемого электродами различной формы

**Цель работы:** исследование электростатического поля, создаваемого электродами различной формы, построение эквипотенциальных поверхностей и линий напряженности электростатического поля.

**Приборы и принадлежности:** ванна с электродами различной формы, частично заполненная водой, источник питания, цифровой вольтметр, зонд.

#### Описание установки

Экспериментальная установка (рисунок 14.2) представляет собой ванну, выполненную из материала с хорошими электроизоляционными свойствами. В ванну помещают металлические электроды 1, поле между которыми подлежит изучению, и наливают водопроводную воду слоем около 5 мм. В поле между электродами помещают зонд 2, соединенный с вольтметром. Дно ванны имеет координатную сетку. Помещая зонд в точки с определенными координатами, с помощью цифрового вольтметра *PV* определяют потенциалы этих точек относительно одного из электродов. Подготовку установки к работе проводят в порядке, приведенном ниже.

 


Рисунок 14.2 – Экспериментальная установка

## *Ход работы*

- 1 Дно ванны заполните слоем воды.
- 2 Соберите электрическую схему установки. Убедитесь в симметричном расположении электродов по отношению к координатной сетке ванны.
- 3 Подключите к сети источник питания ИП и цифровой вольтметр PV.
- 4 Подготовьте цифровой вольтметр к работе, для чего выберите соответствующий диапазон измерения напряжения.
- 5 Подготовьте лист миллиметровки, отметьте на ней положение электродов и координатных осей.
- 6 Включите питание стенда.
- 7 Поместите зонд в точку, находящуюся вблизи одного из электродов на оси симметрии расположения электродов (координатной оси), запишите показания вольтметра и отметьте на рисунке точку с найденным значением потенциала.
- 8 Смещая зонд с координатной оси, найдите координаты другой точки, имеющей такое же значение потенциала (с точностью до 0,05 В). Найдите координаты еще 4–5 точек, имеющих такой же потенциал и расположенных по ту же сторону от координатной оси.
- 9 Повторите измерения для других значений потенциала. В пространстве между электродами надо получить не менее семи линий равного потенциала.
- 10 Соедините на рисунке точки с одинаковым значением потенциала.
- 11 Проведите на рисунке несколько линий напряженности (перпендикулярных в каждой точке линиям равного потенциала).
- 12 Постройте график зависимости потенциала  $\varphi$  поля от расстояния  $r$  между электродами. Начало отсчета координат совместите с

поверхностью электрода, вблизи которого зарегистрирован меньший потенциал.

13 Пользуясь построенным графиком, методом численного дифференцирования, найдите напряженность  $E$  поля для разных значений  $r$ , зная, что

$$E = \frac{\Delta\varphi}{\Delta r}, \quad (14.1)$$

где  $\Delta\varphi$  – изменение потенциала на отрезке  $\Delta r$ ,  $\Delta r = 5$  мм.

Расчет по формуле (14.1) проводится следующим образом. Выбрав значение  $r_1$ , установите по графику значение  $\varphi_1$ , соответствующее значению  $r_1$ , а затем  $\varphi_2$  для  $r_2 = r_1 + \Delta r$ . При этом точки, характеризующие значениями  $r_1$  и  $r_2$  необходимо выбирать лежащими на одной силовой линии поля. Разделив  $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$  на  $\Delta r$ , получим численное значение напряженности  $E$  поля. Расчет выполните для 7–8 значений  $r$ , охватывающих весь интервал расстояний между электродами. Результаты расчетов занесите в таблицу 14.1.

Таблица 14.1 – Результаты измерений и расчетов

$r_1$ , мм	$\varphi_1$ , В	$r_2$ , мм	$\varphi_2$ , В	$\Delta\varphi$ , В	$E$ , В/м

14 Постройте график зависимости напряженности  $E$  электрического поля от расстояния  $r$  между электродами.

## Тема 15

# Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли

- 1 Магнитное поле Земли
- 2 Магнитный момент кругового тока
- 3 Принцип работы тангенс-гальванометра

## Основные понятия по теме

Магнитометрический метод измерения основан на магнитном взаимодействии образца и магнитной стрелки.

Земля представляет собой огромный шаровой магнит. Поэтому в любой точке на поверхности Земли и в окружающем пространстве обнаруживается действие магнитных сил. Магнитные полюса Земли не совпадают с географическими. Южный полюс магнитного поля Земли расположен у северных берегов Америки, примерно под  $74^\circ$  северной широты и  $100^\circ$  западной долготы, а северный полюс – в Антарктиде, под  $60^\circ$  южной широты и  $143^\circ$  восточной долготы. Схема силовых линий магнитного поля Земли показана на рисунке 15.1 (пунктиром показана ось вращения Земли  $SO$ ).

 


Рисунок 15.1 – Схема силовых линий магнитного поля Земли

Направление магнитных силовых линий Земли можно определить с помощью магнитной стрелки. Если подвесить магнитную стрелку на нити так, чтобы точка подвеса совпала с центром тяжести стрелки, то последняя устанавливается по направлению касательной к силовой линии магнитного поля Земли. В северном полушарии южный конец будет наклонен к Земле и стрелка составит с горизонтом угол наклона  $\theta$ . Вертикальная плоскость, в которой расположится стрелка, называется плоскостью магнитного меридиана. Угол  $\alpha$  между магнитным и географическим меридианами называется магнитным склонением.

Силовой характеристикой любого магнитного поля является индукция  $\vec{B}$ . Значения  $\vec{B}$  Земли невелики и изменяются в пределах от  $0,42 \cdot 10^{-4}$  Тл на экваторе до  $0,7 \cdot 10^{-4}$  Тл у магнитных полюсов. Вектор индукции магнитного поля Земли  $\vec{B}$  можно разложить на две составляющие: горизонтальную  $\vec{B}_A$  и вертикальную  $B_B$ . Укрепленная на вертикальной оси магнитная стрелка устанавливается в направлении горизонтальной составляющей магнитного поля Земли  $\vec{B}_A$ .

Магнитное склонение  $\theta$ , склонение  $\alpha$  и горизонтальная составляющая магнитного поля  $\vec{B}_A$  являются основными параметрами магнитного поля Земли. Горизонтальную составляющую магнитного поля Земли определяют с помощью прибора, называемого тангенс-гальванометром.

 


Рисунок 15.2 – Общий вид тангенс-гальванометра

Он состоит из катушки – нескольких круговых проводников, расположенных вертикально в плоскости магнитного меридиана (диаметр

проводников и число витков указывается на приборе). В центре помещается магнитная стрелка. Она должна быть малой, чтобы можно было принимать действующую на полюса индукцию равной индукции в центре кругового тока.

Плоскость контура устанавливается перпендикулярно горизонтальной плоскости так, чтобы она совпала с направлением магнитной стрелки (рисунок 15.3 а). Ток, протекающий по контуру, создает магнитное поле  $\vec{B}_k$ , действующее на магнитную стрелку и направленное перпендикулярно горизонтальной составляющей земного поля  $\vec{B}_r$ . Под действием горизонтальной составляющей индукции поля Земли и индукции поля контура стрелка установится по направлению равнодействующей индукции  $\vec{B}_p$  (рисунок 15.3 б).

 


Рисунок 15.3 – Векторная диаграмма: а) – плоскость контура совпадает с первоначальным направлением магнитной стрелки, б) – стрелка отклоняется под действием горизонтальной составляющей индукции поля Земли.

Из рисунка 15.2 видно, что

$$B_k = B_r \operatorname{tg} \alpha . \quad (15.1)$$

Индукция магнитного поля контура  $B_k$  в центре контура равна

$$B_k = \mu_0 \frac{nI}{2r} , \quad (15.2)$$

где  $n$  – число витков контура,  $I$  – ток, протекающий в контуре,  $r$  – радиус контура,  $\mu_0$  – магнитная постоянная.

Из (15.1) и (15.2) следует:

$$\mu_0 \left( \frac{nI}{2r} \right) = B_r \operatorname{tg} \varphi$$

или

$$B_r = \mu_0 \left( \frac{n}{2r} \right) \left( \frac{I}{\operatorname{tg} \varphi} \right). \quad (15.3)$$

Для данного места Земли и данного прибора  $\frac{I}{\operatorname{tg} \varphi} = C$  является постоянной величиной и называется постоянной тангенс-гальванометра. Тогда:

$$B_r = \mu_0 \left( \frac{n}{2r} \right) C. \quad (15.4)$$

Следует помнить, что формула (15.4) является приближенной, т. е. верной только в том случае, когда размер магнитной стрелки много меньше радиуса контура  $r$ . Наименьшая ошибка при измерениях получается при углах отклонения стрелки  $\approx 45^\circ$ . Соответственно этому и устанавливается сила тока в катушке тангенс-гальванометра, который используется в данной работе.

### **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Назовите основные параметры магнитного поля Земли.
- 2 Объясните устройство и принцип действия тангенс-гальванометра.
- 3 Чему равна напряженность магнитного поля в центре контура с током?
- 4 Почему измерения горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли выгоднее проводить при угле отклонения стрелки  $45^\circ$ ?
- 5 Что называется магнитным моментом кругового тока?

### **Лабораторная работа 15**

#### **Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли и магнитного момента постоянного магнита**

**Цель работы:** практическое освоение магнитометрического метода измерения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли.

**Приборы и принадлежности:** тангенс-гальванометр, источник постоянного тока, миллиамперметр, реостат, ключ и переключатель.

### Описание установки

Прибор состоит из катушки, укрепленной на вращающейся подставке. В центре катушки на вертикальной оси укреплены стрелка и алюминиевый круг (лимб) с делениями и обозначениями сторон света. Стрелка с лимбом может свободно вращаться внутри круглой коробки с прозрачной крышкой. Отсчет по прибору выполняют тогда, когда деление шкалы совпадает с направлением стрелки.

 


Рисунок 15.4 – Электрическая схема установки

Электрическая схема установки приведена на рисунке 15.4. Здесь  $A$  – миллиамперметр,  $K$  – ключ,  $R$  – реостат,  $ТГ$  – тангенс-гальванометр.

### Ход работы

1 Собрать схему согласно изображению на рисунке 15.4. Поворачивая подставку тангенс-гальванометра, установить витки его катушки в плоскости магнитного меридиана (визирная нить должна совпадать с делением 207).

2 Ключом  $K$  включить ток в катушке. Изменяя его величину реостатом  $R$ , добиться поворота стрелки на  $\varphi_1 = 45^\circ$  и зафиксировать значение тока  $I_1$ .

Переключателем изменить направление тока в катушке, добиться отклонения стрелки на  $\varphi_2 = 45^\circ$  и снова зафиксировать значение тока  $I_2$ .

Данные измерений занести в таблицу 15.1:

Таблица 15.1 – Данные измерений

№ измерения	$I_1$	$I_2$	$\langle I \rangle$	$B_{\Gamma}$

3. Взяв среднее значение токов  $I_1$  и  $I_2$ , вычислить по формуле (15.4) значение горизонтальной составляющей  $B_{\Gamma}$ .

4. Оценить, исходя из формулы (15.3), максимальную погрешность измерения  $B_{\Gamma}$ , считая, что значение  $\left(\frac{n}{2r}\right)$  известно точно, абсолютная погрешность не превышает одного деления лимба, а относительную погрешность в измерении тока можно определить исходя из класса точности миллиамперметра.

5. Измерения произвести при различных значениях тока в цепи катушки (для 3–4 значений), по полученным значениям  $B_{\Gamma}$  определить ее среднеарифметическую величину и рассчитать погрешность измерений.

## Тема 16

### Изучение работы биполярного транзистора

- 1 Принцип работы биполярных транзисторов
- 2 Транзисторы  $n-p-n$  и  $p-n-p$  типа
- 3 Параметры биполярных транзисторов

#### Основные понятия по теме

Биполярный транзистор – полупроводниковый прибор с двумя  $p-n$ -переходами, для работы которого существенно участие в создании тока носителей заряда обоих знаков. Устройство транзистора представляет собой пластинку германия или другого полупроводника, в которой созданы три области с различной электропроводностью. Транзистор типа  $n-p-n$  имеет среднюю область с дырочной электропроводностью, а две крайние области с электронной электропроводностью. Средняя область называется базой, одна крайняя область эмиттером, другая коллектором.

Расстояние между  $p-n$ -переходами должно быть очень малым, не более единиц микрон, т. е. область базы должна быть очень тонкой.

Обычно к эмиттерному переходу подключают напряжение, являющееся прямым для основных носителей заряда областей, прилегающих к этому переходу, а к коллекторному переходу – обратное напряжение. При таком включении транзистора ток между эмиттером и базой  $I_b$  будет в основном состоять из электронов, движущихся из эмиттера в базу. Дырки из базы в эмиттер проникают также легко – для них эмиттерный переход также включен в прямом направлении. Но концентрация дырок в базе делают значительно меньше концентрации свободных электронов в области эмиттера. Поэтому током дырок из базы в область эмиттера можно пренебречь.

Часть электронов, проходя через базовую область, рекомбинирует там с дырками, однако большая часть их диффундирует сквозь узкую базовую область и попадает в поле коллекторного перехода, который для них открыт. Таким образом, ток коллектора практически равен току эмиттера, отличаясь от него на небольшую долю вследствие рекомбинации части электронов в базовой области.

Назначением эмиттера является инжекция (впуск, впрыскивание, но не эмиссия в обычном понимании этого термина) носителей заряда в базу. База – это область, в которую инжектируются эмиттером

неосновные для нее носители заряда. Коллектор – область, назначением которой является экстракция (прием, поглощение) носителей заряда из базы.

Между рассмотренными токами в соответствии с законом Кирхгофа выполняется соотношение

$$I_{\varepsilon} = I_{\kappa} + I_{\delta} \quad (16.1)$$

Работу транзистора иллюстрирует потенциальная диаграмма (рисунок 16.1).

 


Рисунок 16.1 – Изменение потенциала между эмиттером и коллектором

Потенциал эмиттера принят за нулевой. В эмиттерном переходе, хотя он и включен в прямом направлении для электронов (основных носителей заряда в эмиттерной области), все-таки есть небольшой потенциальный барьер. Высотой этого барьера можно управлять, меняя напряжение между базой и эмиттером. Поле в области коллектора для электронов является ускоряющим.

Зависимость между токами и напряжениями, действующими в транзисторе, имеет сложный характер. Ее удобно описывать графически в виде характеристик.

Рассмотрим одну из основных схем включения транзистора – схему с общим эмиттером. Входное напряжение  $U_{сигн}$ , которое необходимо усилить, подается на участок база-эмиттер. На базу подается также напряжение смещения  $U_{бэ}$ . При этом в цепи базы протекает некоторый ток, т. е. сопротивление транзистора получается сравнительно небольшим. Цепь

коллектора (выходная цепь) питается от источника  $E_{кэ}$ .

Статические характеристики снимаются на постоянном токе. В качестве входных характеристик для описанной схемы можно рассматривать зависимость:

$$I_{\sigma}(U_{\sigma\delta}) \text{ при } U_{кэ} = const. \quad (16.2)$$

А выходных – зависимость

$$I_{к}(U_{кэ}) \text{ при } I_{\sigma} = const. \quad (16.3)$$

Семейства указанных характеристик изображены на рисунке 16.2.

 


Рисунок 16.2 – Входные и выходные характеристики транзистора

Входные и выходные характеристики транзистора имеют тесную связь с вольт-амперной характеристикой полупроводникового диода. Действительно, входные характеристики относятся к эмиттерному переходу, который работает при прямом напряжении. Поэтому они подобны характеристике прямого тока диода. Выходные характеристики подобны характеристике обратного тока диода, так как отображают свойства коллекторного перехода, работающего при обратном напряжении (для основных носителей заряда).

По входным характеристикам можно определить входное сопротивление транзистора:

$$R_{вх} = \frac{\Delta U_{\sigma\delta}}{\Delta I_{\sigma}} \text{ при } U_{кэ} = const, \quad (16.4)$$

а по выходным – выходное сопротивление:

$$R_{\text{ВЫХ}} = \frac{\Delta U_{\text{кэ}}}{\Delta I_{\text{к}}} \text{ при } I_{\text{б}} = \text{const.} \quad (16.5)$$

Вычисленные таким образом величины  $R_{\text{вх}}$  и  $R_{\text{вых}}$  являются сопротивлениями транзистора по переменному току. Т. е. такое сопротивление оказывает транзистор переменному току небольшой амплитуды сравнительно с постоянным током, текущим соответственно во входной и выходной цепях. Величины  $R_{\text{вх}}$  и  $R_{\text{вых}}$  используются при анализе работы транзистора в схемах усиления переменного тока или напряжения.

Одним из важнейших параметров транзистора является коэффициент усиления тока базы  $\beta$ , который определяется как отношение приращения тока коллектора к приращению тока базы при постоянной разности потенциалов между эмиттером и коллектором:

$$\beta = \frac{\Delta I_{\text{к}}}{\Delta I_{\text{б}}} \text{ при } U_{\text{кэ}} = \text{const.} \quad (16.6)$$

Так как основная часть тока эмиттера замыкается через цепь коллектора, коэффициент  $\beta$  всегда значительно больше единицы. У современных транзисторов он равен 10–300.

При любой схеме включения транзистора в качестве усилителя электрический ток имеется как в выходной цепи, так и во входной. Это позволяет говорить об усилителе на транзисторе как об усилителе тока. Но входной ток транзистора связан с выходным напряжением. Таким образом, схему с транзистором можно рассматривать и как усилитель тока, и как усилитель напряжения, и, естественно, как усилитель мощности.

Коэффициент усиления по напряжению схемы с транзистором приближенно можно вычислить следующим образом:

$$K = \frac{\Delta U_{\text{ВЫХ}}}{\Delta U_{\text{ВХ}}} = \frac{\Delta I_{\text{к}} R_{\text{н}}}{\Delta I_{\text{б}} R_{\text{ВХ}}} = \beta \frac{R_{\text{н}}}{R_{\text{ВХ}}}, \quad (16.7)$$

где  $R_{\text{н}}$  — сопротивление нагрузки в цепи коллектора.

Эта простая формула справедлива лишь в небольшой области режимов работы транзистора. Как и в любом другом усилителе, коэффициент усиления транзисторного усилителя зависит от частоты сигнала и его амплитуды.

## **Вопросы для самоконтроля**

- 1 Что представляют собой транзисторы n-p-n типа?

- 2 Какую роль играют эмиттер, база и коллектор в транзисторе?
- 3 Почему базу транзистора делают тонкой?
- 4 Какие носители заряда являются основными и не основными в эмиттерной, базовой и коллекторной областях транзистора?
- 5 Для каких носителей заряда коллекторный переход включается в обратном направлении?
- 6 Объясните сходство между входными и выходными характеристиками транзистора, с одной стороны, и вольтамперной характеристикой диода – с другой?
- 7 Как можно найти величины входного и выходного сопротивлений транзистора?
- 8 Как можно определить коэффициент усиления транзистора по току?
- 9 Какого порядка обычно бывают входное и выходное сопротивления транзистора?

## Лабораторная работа 16

### Снятие входных и выходных вольтамперных характеристик биполярного транзистора

**Цель работы:** изучение и снятие основных характеристик транзистора, вычисление его параметров.

**Приборы и принадлежности:** экспериментальная установка, транзистор  $n-p-n$  типа, источник питания, вольтметр, амперметр, осциллограф.

#### Описание установки

Изучение транзистора выполняется на установке, основным элементом которой является специальная монтажная панель (рисунок 16.3). На ней размещены: транзистор  $VT$   $n-p-n$  типа (например, МП37Б) и другие элементы. Питание схемы осуществляется от источника постоянного напряжения 15 В. Ток, потребляемый схемой от источника, не более 5 мА. На панели есть специальные гнезда для подключения приборов, измеряющих ток и напряжение базы, ток и напряжение коллектора, гнезда для подачи на вход транзисторного усилителя сигнала от генератора переменного напряжения, гнезда для подключения осциллографа, чтобы наблюдать форму и величину этого

сигнала на входе и выходе.

Величина постоянного напряжения на базе транзистора регулируется потенциометром  $R_1$ , а на коллекторе – потенциометром  $R_4$ . Резистор  $R_2$  играет вспомогательную роль, ограничивая величину базового тока транзистора и способствуя плавности регулировки базового напряжения. Резистор  $R_3$  при изучении усиления выполняет роль нагрузки. Резистор  $R_5$  уменьшает величину напряжения, подаваемого на потенциометр  $R_1$ . Конденсатор  $C_1$  позволяет подвести к базе транзистора переменный сигнал, не нарушая режима работы транзистора по постоянному току. Конденсатор  $C_2$  соединяет минус схемы и один из контактов нагрузочного резистора  $R_3$  (по переменному току). Величины элементов схемы:

$$R_1 = R_4 = 6,8 \text{ кОм}, R_2 = 56 \text{ кОм}, R_3 = 1,1 \text{ кОм}, R_5 = 12 \text{ кОм}, \\ C_1 = C_2 = 1 \text{ мкФ}.$$

 


Рисунок 16.3 – Схема экспериментальной установки

Ток базы измеряется микроамперметром с пределом измерения 100 мкА, ток коллектора – миллиамперметром с пределом измерения 3 мА.

Напряжения на базе и на коллекторе измеряются вольтметрами.

В качестве источника усиливаемого переменного сигнала используется генератор, с которого снимается напряжение с амплитудой не более 50 мВ на частоте 1000 Гц.

Визуально сигнал наблюдается на экране осциллографа.

Величина усиливаемого сигнала оценивается по вольтметру

генератора, а величина усиленного сигнала – с помощью калиброванного входного делителя осциллографа.

### *Ход работы*

#### Упражнение 1. Снятие семейства выходных характеристик транзистора

- 1 Соберите схему в соответствии с рисунком 16.3.
- 2 Ручки потенциометров  $R_1$  и  $R_4$  сначала должны быть установлены в крайнее положение против часовой стрелки, резистор  $R_3$  необходимо закоротить перемычкой. Установите пределы измерения приборов, исходя из того, что ожидаемые значения  $U_{кэ} = 10 \text{ В}$ ,  $U_{бэ} = 0,2 \text{ В}$ ,  $I_k = 2 \text{ мА}$ ,  $I_b = 30 \text{ мкА}$ .
- 3 Подключите к схеме источник питания.
- 4 Установите ток базы  $I_b$ . Затем вращайте ручку потенциометра  $R_4$  до появления коллекторного тока. Если при этом ток базы изменится, то восстановите его первоначальное значение. Получившиеся при этом значения  $U_{кэ}$  и  $I_k$  занесите в таблицу.
- 5 Снимите зависимость  $I_k(U_{кэ})$  при  $I_b = 5 \text{ мкА}$ , увеличивая  $U_{кэ}$  с помощью потенциометра  $R_4$  и поддерживая  $I_b$  постоянным с помощью  $R_1$ . Результаты измерений занесите в таблицу. После этого аналогичным образом снимите зависимость  $I_k(U_{кэ})$  при  $I_b = 10, 20, 30 \text{ мкА}$ . Результаты измерений занесите в таблицу. Закончив измерения, уменьшите напряжения и токи в схеме до минимума.
- 6 Постройте графики зависимости  $I_k(U_{кэ})$  при  $I_b$  в качестве параметра.
- 7 Для использования транзистора в качестве усилителя переменного сигнала транзистор необходимо поставить в режим работы по постоянному току, обеспечивающий линейную связь между  $U_{кэ}$  и  $I_b$  (при этом искажения усиливаемого сигнала будут наименьшими). В связи с этим на графике, где изображено семейство выходных характеристик транзистора, необходимо определить точку, примерно соответствующую центру линейных участков характеристик. Пусть это будет точка с координатами  $U_{кэ} = U'_{кэ}$ ,  $I_b = I'_b$ .

Запишите значения  $U'_{кэ}$  и  $I'_б$ . Считая, что в окрестности этой точки параметры транзистора практически неизменны, определите величину коэффициента усиления транзистора по току  $\beta$  и величину выходного сопротивления транзистора  $R_{вых}$ .

### Упражнение 2. Снятие входных характеристик транзистора

1 С помощью потенциометра  $R_4$  установите  $U_{кэ} = U'_{кэ}$ . Снимите зависимость  $I_b(U_{бэ})$ , занося результаты измерений  $I_b$  и  $U_{бэ}$  в таблицу. При этом напряжение  $U_{бэ}$  увеличивайте с помощью потенциометра  $R_1$ , поддерживая  $U_{кэ} = U'_{кэ}$  с помощью потенциометра  $R_4$ . Закончив измерения, уменьшите напряжения и токи в схеме до минимума.

2 Постройте графики зависимости  $I_b(U_{бэ})$  при  $U_{кэ} = U'_{кэ}$ .

Для значения  $I_b = I'_б$  по наклону зависимости  $I_b(U_{бэ})$  определите величину входного сопротивления транзистора  $R_{вх}$ .

### Упражнение 3. Наблюдение эффекта усиления переменного сигнала с помощью транзистора

1 Зная величины  $\beta$  и  $R_{вх}$ , полученные в предыдущих упражнениях для определенного режима работы транзистора, а также зная сопротивление резистора нагрузки  $R_n$ , можно вычислить величину коэффициента усиления усилителя, в котором транзистор работает в указанном режиме, а в качестве нагрузки используется резистор  $R = R_n$ . Вычислите коэффициент усиления  $K$ .

2 Снимите коротко замыкающую перемычку с резистора  $R_3$ . С помощью потенциометров  $R_1$  и  $R_4$  установите режим работы транзистора, соответствующий выбранному по результатам предыдущих упражнений.

3 Вольтметр  $V_1$  исключите из схемы. Включите генератор, и с его выхода подайте небольшое (около 10 мВ) напряжение частоты порядка 1 кГц на вход транзистора через конденсатор  $C_1$ .

4 Подключите к схеме в соответствии с рисунком 16.3 осциллограф и на его экране получите изображение сигнала на входе транзисторного усилителя, а затем на выходе. Убедитесь в том, что выходной сигнал сохранил свою гармоническую форму. Если же нет, то уменьшите величину входного сигнала.

5 Определите коэффициент усиления как отношение величин сигнала на выходе и входе усилителя:

$$K_{\text{эксп}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}}$$

Закончив измерения, уменьшите напряжение и токи в схеме до минимума, выключите приборы и питание схемы.

6 Сравните коэффициент усиления, определенный экспериментально, с коэффициентом усиления, найденным теоретически с использованием параметров  $\beta$  и  $R_{\text{вх}}$ .

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

## Литература

- 1 Сивухин, Д. В. Общий курс физики : учеб. : в 3 т. Т. 3. Электричество / Д. В. Сивухин. – М. : Высшая школа, 1977. – 688 с.
- 2 Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. / А. Н. Матвеев. – М. : Высшая школа, 1983. – 363 с.
- 3 Савельев, М. В. Общий курс физики: учеб. : в 2 т. Т. 2 / М. В. Савельев. – М. : Наука, 1982. – 421 с.
- 4 Калашников, С. Г. Электричество : учеб. / С. Г. Калашников. – М. : Высшая школа, 1977. – 576 с.
- 5 Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф. – М. : Наука, 1968. – 940 с.
- 6 Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для вузов / Ю. К. Виноградов [и др.]; под ред. Ф. Л. Николаева. – М. : Высшая школа, 1991. – 151 с.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

Учебное издание

**БАЕВИЧ** Георгий Александрович  
**СЕМЧЕНКО** Игорь Валентинович  
**БАРАНОВ** Михаил Тихонович

## **ОБЩАЯ ФИЗИКА**

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ**  
**по электричеству и магнетизму**  
**для студентов**  
**физических специальностей**

Редактор *В. Д. Шкредова*  
Корректор *В. В. Калугина*

Лицензия № 02330/0549481 от 14.05.09.

Подписано в печать 11.01.10. Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 8,6.

Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 150 экз. Заказ № 13

Отпечатано с оригинала-макета на ризографе  
учреждения образования  
«Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины»  
Лицензия № 02330/0150450 от 03.02.09.  
246019, г. Гомель, ул. Советская, 104

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

**Министерство образования Республики Беларусь**

**Учреждение образования  
«Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины»**

**Г. А. БАЕВИЧ, М. Т. БАРАНОВ, И. В. СЕМЧЕНКО**

# **ОБЩАЯ ФИЗИКА**

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

**Гомель  
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»  
2010**